



ŘADA B PRO KONSTRUKTÉRY

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
ROČNÍK XXXII/1984 ●● ČÍSLO 1

V TOMTO SEŠITĚ

Zasedání VII. sjezdu Svazarmu 1

ANTÉNY A ANTÉNNÍ SOUSTAVY

Yagiho antény –
znovu a stručněji 3

Doporučené typy Yagiho antén 5

Stručný popis antén z tab. 1 7

Antény pro FM rozhlas
v pásmu 88 až 100 MHz 7

Anténní soustavy 10

Anténní soustava 11

4x TVa 11

Montáž soustavy 13

Jiné uspořádání soustavy 14

4x TVa 14

Anténní soustava 15

z Yagiho antén 15

Konstrukční popis 15

Elektrické parametry 17

Kosočtverečné uspořádání 18

dílčích antén 18

Sériové-paralelní napájení 19

dílčích antén soustavy 19

Křížové spoje trubek 22

Pasivní reflektory 22

Stručný souhrn 25

K praktické realizaci 25

Odrasy od nevodivých 26

povrchů 26

Izolační materiály 28

v konstrukci antén 28

Výpočet ztrát v dielektrickém 29

izolátoru 29

Kmítotčty zahraničních vysílačů 31

FM v pásmu VKV-CCIR 31

Mapa TV vysílačů 31

Družicový přenos na K41 33

v Praze 33

Úhlový reflektor 34

Literatura 37

Výsledky konkursu 1983 38

Podmínky konkursu 1984 39

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA B

Vydává ÚV Svazarmu ve vydavatelském NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 133 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klábal, redaktor Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada řídí Ing. J. T. Hyán. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, šéfredaktor linka 354, redaktor linka 353, sekretářka linka 355. Ročně vyjde 6 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 15 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil vydavatelském NAŠE VOJSKO, administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice a dovoz tisku, závod 01, Kačkova 9, 160 00 Praha 6. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p., závod 08, 160 05 Praha 6, Vlastina ulice č. 889/23.

Za původnost a správnost příspěvku odpovídá autor. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy pouze po 14. hodině. Číslo indexu 46 044.

Toto číslo má vyjít podle plánu 24. 1. 1984

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO

Z JEDNÁNÍ

VII. SJEZDU SVAZARMU VE DNECH 3. a 4. PROSINCE 1983

V pražském Paláci kultury se ve dnech 3. a 4. prosince 1983 uskutečnilo jednání VII. celostátního sjezdu Svazarmu. Na 682 delegátů zastupujících milionovou členskou základnu této společenské organizace zhodnotilo v průběhu dvoudenního jednání činnost Svazarmu v uplynulých pěti letech a vytyčilo jeho úkoly na další období.

Jednání se účastnily delegace ÚV KSČ, vlády a ÚV Národní fronty ČSSR, vedené členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou Federálního shromáždění ČSSR Aloisem Indrou. Jejimi členy byli dále ministr národní obrany ČSSR armádní generál Martin Džúr, ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar, místopředseda ÚV Národní fronty Tomáš Trávníček, zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ Vladimír Blechta a ministr spojů ČSSR Vlastimil Chalupa. Přítomni byli také představitelé společenských organizací Národní fronty a ozbrojených sil.

Vrcholného jednání Svazarmu se účastnily také delegace Vsesvazové dobrovolné společnosti pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem (DOSAAF) v čele s předsedou ÚV DOSAAF hrdinou Sovětského svazu admirálem vojenského námořnictva Georgijem Jegorovem a delegace bratských organizací z Afgánské demokratické republiky, Bulharska, KLDR, Kubánské republiky, Mongolska, NDR, PLR, RSR, SFRJ, Sýrie a VSR.

Na sjezdu bylo přítomno 433 delegátů z ČSSR a 249 ze SSR. Podle odbornosti zastupovalo 214 delegátů motorismus, 140 střelctví, 21 radioamatérství, 26 letectví a parašutismus, 18 modelářství, 17 potápěčství a branné vodácké sporty, 14 kluby elektroniky, 96 branné sporty, 14 kynologie, 67 KDPZ, 26 vycvik branců, 24

CO, 141 politickovýchovnou práci, práci s mládeží, řízení.

Jednání sjezdu zahájil předseda ÚV Svazarmu s. generálporučík Václav Horáček zprávou o činnosti za uplynulé období od VI. sjezdu Svazarmu a hlavních úkolů při plnění úkolů politiky ÚV KSČ. Období, které dnes hodnotíme – řekl – bylo naplněno činností prací členů a funkcionářů naší organizace. Jejich zásluhou můžeme dnes s hrdostí prohlásit, že všechny základní úkoly uložené nám v závěrech VI. sjezdu byly splněny. Mimořádnou pozornost – zdůraznil – jsme věnovali rozvoji politickovýchovné práce. Utvářeli jsme socialistické přesvědčení svazarmovců a v jednotě s tím dbali o prohlubování výchovy k socialistickému vlastenectví. Ne všechny záměry se nám však daří uskutečňovat. V politickovýchovné práci přezívají prvky formalismu, povrchnosti, nedostatečně diferencovaný přístup k jednotlivým sociálním a věkovým skupinám lidí. Masovou politickou práci málo spojujeme s reálnými praktickými úkoly.

Ve zprávě hodnotil také plnění úkolů jednotlivých odborností Svazarmu. K našim odbornostem řekl: „Významné úkoly jsme plnili v odbornosti radioamatérství a elektroniky při podněcování zájmu mládeže o zvyšování technických znalostí o nové obory elektroniky a tvořivou vědeckotechnickou aktivitu. Prostřednictvím těchto odborností jsme také přispěli k přípravě specialistů pro naši armádu i národní hospodářství.“ Kriticky však hodnotil dosavadní velmi nízkou organizovanost v obou odbornostech, která se pohybuje okolo 3 % celkového počtu členů Svazarmu. (Ke zprávě a závěrům VII. sjezdu se ještě na stránkách AR vrátíme.)



V DUCHU LINIE XVI. SJEZDU KSČ
ZA VYŠŠÍ PODÍL SVAZARMU
PŘI UPEVŇOVÁNÍ OBRANYSCHOPNOSTI
SOCIALISTICKÉ VLÁSTI

Po zprávě ústřední kontrolní a revizní komise Svazarmu ČSSR pokračoval sobotní jednání sjezdu diskusí. Delegáti hovořili o dalších možnostech zvyšování efektivnosti a produktivity práce členů Svazarmu v závodech a podnicích a informovali o nových formách rozvoje branné výchovy. Zaměřili se na brannotechnickou a branně sportovní činnost a její působení při naplňování jednotného systému branné výchovy obyvatelstva.

Slova se potom ujal vedoucí delegace ÚV KSČ vlády a ÚV NF ČSSR, člen představenstva ÚV KSČ a předseda FSA. Indra. Ve svém příspěvku mimo jiné upozornil na požadavek doby – zvyšovat kvalitu veškeré práce. „Jen výrobky prvotřídní jakosti a vysoké technické úrovně mohou obstát na zahraničních trzích a uspokojit i oprávněně rostoucí náročnost domácích zákazníků. Je, myslím, samozřejmé, že při vstěpování těchto všeobecně platných požadavků svým členům, se jimi bude řídit i Svazarm – všechny jeho součásti. Jste povoláni udělat ještě mnohem více než dosud pro zvyšování technické vyspělosti mladé generace, ovlivňovat tak její zájem o využití vědeckotechnického rozvoje v praxi, připravovat ji na úspěšné zvládnutí nejmodernější techniky a technologie v pracovních procesech i v obraně naší vlasti. Vedle toho však je nezbytné, abyste i ve svazové práci hospodařili co nejpozději se všemi prostředky, ať už vám je věnuje společnost, nebo si je vytváříte sami. Všechny zdroje mají sloužit především k plnění vašeho základního poslání a nikoliv k případnému uspokojování osobních zájmů jednotlivců či skupinek.“

Druhou část prvního dne jednání VII. sjezdu Svazarmu pozdravili příslušníci Československé lidové armády. V jejich čtyřicetičlenné delegaci byly i příslušnice spojovacího vojska, důstojníci, praporčíci a vojáci pražské posádky a žáci gymnázia Jana Žižky v Trocnově. Zdravici přednesl velitel čtyř vojenského útvaru ČSLA poručík Ing. Martin Novák. Po zdravici vystoupil s projevem zástupce ministra národní obrany generálporučík Ing. Miloslav Žíka.

V diskusi vystoupil rovněž vedoucí delegace a předseda DOSAAF admirál G. Jegorov. Připomněl význam nerozborného přátelství a všestranné spolupráce SSSR a ČSSR. Když hovořil o zostřené mezinárodní situaci, vyvolané rozmístováním nových amerických jaderných zbraní v některých zemích západní Evropy, podtrhl, že Sovětský svaz nikdy nepřipustí ohrožení svého území ani území svých spojenců.

V 1. poschodí Paláce kultury byla v průběhu sjezdu instalována výstava svazarmovských úspěchů a činnosti všech odborností. Na výstavě pracovala kolektivní stanice OK1KLV a stanice OK5CSR, vybavená radiodálkopisným terminálem s obrovským displejem, na kterém se promítaly texty zdravic a čestných hlášení na počest VII. sjezdu Svazarmu.

Jednání sjezdu byli přítomni také členové 405. ZO Svazarmu v Praze 4, která se ve své činnosti zaměřuje především na vývoj a konstrukci nejrůznějších elektronických zařízení, především z oblasti videotechniky. Díky dotaci ČÚV Svazarmu je jejich organizace vybavena přenosnou videosoupravou, kterou obsluhuje reportážní štáb. Činnost tohoto štábu se zaměřuje na reportáže a videozáznamy z významných svazarmovských akcí. Na sjezdu pořizovali záznam, který bude v budoucnu sloužit jako podklad pro pořady a filmy se svazarmovskou tematikou.



Při prohlídce výstavy, dokumentující činnost a úspěchy jednotlivých odborností zprava genpor. V. Horáček, předseda ÚV Svazarmu, pplk. ing. F. Šimek, vedoucí oddělení elektroniky ÚV Svazarmu, admirál G. Jegorov, předseda DOSAAF a J. Dudek, vedoucí odboru oddělení státní administrativy ÚV KSČ

V dalších diskusních příspěvcích vystoupila řada krajských delegátů i někteří vedoucí zahraničních skupin.

Na závěr prvního dne sjezdového jednání byli vyhlášeni nejlepší svazarmovští sportovci roku 1983.

Jednání VII. celostátního sjezdu Svazarmu pokračovalo v neděli diskusí. Delegáti se v ní soustředili hlavně na problematiku zkvalitňování ideové výchovné práce, získávání nových, především mladých členů, hovořili o možnostech rozšiřování součinnosti ČSLA se společenskými organizacemi a o činnosti jednotlivých svazarmovských odborností.

Po diskusi delegáti vyslechli a schválili zprávu mandátové a volební komise a zvolili 89 členný ústřední výbor a 21člennou ústřední kontrolní a revizní komisi. Nový ústřední výbor na svém ustavujícím zasedání do svého čela zvolil 17členné

představenstvo. Předsedou ústředního výboru Svazarmu byl zvolen generálporučík V. Horáček.

V závěru druhého dne jednání VII. celostátního sjezdu Svazarmu zaslali jeho účastníci mj. pozdravný dopis ÚV KSČ, v němž vyjadřují přesvědčení, že členové Svazarmu i nadále budou přispívat k budovatelskému úsilí našeho lidu na plnění programu Národní fronty.

Význam vzájemné spolupráce bratrských organizací byl oceněn v dopise, který delegáti odeslali ÚV Vsesvazové dobrovolné organizace pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem SSSR.

Delegáti schválili rovněž rezoluci VII. celostátního sjezdu Svazarmu, která stanoví úkoly miliónové organizace na dalších pět let.


JaK



PALÁC
KULTURY



CZECHOSLOVAKIA

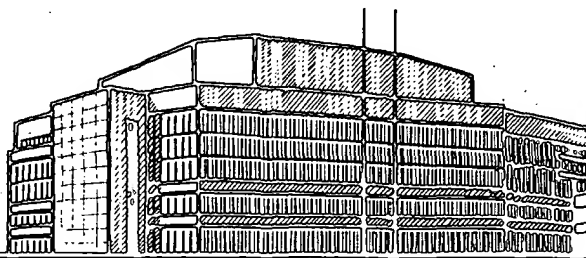

OK 5 CSR

QTH PRAHA

ANTÉNY A ANTÉNNÍ SOUSTAVY

Jindra Macoun

Toto číslo časopisu AR řady B navazuje volně na AR-B1/82, „Yagiho antény na VKV a UKV“. Obsah je do značné míry ovlivněn všeobecně stoupajícím zájmem o tuto oblast amatérského experimentování a četnými dotazy, se kterými se čtenáři obraceli na redakci i autora. Proto se autor znovu vrací k Yagiho anténám stručným souhrnem podstatného, včetně rozměrové tabulky nejužívanějších typů Yagiho antén. Zájemci o příjem FM rozhlasu na VKV jistě uvítají rozměrové údaje i elektrické parametry několika antén. Podrobný konstrukční popis dvou anténních souprav je příspěvkem k dálkovému příjmu TV na IV. a V. pásmu. Další zajímavé informace, které jsou obsahem navazujících kapitol o sériově-paralelním napájení a kosočtverečném uspořádání dílčích antén, mohou být podnětem k různým variantám návrhů anténních souprav.

Kapitoly o užití izolačních materiálů a jejich vlivu na elektrické vlastnosti antén, které jsou další částí tohoto čísla, se v literatuře pro amatéry většinou nevyskytují. I ty však mohou být užitečné při návrzích různých, nejen anténních konstrukcí.

Zájem čtenářů vyvolal i zařazení obsažnější kapitoly o pasivních reflektorech, kterými lze za jistých podmínek odrazit přijímaný signál do místně zastíněných oblastí.

V závěru je znovu publikována žádaná a poopravená mapa televizních vysílačů, dále kmitočty nejbližších zahraničních stanic rozhlasu FM na VKV a tabulka kanálů, kmitočtů a vlnových délek. Každá kapitola je uvedena konkrétní otázkou k danému tématu a autor na ni konkrétně odpovídá. Celý obsah ovšem není pojat jen jako soubor otázek a odpovědí, ale měl by přispět k širší informovanosti v dalších oblastech anténní problematiky tak, aby zájemce poznal všechny souvislosti a byl schopen se v této problematice přiměřeně orientovat.

Autor i redakce rádi uvítají připomínky k obsahu i podnětné návrhy, které by mohly ovlivnit obsah případného vydání dalšího čísla s anténí a příbuznou problematikou.

Obsah tohoto čísla byl do značné míry ovlivněn reakcí na dosud vyšlá čísla s anténí problematikou, tzn. písemnými i telefonickými dotazy čtenářů. Jednotlivé kapitoly by proto měly mimo jiné podávat i odpovědi na tyto otázky a připomínky:

Uvítali bychom nové vydání AR-B, č. 1/82, protože se na nás nedostalo.

Prosím uveřejněte příležitostně znovu rozměrovou tabulku Yagiho antén včetně nejdůležitějších informací.

Autoři se málo zabývají anténami pro rozhlas VKV – FM v pásmu 88 až 100 MHz.

Postrádáme podrobný konstrukční návod na účinnou anténní soustavu pro příjem slabých signálů v V. pásmu.

Co je sériově-paralelní napájení? Sériově-paralelní napájení anténní sousta-

vy se mi neosvědčilo; kde by mohla být chyba?

Jak mám nejjednodušeji spojit kolmé trubky u antén?

Z jakých materiálů mohu zhotovit izolátory antén VKV?

Lze použít organické sklo (plexi) nebo novodur ke zhotovení středového izolátoru celovlnných dipólů souřázové antény pro příjem na IV. a V. pásmu?

Na střeších výškových domů sídlíště, 300 m od mého domu, je poměrně silný signál (obraz již bez šumu) na K55, jak velký pasivní reflektor by odrazil dostatečně silný signál k mé anténě?

Naše chatová osada leží v hlubokém údolí nedaleko TV vysílače. TV signál tam však není. Je možné spojit jednoduše dvě přijímací antény a vytvořit tak pasivní relé k ozáření údolí?

V literatuře o anténách se opakovaně setkávám s jednoduchou anténou typu „corner“. Z publikovaných křivek vyplývá, že by měla mít zisk až 15 dB při úhlu 45° svíraném oběma rameny reflektoru. Proč se tato anténa nepoužívá pro příjem TV?

Jak se projeví připojení sousého kabelu 75 Ω konektory s impedancí 50 Ω?

Jak nejlépe nastavovat sousé (koxiální) kabely? Vznikají v těchto spojích ztráty?

Do jaké míry ovlivní izolační rozpěrky na vzdušném i sousém vedení přenos energie?



„Uvítali bychom nové vydání AR-B, č. 1/82, protože se na nás nedostalo.“

„Prosím uveřejněte příležitostně znovu rozměrovou tabulku Yagiho antén včetně nejdůležitějších informací.“

Yagiho antény – znovu a stručněji

Na žádost čtenářů i redakce se znovu vracíme k Yagiho anténám stručným souhrnem podstatného, včetně rozměrových údajů vybraných typů antén. (Pro osvěžení paměti postačí číst tučný text.)

Z mnoha druhů směrových antén pro metrové a decimetrové vlny, popř. pro všechna TV pásma se nejvíce rozšířily Yagiho antény. Jsou to zejména konstrukčně-mechanická hlediska, která rozhodla v jejich prospěch.

Yagiho anténa je při shodných elektrických parametrech podstatně lehčí, konstrukčně jednodušší a mechanicky odolnější než většina ostatních druhů antén. Její výhodou je i jednoduché napájení, protože se napájí jen jediný prvek.

První informace o Yagiho anténách publikovali již v roce 1926 japonští vědci S. Uda a H. Yagi. Po nich také byla anténa

pojmenována. Yagiho antény byly ve větším měřítku použity až ve II. světové válce jako radiolokační antény na metrových a později i decimetrových vlnách. Tak vlastně došlo k jejich rozšíření. Dnes se používají zejména na VKV a UKV, kde jsou zcela převládajícím typem i v různých modifikovaných formách (např. antény se skupinovými direktory).

Yagiho anténa se skládá z aktivního prvku – zářiče (jediného napájeného prvku) z jednoduchého nebo vícenásobného (několikaprvkového) reflektoru a jednoho až několika (mnoha) direktorů.

Podle teoretického řešení dělíme Yagiho antény na dvě skupiny. **Krátké antény**, dvou, tří až šestiprvkové lze řešit výpočtem proudů, indukovaných v pasivních prvcích. Při výpočtu, který je i s počítací složitostí, se vychází ze vzájemných impedancí mezi prvky. **Dlouhé antény**, které mají značný počet direktorů, lze teoreticky řešit jako antény s tzv. povrchovou vlnou. Radu direktorů považujeme za úsek vedení, podél kterého se mohou šířit povrchové vlny. Při řešení se vychází z teorie šíření těchto povrchových vln. Čím je anténa delší, tím více se shodují její vlastnosti s teoreticky odvozenými předpoklady.


Prakticky používané Yagiho antény dosahují délek od 0,5 do 6 λ, leží tedy většinou na rozhraní obou skupin; tj. v oblasti, v níž se zvětšuje složitost výpočtu antén krátkých a zmenšuje použitelnost a přesnost výpočtu antén dlouhých. Navíc jde většinou o antény, které mají mít v širším pásmu nejen určitý zisk, ale i příznivý směrový diagram, tzn. malé postranní laloky, velmi dobrou činitel zpětného příjmu a samozřejmě i vyhovující přizpůsobení. Uvedené požadavky prakticky nelze zvládnout výpočtem a tak je většina Yagiho antén, zvláště pak TV přijímací antény, výsledkem experimentálních prací, při nichž lze pro stanovení výchozích rozměrů využít některých teoreticky odvozených údajů.

Všechny hlavní elektrické vlastnosti Yagiho antén, tj. směrovost, popř. zisk (G_d), činitel zpětného příjmu (ČZP), tvar směrového diagramu, popř. úhly příjmu v obou rovinách (Θ_{3E} , Θ_{3H}), úroveň postranních laloků a impedance antény **spolu navzájem souvisí prostřednictvím základních rozměrů** (viz obr. 1). Jsou to délky a vzájemné vzdálenosti prvků, jejich průměry a počty.

Při návrhu antény pak tkví hlavní problém ve vyhledání rozměrů, potřebných pro dosažení optimálních směrových vlastností, nejčastěji maximálního zisku v daném kmitočtovém pásmu.

Probereme si teď působení jednotlivých prvků a jejich vliv na elektrické vlastnosti antény.

Každá Yagiho anténa se v podstatě skládá ze dvou částí, ze soustavy zářič – reflektor a z řady direktorů.

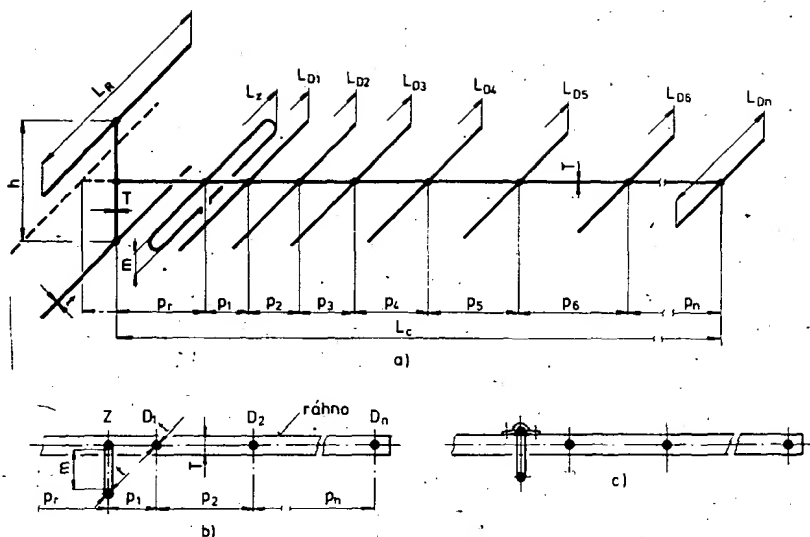

Obr. 1: Základní rozměry Yagiho antény (a) a doporučené uspořádání zářiče – skládaného dipólu a prvků na ráhnu antény (b, c)

Elektrická délka reflektoru (L_r) a jeho vzdálenost od zářiče (p_r) musí být voleny tak, aby se v něm indukovaly v proudy v protifázi, tj. aby odrazil elektromagnetické vlny zpět. **Rozměr p_r , tedy musí být asi $0,15$ až $0,25 \lambda$, a $L_r \geq 0,5 \lambda$** na nejnižším kmitočtu pracovního pásma. **Rozměr p_r není kritický.** Poměrně malé změny zisku soustavy zářič – reflektor (při různém p_r) se na konečném zisku celé antény, zvláště víceprvkové, projeví málo. Prakticky nastavujeme konečnou délku reflektoru tak, abychom na nejnižším kmitočtu pásma dosáhli vyhovující velikosti ČZP. **Délka reflektoru tedy ovlivňuje směrovost antény především na nejnižším kmitočtu pásma.** V úzkém pásmu lze i s jednoprvkovým reflektorem dosáhnout výhodnějších velikostí ČZP – až 26 dB. **Dvou až tříprvkovým reflektorem se ČZP zlepši v širším pásmu.** Protože několikprvkový reflektor ztrácí charakter reflektoru laděného, přestává být délka jeho prvků kritická a nastavuje se na $L_r = 0,55$ až $0,6 \lambda$.

Širokopásmové Yagiho antény pro IV. a V. pásmo bývají vybaveny úhlovým reflektorem, který přispívá ke zvětšení zisku v dolní části pásma, v níž se zmenšuje vliv direktorů a tím i zisk antény. U takové antény je úhlový reflektor nositelem zisku na začátku a řada direktorů na konci pásma.

Zářičem je u běžných Yagiho antén zpravidla dipól $\lambda/2$, nejčastěji skládaný. Proti jednoduchým půlvlnným dipólům má několik výhod. Je širokopásmovější, takže jeho rozměry nejsou tak kritické; má větší impedanci a lze jej galvanicky spojit s ráhmem, tzn. uzemnit. Jeho impedanci lze poměrně snadno ovlivňovat poměrem průměrů obou vodičů. V současné době se používají téměř výhradně skládané dipóly, zhotovené z jediného vodiče (trubky) a impedanci ovlivňujeme uspořádáním a rozměry nejbližších direktorů.

U některých širokopásmových antén pro IV. a V. pásmo je zářičem celovlnný dipól, většinou ve spojení s úhlovým nebo plošným reflektorem. Toto uspořádání zvětšuje zisk na začátku pásma v porovnání s půlvlnným dipólem asi o 1,5 dB. K velikosti maximálního zisku na konci pásma však již prakticky nepřispívá.

Druh, tvar ani rozměry zářiče – dipólu $\lambda/2$ – nemají vliv na směrový diagram Yagiho antény; ovlivňují však podstatným způsobem její impedanci.

Direktory mají rozhodující vliv na směrové vlastnosti antény a jejich nesprávné rozměry bývají nejčastější příčinou špatné antény. Nebudeme se již zabývat teoretickým zdůvodněním vztahů mezi rozměry direktorů a parametry antén. Pro praxi stačí znát hlavní zásady jejich rozměrového uspořádání.

Elektrická délka direktorů je vždy menší než $0,5 \lambda$ na nejvyšším kmitočtu pracovního pásma. Jejich rozteč nemá překročit velikost $0,4 \lambda_{\min}$. Při $p > 0,4 \lambda$ se začíná zisk antény rychle zmenšovat, protože vazba mezi direktory již není dostatečná. **Anténa určité délky může mít různý počet direktorů, podle rozteče p .** Počet direktorů se tedy zmenšuje s jejich zvětšující se roztečí. Čím větší rozteč však zvolíme, tím musí být direktory delší. Použijeme-li pro stejnou délku antény L_c větší počet direktorů, musíme je naopak zkrátit, aby oblast optimálních směrových vlastností zůstala na původním kmitočtu. **„Hustší“ direktory jsou proto vždy kratší (a jejich délky poněkud méně kritické), než direktory „řidší“.**

V celkovém uspořádání direktorů máme několik možností; lze konstruovat a) antény s konstantní délkou a roztečí direktorů;

b) antény s postupně se zkracujícími direktory, avšak s konstantní roztečí;

c) antény s konstantní délkou direktorů, avšak s postupně se zvětšující roztečí (až k $p = 0,4 \lambda$);

d) antény s kombinací způsobů b) a c), tj. direktory se postupně zkracují a jejich rozteč se zvětšuje;

e) antény, u nichž se délky direktorů nebo jejich rozteč, popř. délky i rozteč podél antény periodicky nebo nepravidelně mění – rozměry jsou „modulované“.

Takový charakter mají dnes rozměry antén optimalizované počítačem. Zásadní rozdíl mezi směrovými vlastnostmi antén uspořádaných podle způsobu a) na straně jedné a podle způsobu b), c), d), a e) na straně druhé je patrný z tvaru směrového diagramu.

Anténa s direktory uspořádanými způsobem a) – konstantní délky, konstantní rozteče – má na kmitočtu maximálního zisku v obou rovinách poměrně výrazné postranní laloky o úrovni necelých 10 dB pod úrovní maxima. I když proti takové

anténě nemůže být z hlediska zisku námitka (má opravdu zisk, který odpovídá její délce), je z provozních důvodů méně vhodná. Každou stanicí můžeme totiž nasměrovat třikrát. Na postranních maximech je přijímaný signál jen asi o 10 dB menší; toto zeslabení je i při středně silných signálech sotva patrné.


Uspořádáním direktorů podle způsobu b) až e), tj. jejich postupným zkracováním směrem od zářiče nebo postupným zvětšováním roztečí, popřípadě kombinací obou způsobů, lze dosáhnout prakticky stejného zisku jako při uspořádání podle a), ale při větším potlačení postranních laloků (na -16 až -20 dB), a za cenu malého rozšíření hlavního maxima (tzn. jsou trochu širší úhly příjmu Θ_{3E} i Θ_{3H}).

Velikost změn v délce a roztečích direktorů závisí na délce antény a šířce pásma. Čím je pásmo širší, tím je zkracování délek rychlejší a růst roztečí pozvolnější. Konečné uspořádání je zpravidla výsledkem systematické experimentální práce.

Celková délka L_c antény má zásadní vliv na její zisk. Na tuto délku lze „naskládat“ větší počet kratších, nebo menší počet delších direktorů (p ovšem nesmí být větší než $0,4 \lambda$). Maximální zisk antény se prakticky nezmění, pokud bude v obou případech odpovídat délka direktorů zvolené rozteči p . Je tedy nesprávné charakterizovat zisk antény počtem prvků. Anténa s menším počtem prvků nemusí mít menší zisk a naopak anténa s mnoha prvky nemusí mít zisk větší. **U antén stejné délky musí být různá, ale optimální uspořádání direktorů prakticky ke stejnému zisku.**

U dobře seřízené Yagiho antény se zisk s kmitočtem zvětšuje, dosáhne maxima a pak velmi prudce klesá. Proto má být každá Yagiho anténa nastavena tak, aby měla maximální zisk na konci pásma, tzn. na nejvyšším kmitočtu. Rozdíl v zisku na začátku a konci pásma je zřetelný jen u antén překrývajících několik kanálů, popř. celé TV pásmo. Na úzkých pásmech (asi do 2 %) lze anténu naladit tak, aby oblast maximálního zisku zahrnovala prakticky celé pásmo. Pod pásmem má taková anténa stále poměrně dobré vlastnosti. Nad pásmem se však směrový diagram vlivem rychle vzrůstajících postranních laloků – rychle štěpí a zisk se prudce zmenšuje. Tato vlastnost Yagiho antén se může nepříznivě projevit u špatně „střížené“ antény, kdy se oblast maximálního zisku posune k nižším kmitočtům a pracovní pásmo antény se dostane do oblasti rychle se zmenšujícího zisku. Prakticky se to stává u úzkopásmových antén s tlustšími direktory, než uvádí popis. V takovém případě je nutné všechny direktory zkrátit. Tím se posune oblast maximálního zisku k vyšším kmitočtům, takže nepříznivá oblast již „padne“ mimo pásmo. (O vlivu štíhlosti prvků na jejich elektrickou délku je podrobně referováno v [1]).

Závislost zisku Yagiho antény na její celkové délce je na obr. 2. Tlustá čára ohraničuje dosažitelné maximum. Byla stanovena experimentálně z četných měření různých typů antén. Pomocí zobrazeného průběhu lze tedy odhadnout předpokládaný, popř. maximálně možný zisk antény. Skutečnou velikost zisku můžeme určit jen měřením. V principu je to měření jednoduché, jeho správné provedení je však z celé řady příčin velmi obtížné. **Proto se v praxi obvykle odvozuje velikost zisku ze směrového diagramu, popř. se měří jen úhel příjmu (záření) v obou rovinách.** Připomínáme, že to je úhlový rozdíl mezi směry, v nichž je úroveň vyzařování nebo příjmu o 3 dB menší než v maximu. Z naměřených úhlů

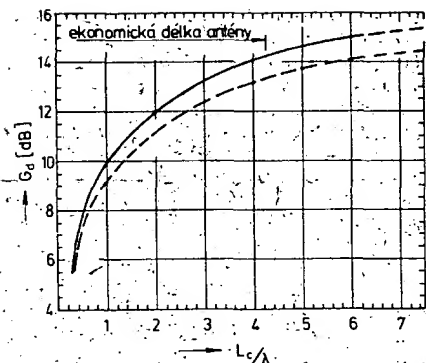


Obr. 2. Maximální zisk Yagiho antény proti dipólu $\lambda/2$ (G_d), v závislosti na její celkové délce (L_c)

pak pomocí grafu na obr. 3 určíme předpokládaný zisk. Graf platí pro jednosměrné antény (ČZP > 10 dB) s nevelkými postranními laloky (≤ 10 dB). Protože v praxi je u již instalované antény nesnadné stanovit úhel příjmu v rovině rovnoběžné s osou otáčení (s osou anténního stožáru), využijeme závislosti mezi úhly θ_{3E} a θ_{3H} a délkou antény na obr. 4. Změřený úhel, zpravidla θ_{3E} (při horizontálně polarizované anténě), doplníme odpovídajícím úhlem v kolmé rovině a zjistíme průměr. Čím je anténa delší, tím menší je rozdíl mezi oběma úhly.

Zkušenosti ukazují, že zisk určený z úhlů příjmu se u přizpůsobené antény shoduje se skutečným ziskem, popř. že chyby při měření úhlů jsou menší, než chyby při přímém zisku.

Považujeme za nutné zdůraznit, že většinou **není účelné konstruovat antény delší než 4 až 5 λ** . U delších Yagiho antén se přírůstek zisku stále zmenšuje a není úměrný zvyšujícím se nárokům na konstrukci antény a homogenitu elektromagnetického pole v anténou zabíraném prostoru.

„Neekonomičtější“ anténou je tříprvková anténa o délce 0,5 λ , která může mít zisk až 7 dB. Nepočítáme-li zářič, připadá na každý pasivní prvek 3,5 dB. U 17prvkové antény tab. 1 (typ G) s dvojnásobným ziskem je to už jen 0,85 dB/prvek, a při tom i tento typ považujeme za ekonomický. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že se u nejkratších antén dosáhne maximálního zisku podle křivky na obr. 2 jen v úzkém pásmu. Na rozdíl od antén víceprvkových

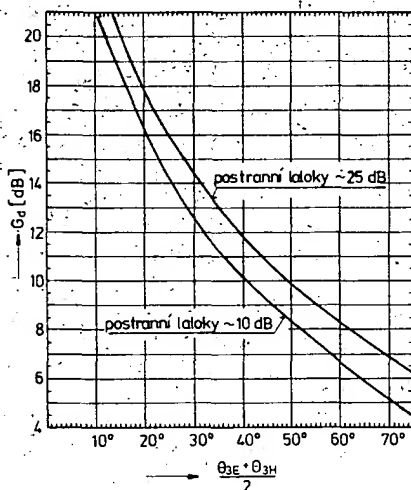


Obr. 3. Zisk jednosměrné antény v závislosti na úhlu příjmu (záření) θ_3 . Uvažuje se průměrná velikost úhlu v obou rovinách

přispívá u nejkratších antén k dosažení maxima stejnou měrou reflektor i direktor, takže kritické jsou rozměry obou pasivních prvků. **Obecně je mnohem obtížnější optimalizovat úzkopásmovou anténu tříprvkovou než anténu dlouhou s mnoha prvky, a to z hlediska směrovosti i přizpůsobení.**

Impedanci antény rozumíme, populárně řečeno, její „vnitřní odpor“. K maximálnímu přenosu energie z antény do napáječe dojde jen při shodě impedancí antény a napáječe, a jen v tom případě se projeví energetický přínos, vyplývající z její směrovosti. Míra přizpůsobení (a tím i velikost ztrát) je vyjádřena činitelem stojatých vln – CSV – na napáječi, který je přímo úměrný poměru obou impedancí. Při CSV = 2 jsou ztráty nepřizpůsobením 0,5 dB (např. při impedančním skoku 150 Ω /75 Ω), při CSV = 3 je to 1,25 dB a při CSV = 6 je ztráta větší než 3 dB.

Zjištění impedance antény se na rozdíl od směrovosti většinou vymyká z možnosti amatérského experimentátora. Pro-

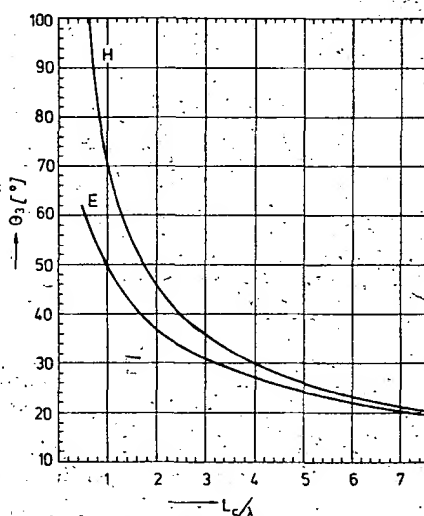

Obr. 4. Vztah mezi úhly příjmu θ_{3E} , θ_{3H} a délkou Yagiho antény v oblasti maximálního zisku

to jen stručně: **Na impedanci Yagiho antény mají největší vliv druh a rozměry zářiče, dále rozměry a uspořádání nejbližších pasivních prvků, především direktorů.** Čím je anténa úzkopásmovější, tzn. čím menší je rozdíl v rezonančních délkách reflektoru a direktorů, tím je nastavení impedance obtížnější a průběh kritičtější. To je jistou nevýhodou Yagiho antény. **Proto je důležité dodržet při realizaci antény doporučené provedení, rozměry i vzájemné uspořádání zářiče a nejbližších direktorů.**

Pro TV přijímací antény je předepsána impedance 300 Ω . Tento požadavek se řeší především rozměrovým uspořádáním dvojice zářičů (skládaný dipól $\lambda/2$) – kompezanční direktor. Kompezanční direktor je zpravidla velmi blízko zářiči. Jeho vzdálenost p_1 je srovnatelná se vzdáleností m obou vodičů skládaného dipólu. **Rozměry této dvojice, tak jak je uvádí tab. 1, a které platí jen pro vzájemné uspořádání podle obr. 1b nebo 1c, je třeba dodržet: rozměr m však kritický není, takže může být i větší.** Skládaný dipól se ohýbá z jedné trubky, průměry napájeného i nenapájeného vodiče jsou shodné.

Všechny změny v obvodu zářiče včetně kompezančního direktoru nemají vliv na tvar směrového diagramu, nastaveného rozměry a roztečemi ostatních pasivních prvků. Na druhé straně změna rozměrů a roztečí ostatních pasivních prvků, zejména nejbližších, má vliv na přizpůsobení

antény. Pro delší antény je charakteristické, že pásmové impedanční a směrové vlastnosti antény mají shodný charakter v tom smyslu, že směrem k vyšším kmitočtům omezují použitelnost antény náhle, směrem k nižším kmitočtům pozvolna.

Impedance 300 Ω umožňuje napájet antény „dvoulinkou“ nebo souosým kabelem 75 Ω , připojeným k anténě přes symetizační a transformační člen (smýčka $\lambda/2$ nebo tzv. elevátor [1]). **Napájení souosým kabelem by mělo být přednostní nejen proto, že u TV přijímačů dnes převládají souosé vstupy, ale vyloučí se tím všechny nepříznivé vnější vlivy, kterým je přenos signálu nestíněným a souměrným napáječem vystaven.**

Doporučené typy Yagiho antén

Předchozí část měla zopakovat základní informace o Yagiho anténách tak, aby byl každý zájemce schopen se v této problematice přiměřeně orientovat a dokázat posoudit i realizovat antény tohoto druhu.

Nevracíme se ke konstrukčně – mechanické problematice, která si zaslouží stejnou pozornost. Mnohé však vyplývá z podrobného konstrukčního popisu anténních soustav na str. 10 až 18. Konstrukční a mechanická hlediska stavby antén byla probírána v AR-B č. 1/82 [1].

Při amatérské realizaci antén se zpravidla vychází z konstrukčních popisů v různé literatuře. Praxe ukazuje, že jen malá část z desítek typů Yagiho antén, publikovaných v posledních letech, byla autory ověřena, popř. jako ověřená z jiné literatury převzata. Méně informovaný zájemce se pak navíc v záplavě typů těžko orientuje. Zkušenosti potvrzují, že pro příjem TV a rozhlasu FM (případně i jiná použití) zcela postačí několik typů antén s natolik rozdílnými vlastnostmi, že je lze i bez měřicích přístrojů zaregistrovat při subjektivním hodnocení přijímaných signálů. Proto jsme do tab. 1 zařadili několik ověřených typů antén, které většinou postačí pokrýt škálu požadavků od místního až po dálkový příjem.

Rozměrové údaje antén v tab. 1 jsou vyjádřeny ve vlnové délce, odpovídající max. kmitočtu pracovního pásma, což umožňuje navrhnout ověřený typ antény pro libovolný kmitočet či pásmo (viz převodní tabulka kmitočtů a vlnových délek na str. 33).

Každá anténa je tedy popisována

1. **Písmenem**, pro potřebu stručného označení.
2. **Číselným symbolem**, který anténu stručně charakterizuje, např. 12Y 2-0,92 označuje 12prvkovou Yagiho anténu o celkové délce $2, \lambda_{\min}$ pro pásmo $f_{\min}/f_{\max} = 0,92$ popř. $f_{\min} = 0,92 f_{\max}$. To znamená, že v uvedeném rozsahu jsou splněny v tabulce udané elektrické parametry.
3. **Rozměrovými údaji**, vyjádřenými ve vlnové délce odpovídající maximálnímu kmitočtu pásma. Nejvyšší kmitočet byl zvolen proto, že u většiny Yagiho antén se tam dosahuje maximálního zisku. Výjimkou jsou krátké tří až šestiprvkové antény, u nichž může být rozložení zisku jiné.
4. **Elektrickými parametry**:
 G_d – zisk antény v dB proti dipólu $\lambda/2$,
 CSV – číselný stojatých vln na napáječi 300 Ω , popř. 75 Ω ,
 ČZP – číselný zpětného příjmu v dB,
 θ_{3E} – úhel příjmu v rovině prvků (E),

Tab. 1. Rozměrová tabulka vybraných typů Yagiho antén (rozměry jsou vyjádřeny v λ_{\min} , tzn. pro f_{\max})

Anténa	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Typ	5Y 0,4–0,85	5Y 0,42–0,9	7Y 1,7–0,98	12Y 2–0,92	14Y 2,7–0,9	20Y 4–0,91	17Y 4,1–0,96	28Y 7,3–0,9	21Y 6,6–0,96
Rozměry L_R	0,63 (2×)	0,608 (2×)	0,476 (1×)	0,6 (2×)	0,59 (2×)	0,604 (3×)	0,53 (2×)	0,615 (2×)	0,52 (1×)
L_Z p_1	0,56 0,19	0,54 0,19	0,52 0,25	0,55 0,226	0,57 0,23	0,155 + 0,07 0,552	0,177	0,57 0,18	0,51 0,2
L_{D1} p_1	0,472 0,032	0,47 0,036	0,47 0,05	0,47 0,06	0,464 0,05	0,48 0,05	0,064	0,426 0,044	0,469 0,084
L_{D2} p_2	0,45 0,19	0,44 0,2	0,436 0,289	0,46 0,094	0,456 0,165	0,463 0,083	0,254	0,41 0,128	0,455 0,107
L_{D3} p_3			0,43 0,406	0,453 0,132	0,448 0,172	0,459 0,121	0,304	0,408 0,266	0,44 0,234
L_{D4} p_4			0,434 0,323	0,445 0,170	0,441 0,192	0,456 0,155	0,304	0,408 0,285	0,44 0,263
L_{D5} p_5			0,43 0,422	0,436 0,208	0,433 0,211	0,452 0,19	0,304	0,403 0,303	0,433 0,289
L_{D6} p_6				0,43 0,236	0,425 0,23	0,449 0,219	0,304	0,403 0,303	0,433 0,335
L_{D7} p_7				0,426 0,264	0,418 0,25	0,446 0,242	0,304	0,403 0,303	0,433 0,39
L_{D8} p_8				0,422 0,292	0,41 0,268	0,442 0,268	0,304	0,403 0,303	0,419 0,39
L_{D9} p_9				0,415 0,32	0,402 0,287	0,439 0,293	0,304	0,398 0,303	0,419 0,39
L_{D10} p_{10}					0,395 0,306	0,435 0,31	0,304	0,398 0,303	0,419 0,39
L_{D11} p_{11}					0,387 0,325	0,432 0,31	0,304	0,398 0,303	0,419 0,39
L_{D12} p_{12}						0,428 0,31	0,304	0,398 0,303	0,419 0,39
L_{D13} p_{13}						0,425 0,31	0,304	0,395 0,303	0,411 0,39
L_{D14} p_{14}						0,421 0,31	0,304	0,395 0,303	0,411 0,39
L_{D15} p_{15}						0,418 0,31	–	0,395 0,303	0,411 0,39
L_{D16} p_{16}						0,414 0,31	–	0,395 0,303	0,404 0,39
L_{D17} p_{17}						–	–	0,39 0,303	0,404 0,39
L_{D18} p_{18}								0,39 0,303	0,404 0,39
L_{D19} p_{19}								0,39 0,303	0,404 0,39
L_{D20} až 25 (ant. H) p_{20} až 25								0,39 0,303	
h	0,28	0,27	–	0,28	0,3	0,5	0,27	0,22	–
t	0,0034	0,005	0,0067	0,005	0,0045	0,01	0,01	0,0155	0,0058
T_z	0,004	0,007	–	0,025	0,015	0,035	0,03	0,042	0,024
m	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,05
S_E S_H)	1,2 0,75	1,2 0,7	1,6 1,5	1,6 1,5	1,7 1,5	2,2 2,0	2,3 2,1	3,0 2,8	2,8 2,6
Elektrické parametry G_d [dB] $\text{CSV}_{300\Omega}$ ČZP [dB]	5,1 až 6,2 1,3 až 2,5 21 až 14	5,0 až 6,0 < 1,4 25 až 17	11,6 < 1,6 18	10,5 až 12 < 1,6 > 20	10,6 až 12,2 < 1,3 > 23	12,5 až 13,4 < 1,3 > 24	13,5 až 14,0 < 1,6 > 20	12,0 až 15,2 < 1,5 > 20	14 až 15,2 < 1,6 > 18
θ_{3E} θ_{3H} 1.p.l.E [dB] 1.p.l.H [dB]	65° až 62° 108° až 92° – –	65° až 62° 114° až 106° – –	38° 40° 18 13	42° až 38° 52° až 43° > 20 < 18	42° až 36° 50° až 41° > 20 < 18	33° až 29° 35° až 31° > 20 < 14	30° až 27° 34° až 30° 16 12	26° až 19,5° 30° až 20,5° 10,6 8,5	26° až 22° 28° až 24° 16 13

) S_E a S_H jsou maximální vzdálenosti antén v soustavě. S_E je vzdálenost v rovině prvků, S_H v rovině kolmé na prvky.
V praxi se oba rozměry zmenšují asi o 10 až 15 % bez patrného vlivu na zisk soustavy.

Θ_{3H} – úhel příjmu v rovině kolmé na prvky (H),
l.p.I – úroveň prvního postranního maxima (laloku) v rovinách E a H.
5. **Doplňujícím textem** se stručnou charakteristikou antény.

Stručný popis antén z tab. 1.

- A – Pětiprvková anténa s dvojitým reflektorem, původně navržena pro televizní kabelový rozvod (TKR) na I. pásmu. Splňuje proto zprůsňené požadavky na antény tohoto druhu. Jde zejména o dokonalé přizpůsobení a velký ČZP. Anténa je použitelná i pro jiná pásma, ovšem značná štíhlost prvků neumožňuje realizovat ji ve IV. a V. pásmu bez přepočtu průměrů prvků pro menší štíhlosti.
- B – Anténa téměř shodná s předchozí co do rozměrů i parametrů, původně navržena pro TKR na II. pásmu jako jednodanálavá. Menší štíhlost prvků umožňuje použití na všech TV pásmech s přijatelnými průměry prvků. Je velmi vhodná pro obě pásma FM a jako okenní či vnitřní anténa pro IV. a V. pásmo s $t = 2$ až 3 mm.
- C. Úzkopásmová anténa, která se svým uspořádáním prvků vymyká ostatním uvedeným anténám. Původně jde o šestiprvkovou anténu, která byla vypočítána počítačem. Při minimálním počtu prvků na délce L_c je každý rozměr optimalizován. Pro praktické použití byla doplněna kompenzačním reflektorem. Praktickou realizaci a ověření této antény v původní šestiprvkové verzi podle Chenga [4] je např. anténní soustava pro amatérské pásmo 145 MHz, sestavená ze dvou dílčích antén tohoto typu [2]. Ing. Závodský, OK1ZN, ve spolupráci s kolektivem OK1KPA optimalizoval délku tlustších prvků ($t = 14$ mm = $0,0072 \lambda$) vetknutých do kovového ráhna ($T = 40$ až 50 mm = $0,022 \lambda$). Všechny pasivní prvky tak vyšly o 1 cm ($0,005 \lambda$) delší než podle rozměrů v tab. 1, kde jsou uvedeny rozměry pro nekovové ráhno. Dokonalé přizpůsobení každé dílčí antény na impedanci 50Ω v úzkém amatérském pásmu 144 až 146 MHz zabezpečuje bočníkové napájení skládaný dipól podle [2]. Anténa C je projektována i do vícečlenné anténní soustavy pro příjem telemetrických signálů z další čs. družice, připravované v rámci programu INTERKOSMOS.
- D – 12prvková anténa s dvojitým reflektorem a průměrným ziskem větším než 11 dB. Má výrazně potlačené postranní laloky. Univerzální anténa vhodná i na IV. a V. pásmo, kde ji lze při délce 0,8 až 1,2 m s výhodou upevňovat až za reflektorem, např. na okenní rám apod. Je použitelná i v pásmu 88 až 100 MHz, pro které ji lze při délce 6 m ještě amatérsky realizovat. Při převažujícím příjmu v první polovině tohoto pásma počítáme rozměry pro $f = 94$ MHz ($\lambda = 319$ cm).
- E – V podstatě jde o prodlouženou anténu předchozí, určenou pro TKR na III. pásmu, kde dosahuje délky 4,5 m. ($G_d = 12$ dB).
- F – 20prvková anténa s tříprvkovým tzv. trigonálním reflektorem, použitelná

především na IV. a V. pásmu, pro které byla původně navržena. Má výborné elektrické parametry. Je výrobně náročnější pro individuální rozměry každého ze šestnácti direktorů.

- G – 17prvková anténa s konstantní roztečí většiny direktorů. Proto má poněkud větší postranní maxima, než anténa předchozí. S přihlédnutím k závislosti zisku na délce je možno považovat anténu této délky za ekonomické maximum, a to i při užití v anténních soustavách. Dále popisovaná 4členná soustava $4 \times 16Y$ je sestavena z těchto antén.
- H – Typická dlouhá „jagina“ s konstantní roztečí direktorů a malou změnou jejich délky. Je to anténa v podstatě úzkopásmová. Její délka, $7,27 \lambda$, je prakticky maximem na pásmech UKV. U delších antén se již zisk asymptoticky blíží 15,5 až 16 dB. Nároky na homogenitu elektromagnetického pole v prostoru zaujímaném touto anténou jsou již značné, takže její vlastnosti nebývají vždy využity.
- I – 21prvková anténa, odvozená z experimentálně optimalizované antény pro úzké amatérské pásmo 435 MHz, známá pod amatérskou značkou autora – F9FT. Při minimálním počtu prvků (využívá se maximální rozteče $p = 0,39 \lambda$ na délce $6,6 \lambda$) se dosahuje zisku 15,2 dB. Postupně zkracované direktory zabezpečují příznivé postranní laloky. Vzhledem k úzkopásmovému charakteru antény je žádoucí dodržet pokud možno s malými tolerancemi délky direktorů. Při průměru prvků $t = 0,0058 \lambda$ vychází na IV. a V. pásmu průměr prvků $t = 2$ až 3 mm, takže při nejjednodušší konstrukci (přímé vetknutí prvků do ráhna) dostáváme velmi lehkou a účinnou anténu pro dálkový příjem. Při délce $6,6 \lambda$ se ovšem opět zvyšují nároky na homogenitu elektromagnetického pole v místě příjmu.

„Autoři se málo zabývají anténami pro rozhlas VKV – FM v pásmu 88 až 100 MHz.“

Antény pro FM rozhlas v pásmu 88 až 100 MHz

Z četných dotazů na téma antény pro pásmo 88 až 100 MHz je zřejmý stoupající zájem o tuto oblast příjmu. Souvisí to nepochybně i se zvýšenou nabídkou přijímačů TESLA, zahrnujících již obě pásma VKV FM a umožňujících tak příjem zahraničních stanic na VKV. Valnou část našeho území ovšem nelze považovat za ob-

last zásobenou, nebo lépe, pokrytou dostatečně silným signálem pro dokonalý příjem monofonních signálů, natož pak pro kvalitní příjem stereofonních signálů zahraničních stanic. Specifikem příjmových podmínek zejména v českých zemích je i výskyt řádově stejně silných signálů na shodných kanálech, přicházejících z opačných směrů (NDR–Rakousko). Při vzdálenostech kolem 100 a více km pak příjem těchto stanic závisí i na podmínkách šíření, takže příjem zahraničních stanic má do značné míry charakter dálkového příjmu.

Za této situace proto není divu, že stoupá zájem o antény s větším ziskem a dobrým „předozadním poměrem“. Vlnová délka kolem 3 m (100 MHz) ovšem neposkytuje, na rozdíl od vyšších TV pásmech, tak velké možnosti k realizaci antén s většími zisky, nemají-li se extrémně zvětšovat jejich rozměry. Z tohoto hlediska lze považovat zisk 12 dB za praktické maximum pro otcoušnou anténu. I tak se však v tomto případě jedná u Yagiho antény o rozměr $L_c = 6$ m, který přesahuje rozměry antén pro ostatní pásma.


Proto se v dalším textu soustředíme především na porovnání a ověření u nás používaných typů antén, které jednak poskytnou zájemcům žádané a ověřené parametry a dále usnadní návrh vhodné antény s rozumnými rozměry. Uvažujeme samozřejmě Yagiho antény jako jediné praktické řešení otočné antény pro toto pásmo.

Pro příjem z jediného směru, popř. nevelkého úhlového sektoru jsou použitelné i jiné druhy antén, stabilně instalované; např. antény kosočtverečné, dlouhohrátkové apod.





Rozšířenému sortimentu přijímačů s pásmem pro rozhlas FM až do 100 nebo 104 MHz neodpovídá nabídka antén pro toto pásmo. Na trhu je již přes 10 let jen jediná anténa. Je to známá 9prvková Yagiho anténa se čtyřprvkovým (!) reflektorem, vyráběná Kovoplastem Chlumec n/C. pod typovým označením 090G-BL. Použitelné by měly být i antény určené pro K5 ve II. TV pásmu (92 až 100 MHz), typu 0305 KL a 0505 KL od téhož výrobce. Jejich výhodou by byla robustnější konstrukce, nevýhodou jednoprvkový reflektor, nezaručující v tak širokém pásmu přijatelné velikosti ČZP.

Sporadicky se vyskytuje 14prvková anténa s 3prvkovým reflektorem a devíti direktory, dovážená ze zahraničí. Snaha o zvětšení zisku při zachování přijatelné délky vedla v tomto případě výrobce k tzv. prostorovému uspořádání direktorů (obr. 5) s cílem zvětšit tím účinnou plochu popř. zisk antény. Do jaké míry se to podařilo zajišťovalo i nás, proto jsme tuto anténu zahrnuli mezi tři porovnávané typy.

Jako třetí byla vybrána anténa B, typu 5Y 0,42–0,9 z tab. 1. Jde o pětiprvkovou

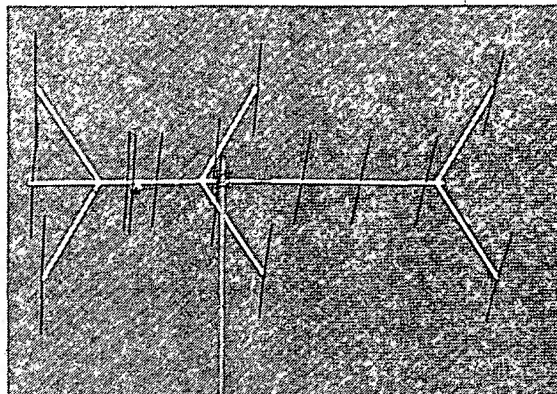

Obr. 5. Anténa pro pásmo 88 až 100 MHz s prostorovým uspořádáním direktorů (zahraniční výrobek)

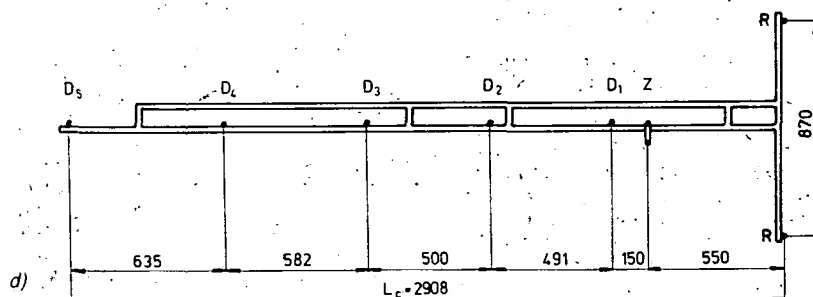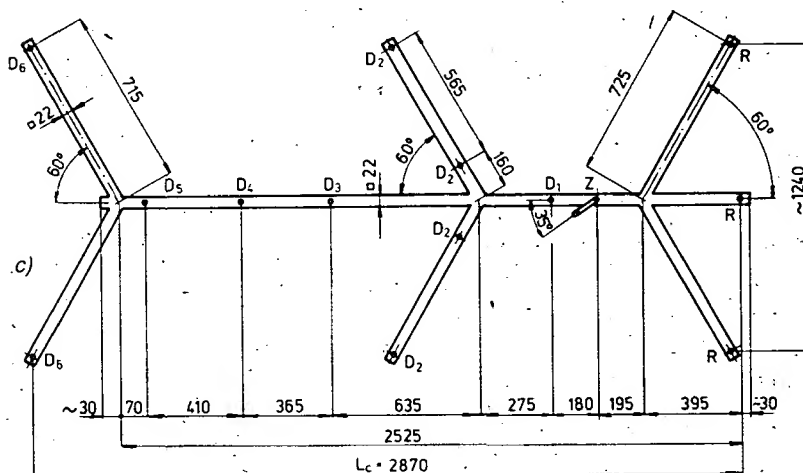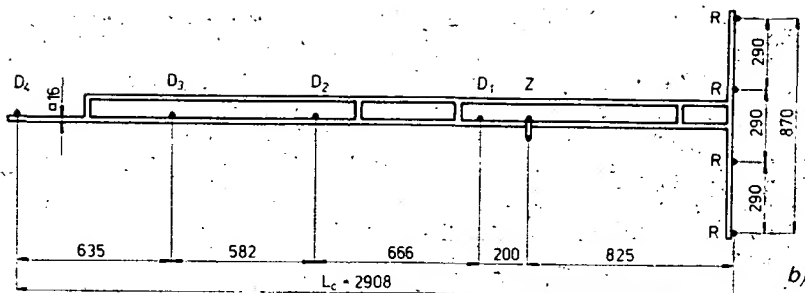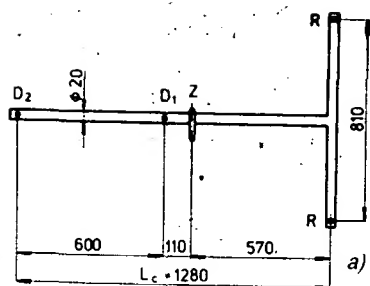

Obr. 6. Rozměrový náčrt porovnávaných antén pro rozhlas FM

a) 5prvková, typ 5Y 0,42–0,9 (anténa B z tabulky 1). Rozměry: $L_R = 1775$ (2 \times), $L_Z = 1620$, $L_{D1} = 1410$, $L_{D2} = 1320$, $t = 10$, $T = 20$, $m = 90$ (rozměry v mm). b) 9prvková, typ 090G-BL (v původním stavu). Rozměry: $L_R = 1800$ (4 \times), $L_Z = 1500$, $L_{D1} = 1280$, $L_{D2} = 1295$, $L_{D3} = 1275$, $L_{D4} = 1255$, $t = 6$, $T = 15$, $m = 60$ (rozměry v mm). c) 14prvková s prostorově uspořádanými direktory (zahraniční výrobek). Rozměry: $L_R = 1700$ (3 \times), $L_Z = 1470$, L_{D1} až 3 = 1350 (6 \times), L_{D4} až 6 = 1300 (4 \times), $t = 10$, $T = 22$, $m = 100$ (rozměry v mm). d) 8prvková, upravená 090G-BL (s maximálním využitím původních prvků a ráhna). Rozměry: $L_R = 1750$ (2 \times), $L_Z = 1500$, $L_{D1} = 1400$, $L_{D2} = 1375$, $L_{D3} = 1350$, $L_{D4} = 1350$, $L_{D5} = 1325$, $t = 6$, $T = 15$, $m = 60$.

anténu s dvouprvkovým reflektorem, navrženou původně pro TKR na II. pásmu, která se při příjmu rozhlasu FM osvědčila. Její rozměry, odvozené z údajů v tab. 1, byly vypočteny pro $f_{max} = 100$ MHz kromě délky reflektoru L_R , ČZP původní jednokanálové antény na II. TV pásmo byl totiž optimalizován na kmitočet obrazu. Kratšími reflektory ($L_R = 0,59 \lambda$) byla oblast maximálního ČZP posunuta na vyšší kmitočet, tzn. ke středu pásma rozhlasu FM.


Převzaté i odvozené rozměry všech tří antén jsou zřejmé z obr. 6. Naměřené elektrické parametry jsou shrnuty v tab. 2. U každé antény je na kmitočtech 88, 94 a 100 MHz uveden:

1. θ_{3E} – úhel příjmu pro pokles napětí 3 dB proti maximu v rovině E (v rovině prvků);
2. θ_{3H} – úhel příjmu pro pokles napětí 3 dB proti maximu v rovině H (v rovině kolmé prvků);

3. θ_{10E} – úhel pro pokles napětí 10 dB v rovině E;
4. θ_{10H} – úhel pro pokles napětí 10 dB v rovině H;
5. ČZP – činitel zpětného příjmu ze směru 180°;
6. ČZP – průměrný činitel zpětného příjmu v celém pásmu (po 4 MHz);

Tab. 2. Elektrické vlastnosti porovnávaných antén pro rozhlas FM v pásmu 88 až 100 MHz

Typ antény	5prvková 5Y 0,42–0,9			9prvková 090G-BL			14prvková zahraniční			8prvková upravená 090G-BL		
Kmitočet [MHz]	88	94	100	88	94	100	88	94	100	88	94	100
1. θ_{3E} [°]	65	65	61	63	62	53	52	49	46	59	53	47
2. θ_{3H} [°]	112	105	92	90	83	72	66	57	47	78	68	55
3. θ_{10E} [°]	116	113	107	106	104	92	90	85	80	100	89	79
4. θ_{10H} [°]	200	185	152	165	134	111	115	97	85	126	106	90
5. ČZP [dB]	18	20	15	14	16	17	23	22	20	20	22	15
6. ČZP [dB] průměr		19,6			16,1			22,5			21	
7. ČSV	1,1	1,05	1,95	1,55	1,2	1,0	4,0	1,7	2,7	1,65	1,1	2,4
8. G_a [dB]	4,5	5	6	6	6,5	7,8	8,3	9	10	7,3	8	9

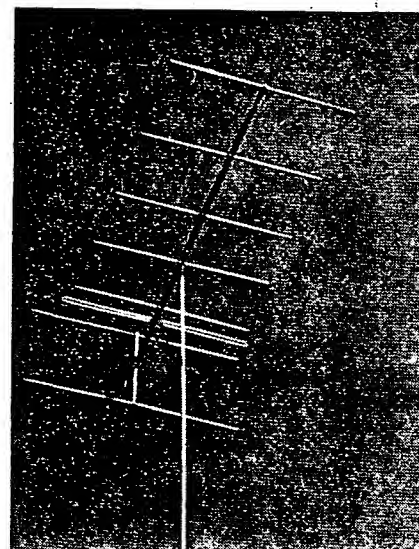


Obr. 7. 8prvková anténa pro příjem v pásmu 88 až 100 MHz upravená z typu 090G-BL


7. ČSV – činitel stojatých vln (vztážený na impedanci 300 Ω , měřený na svorkách zářiče);

8. G_a – zisk proti dipólu $\lambda/2$ v dB.


Zatímco u 5prvkové a 14prvkové antény odpovídají naměřené údaje předpokládaným, jsou u 9prvkové antény proti očekávání horší, i když jde o anténu co do délky L_c shodnou s anténou 14prvkovou. Zdálo se, že 9prvková anténa je naladěna výše. Tato domněnka se potvrdila, když jsme pro všechny antény graficky znázornili průběh průměrné velikosti úhlů θ_3 a θ_{10} v pásmu 86 až 110 MHz (obr. 9). 9prvková anténa 090G-BL je sice podle firemních údajů určena pro kmitočtový rozsah 87,5 až 104 MHz, ale maximální zisk, tj. minimální úhly θ_3 a θ_{10} má až na 108 MHz!! Příčinou jsou příliš krátké direktory. Kmitočet 100 MHz tak vlastně leží na spodním okraji oblasti optimálních směrových vlastností této antény. Poměrně malý je i ČZP, vzhledem k použití 4prvkovému, tedy poměrně „hustému“ reflektoru. Částečně to působí poměrně malá vzdálenost h vnějších prvků

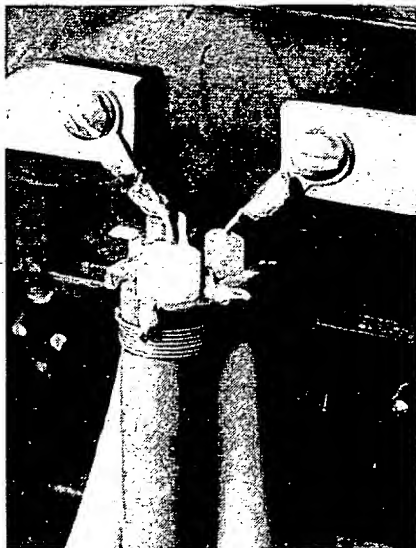

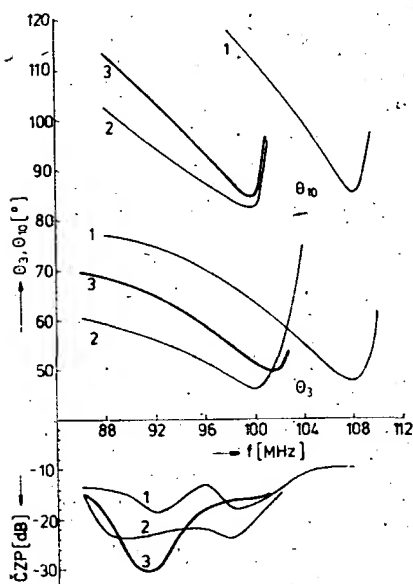Obr. 8. Připojení napáječe a symetrizační smyčky k upravené anténě 090G-BL. Délka smyčky je 1055 mm pro kabel s $k = 0,67$



Obr. 9. Grafické vyjádření směrových vlastností porovnávaných antén. Průběhy Θ_3 a Θ_{10} platí pro průměrnou velikost úhlů v obou rovinách. Křivky 1 – původní anténa 090G-BL, 2 – 14prvková zahraniční anténa a 3 – upravená anténa

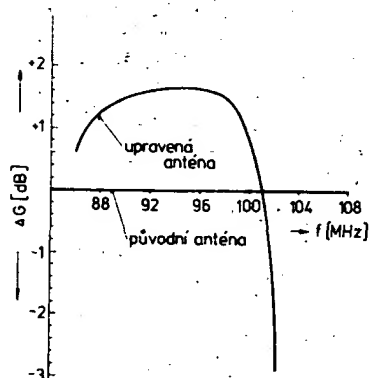

Obr. 10. Výsledek přímého porovnání zisku původní a upravené antény

reflektoru vzhledem k rozměru p , (vzdálenost reflektor-zářič). Mimochodem i velmi dobré přizpůsobení s minimálním ČSV na 100 MHz jen potvrzuje naladění antény mimo používané pásmo.

Pokusili jsme se tuto anténu co nejjednodušeji upravit tak, aby se oblast maximálního zisku posunula na nižší kmitočty, a antény tak bylo účinněji využito. Navržené uspořádání je na obr. 6d. Úprava vyžaduje tyto změny:

- Odstraníme oba střední prvky reflektoru, zkrátíme a použijeme je jako D_1 a D_2 , délku vnějších prvků reflektoru zkrátíme na 1750 mm, původní direktory D_1 , D_2 a D_3 prodloužíme (např. zavrtanými šrouby M3 nebo M4, popř. trubičkami z alobalu nebo jinak) a použijeme je jako D_3 , D_4 a D_5 .
- změněme polohu zářiče a prvních dvou direktorů na ráhnu,
- nové direktory D_4 a D_5 budou v místech původních direktorů D_3 a D_4 .

Dostáváme tak 8prvkovou anténu s dvouprvkovým reflektorem, která má větší zisk a lepší ČZP v pásmu 88 až 100 MHz, než anténa původní. Tuto jednoduchou úpravu jistě zvládnou i méně vybavení amatéři, když „nejnáročnější“ operaci je vyvrtání tří děr do ráhna antény. Ve skutečnosti je zpravidla nejobtížnější demontáž antény a několika prvků. Většinou vezmou za své zarezivělé šrouby M4 \times 25 až 30, které je třeba nahradit novými. Původní i posunuté směrové vlastnosti antény jsou zřejmě z grafického znázornění na obr. 9. V tab. 2 jsou pak uvedeny i charakteristické parametry upravené antény.

Upravená anténa se svými parametry více přibližuje zahraniční 14prvkové anténě, která má vyrovnanější směrové vlastnosti v pásmu 88 až 100 MHz a je lepší především ve vertikální rovině, vlivem prostorové uspořádání direktorů. Při případné realizaci této 14prvkové antény doporučujeme prodloužit zářič na 1580 mm a D_1 na 1400 mm. Zlepší se tím přizpůsobení, které není právě nejlepší, zejména na krajích pásma. Poněkud se tím zvětší zisk.

Z obr. 3, kde je vyznačen průběh zisku v závislosti na průměrném úhlu příjmu, teď můžeme určit předpokládané rozdíly v zisku antén, charakterizovaných průběhy Θ_3 na obr. 9. Průměrný úhel příjmu Θ_3 upravené antény 090G-BL je v převážné části používaného pásma VKV FM užší průměrně o 10° . Tomuto zúžení odpovídá přírůstek zisku asi 1,5 dB.

Ověřili jsme tento předpoklad porovnáním signálů z obou antén, původní a upravené, které byly střídavě umístěny přesně do téhož místa. Protože jde o stejné rozměrné antény (rozměry L_c a h jsou shodné), je rozdíl v přijímaných signálech přímo úměrný zisku obou antén, nezávisle na homogenitě elektromagnetického pole v místě měření.

Tzn. že se tento rozdíl prakticky projeví ve všech případech, kdy do téhož místa umístíme upravenou anténu, napájenou stejným dlouhým napáječem.

Naměřený rozdíl v ziscích obou antén, vyjádřený zvětšením nebo zmenšením signálu v dB vůči původní anténě 090G-BL, je na obr. 10. Vyznačený průběh je průměrnou hodnotou z několika měření. Naměřené výsledky jsou ve velmi dobré shodě s předpokládanými, stanovenými z rozdílů úhlů Θ_3 podle obr. 3.

Je věcí názoru, zda je přírůstek 1,5 dB dostatečnou motivací k jednoduché úpravě původní antény; přírůstek 1,5 dB je ovšem např. ekvivalentní zlepšení sumového čísla o tutéž hodnotu. Je také rovnocenný zkrácení souosého napáječe typu VFKV 633 (na 100 MHz) o 20 m!

Zvětšení zisku o 1,5 dB je u tak nelineárního komunikačního systému, jakým je systém s kmitočtovou modulací, zvláště zřetelné u nejslabších prahových signálů, kdy se poměr signál/šum může zlepšit o 10 až 12 dB.

V praxi sice v úrovni prahových signálů FM vysíláče většinou nepřijímáme, ale zvětšení zisku antény se projeví příznivě při charakteristickém rytmickém úniku (tzv. locomotiv-QSB), kterým jsou signály při dálkovém šíření troposférou ovlivňovány. Každým zvětšením zisku antény se zmenší procento úniků, kdy se signál dostává na úroveň šumu.

Nejlépe by ovšem bylo, kdyby navrženou a ověřenou úpravu realizoval sám výrobce. Kromě zisku morálního by získal i ekonomicky – totiž ten jeden ušetřený prvek. (Ročně se vyrábí 15 000 kusů.) Obrazně to připomíná situaci, kdy výrobce automobilů dodává po dobu 10 let vozy seřazené na provoz s benzinem super, ale v prodeji je jen nízkooktanový normál. Přijímače se při provozu s „ujetou“ anténou sice „nehutují“, ale nepodávají výkon, na který mají. Nepříznivě působí u antény i rachitická konstrukce s prvky pouze 6 mm tlustými o délce až 1800 mm. Obrazně řečeno: je to stejné, jako kdyby osobní vozy měly karosérie z plechu tloušťky 0,5 mm.

Vraťme se však k anténám. Méně nároční zájemci o příjem rozhlasu FM se po určité době zpravidla soustředí na monofonní příjem jedné nebo několika nejsilnějších stanic. Za této situace není větší nutně ani účelné provozovat přijímací anténu pro celé pásmo, ale často vyhoví i jednoduchá tři, popř. čtyřprvková úzkopásmová anténa, naladěná do příslušné kmitočtové oblasti pásma. (Z kapitoly o Yagiho anténách víme, že úzkopásmová tříprvková anténa je z hlediska zisku neekonomičtější anténou vůbec. Při optimálním uspořádání může mít v úzkém pásmu zisk až 7 dB proti dipólu $\lambda/2$.) Pro tyto případy vyhoví anténa charakterizovaná obvyklými rozměrovými a elektrickými parametry v tab. 3. Její rozměry se počítají

Tab. 3. Rozměry a elektrické parametry 4prvkové antény

Parametry	4prvková úzkopásmová anténa 4Y0,5-0,98
L_R	$0,495\lambda$ (0,495)
p_1	$0,25\lambda$ (0,156)
L_2	$0,495\lambda$ (0,495)
p_1	$0,05\lambda$ (0,03)
L_{D1}	$0,46\lambda$ (0,456)
p_2	$0,2\lambda$ (0,156)
L_{D2}	$0,45\lambda$ (0,434)
t	$\sim 0,0035\lambda$
T	$\sim 0,006\lambda$
m	$\sim 0,03\lambda$
L_c	$0,5\lambda$ (0,315)
G_d	6,8 dB (6,2 dB)
ČSV	1,6 (1,5)
ČZP	12 dB (26 dB)
Θ_{3E}	56° (60°)
Θ_{3H}	84° (106°)

pro λ středního přijímaného kmitočtu. Použitelná je bez patrného omezení v pásmu ± 1 MHz. Anténa je navržena tak, aby v celém pásmu FM 88 až 100 MHz vyhověl jeden průměr prvků $t = 10$ až 12 mm, $T \approx 20$ mm. Všechny údaje platí pro maximální zisk; údaje v závorkách pro nejlepší ČZP na uvažovaném a počítaném kmitočtu, tzn. s mírným zmenšením zisku. V praxi se lépe osvědčila anténa navržena pro nejlepší ČZP. Po přepočtu je anténa použitelná i jako jednoduchá jednokanálová anténa na III., popř. IV. a V. pásmu s prvky o průměru 6 mm, popř. 2 mm.

Předpokladem pro vyhovující stereofonní příjem je napětí signálu min. o 10 dB větší, než je minimální napětí pro vyhovující monofonní příjem. Proto je pochopitelný zájem o antény s maximálním ziskem pro tento druh dálkového příjmu. Jak již bylo řečeno, omezuje poměrně značná vlnová délka, kolem 3 m, maximální délku otočné antény na asi 6 m. Z tab. 1 tedy pro tento účel přicházejí v úvahu antény C a D.

Bylo by ovšem chybou domnívat se, že směrová anténa je užitečná jen pro dálkový příjem rozhlasu FM. Opak je pravdou. Náročný posluchač místního rozhlasu FM vybavený špičkovým zařízením a dobře uspořádanou poslechovou místností by neměl přijímat signály na pouhý dipól, popř. náhražkovou vnitřní anténu, byť by byl přijímaný signál sebesilnější. Zejména ne pak v oblasti, kde se nelze obejít bez směrové antény při TV příjmu (zvláště v I. pásmu). Šíření signálů rozhlasu FM podléhá stejným zákonitostem, jako šíření kmitočtově nepříliš vzdálených signálů televizních. Rušivé odrazy při šíření televizních signálů jsou na obrazovce zjevné na první pohled. Zkreslení výsledného akustického signálu při stereofonním příjmu, přisuzované elektronickému či akustickému zařízení, může být s velkou pravděpodobností způsobeno selektivními odrazy obou vysílaných signálů na cestě mezi přijímací a vysílací anténou. Degraduje se tím kvalita zařízení, jehož cena mnohonásobně převyší náklady na jednoduchou a účinnou 5prvkovou směrovku, kterou by měly být zcela samozřejmě vybaveny též anténní soustavy všech společných televizních rozvodů v pásmu rozhlasu VKV FM.

„Postrádáme podrobný konstrukční návod na účinnou anténní soustavu pro příjem slabých signálů v V. pásmu.“


Anténní soustavy

Poměrně podrobné informace o anténních soustavách, určených pro příjem VKV a UKV, byly uveřejněny v AR, řada B, č. 1/82. Dnes se k této problematice vracíme podrobným konstrukčním popisem, určeným hlavně pro ty zájemce, jimž lépe vyhovují vyzkoušené návody.

Popisují se dvě čtyřčlenné anténní soustavy. Širokopásmová, pro celé IV. a V. pásmo, a úzkopásmová, určená pro příjem na K55. Při konstrukci soustav byla věnována hlavní pozornost napájecímu systému, aby byl bezporuchový, tzn. mechanicky stabilní a měl trvale minimální ztráty.

Obě soustavy jsou opatřeny shodným napájecím systémem, který je možno použít i v jiných případech, popř. i u vysílacích anténních soustav na VKV.

Úvodem však zopakujeme nejdůležitější závěry o anténních soustavách z citovaného čísla AR.

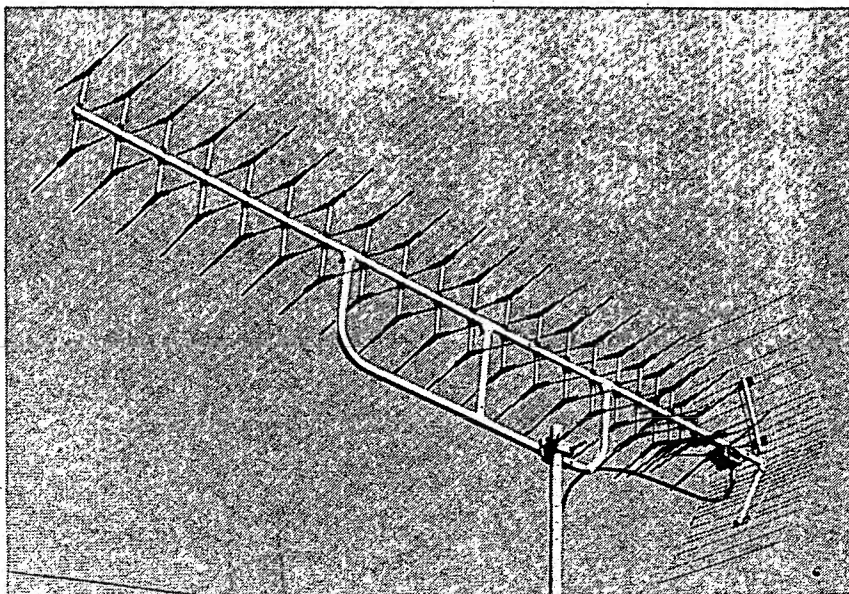


Obr. 11. Zjednodušenou anténní soustavou je anténa se skupinovými direktory

Anténními soustavami řešíme požadavek na větší zisk antény v místech slabého signálu nebo otázku nerušeného příjmu TV v místech, kde je příjem znehodnocen odrazy či jiným rušením dopadajícím na anténu ze směru jen málo odlišného od směru k přijímanému

vysílači. (Podrobné a názorné vysvětlení k selektivnímu potlačení takového rušení bylo uvedeno v [1].)

Směrové vlastnosti anténních soustav jsou dány směrovými vlastnostmi jednotlivých dílčích antén soustavy, jejich počtem, uspořádáním, způsobem

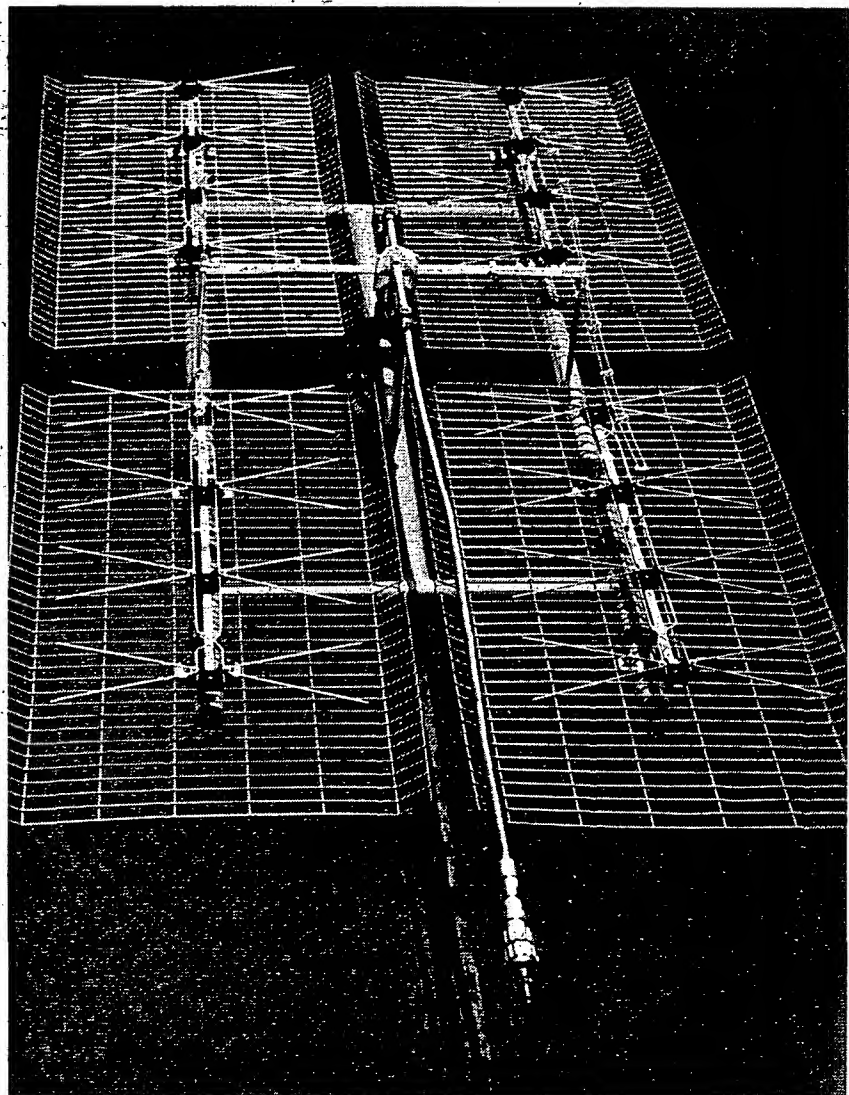

Obr. 12. Anténní soustava ze čtyř antén typu TVa (viz též 2. str. obálky)

napájení a vzájemnou vzdáleností. Zisk anténní soustavy by se měl zvětšovat přímo úměrně s rostoucím počtem dílčích antén. Každým zdvojením počtu dílčích antén by se měl zisk soustavy zvětšit téměř o 3 dB.


Maximálně dosažitelný zisk soustavy, popř. maximálně použitelný počet antén v soustavě je zpravidla omezen konstrukčními hledisky – zvláště při amatérské realizaci, a dále rozložením elektromagnetického pole v prostoru zaujímavém anténní soustavou. Celkový energetický přínos soustavy je zejména u vícečlenných soustav a na nejvyšších kmitočtech ovlivněn účinností napájecího systému, což se zpravidla přehlíží.

Tato omezení přispěla k rozšíření kompaktních antén se skupinovými direktory. Jsou to vlastně zjednodušené soustavy Yagiho antén, jejichž direktorové řady jsou seskupeny kolem jediného společného ráhna a buzeny jediným, zpravidla celovlnným zářičem (obr. 11). S ohledem na délky prvků a vzájemné vzdálenosti direktorových řad lze tento typ antény prakticky realizovat jen u antén na IV. a V. pásmo, kdy je konstrukčně možné seskupit direktorové řady kolem jediného ráhna. Vzájemné vzdálenosti řad jsou však menší než optimální, které lze realizovat u klasických anténních soustav o stejném počtu optimálně uspořádaných antén dílčích. Vezmeme-li však v úvahu všechny vlivy redukující zisk běžných anténních soustav (ztráty v napájecím systému, nehomogenita elektromagnetického pole, poruchovost dílčích napáječů z dvouliniek, atd.), pak je možné považovat antény se skupinovými direktory za zdařilou konstrukci, která má své oprávnění, a která se v praxi dobře osvědčila. Podrobné konstrukční údaje o výše zmíněných čtyřčlenných soustavách jsou uvedeny v dalších odstavcích.

Konstrukční popis anténní soustavy „4× TVa 21/60“


Úvodem pokládáme za nutné zdůraznit, že popisované provedení této soustavy (ale i ostatních konstrukcí) bylo ovlivněno materiálovými i výrobními možnostmi. S touto skutečností, která zákonitě ovlivňuje činnost většiny amatérských pracovníků, se v popisu konstrukce počítá. Pouze rozměry závažné pro dodržení požadovaných parametrů jsou zvýrazněny, příp. označeny zkratkami max. nebo min. Někdy bývá udán rozsah možných rozměrů. Zpravidla se však na alternativní možnosti co do rozměrů i provedení upozorňuje v textu. Obecné a základní otázky ke konstrukci antén a volbě materiálů byly probrány poměrně podrobně v [1]. Dielektrickým materiálům je mimo to věnována v tomto čísle zvláštní kapitola (str. 28).

Nyní k vlastní konstrukci. Celá anténní soustava je v podstatě sestavena ze dvou celků, ze čtveřice antén TVa 21/60, připevněné na základní rám, a z napájecího systému, upevněného na tomtéž rámu (obr. 12). Rozměry a provedení rámu jsou na obr. 13, kde je schematicky vyznačeno i rozmístění antén. Rám je zhotoven svařením Fe trubek 40 × 1 mm. U realizovaného, popř. alternativního řešení je důležitá pouze osová vzdálenost krajních svislých tyčí, která musí zaručit, aby mezera mezi vnitřními svislými stranami reflektorových sítí nebyla větší než 50 mm, takže rozměr S_E bude max. 600 až 650 mm. (Pro $S_E = 600$ mm se budou reflektory dotýkat.) Na svislých tyčích se antény upevní tak, aby rozměr S_H byl 875 mm, tzn. že se vnitřní vodorovné

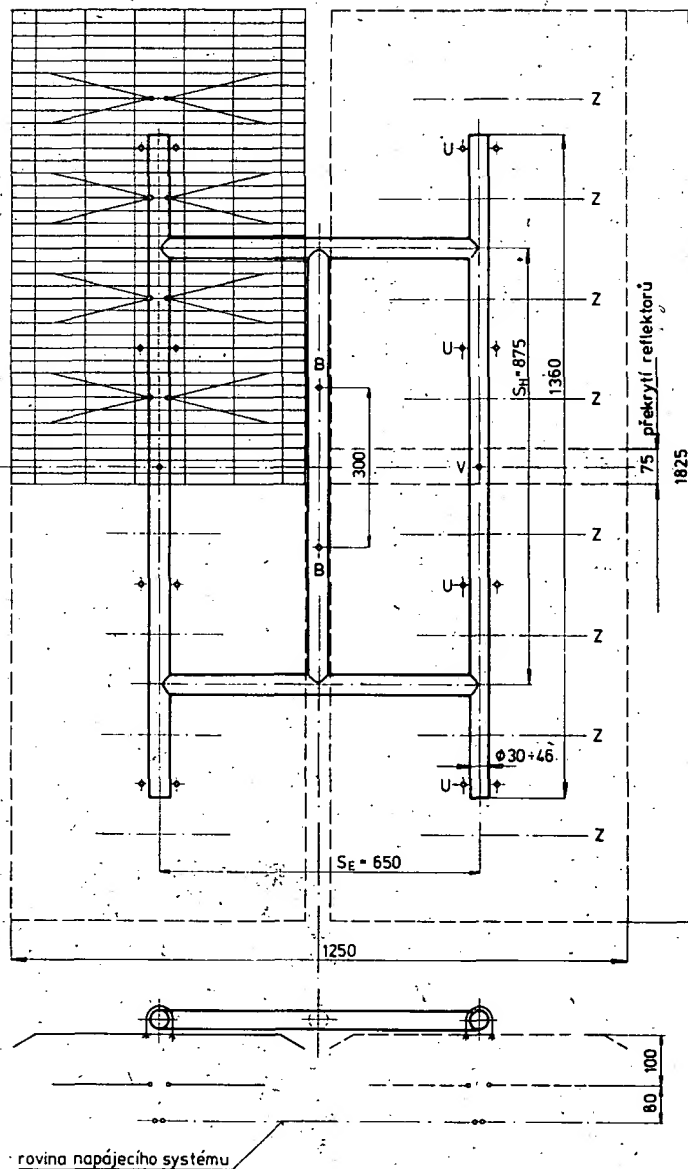

Obr. 13. Základní rozměry soustavy 4× TVa

okraje reflektorů překryjí o 75 mm (o 3 pruhy reflektorové sítě). Tento údaj se neshoduje s provedením soustavy na fotografiích (obr. 12 a 15), kde je mezi těmito okraji mezera 100 mm, takže S_H je tam 1050 mm. V tomto uspořádání však měla soustava postranní laloky ve svislé rovině 7,5 dB proti požadovaným – 10 dB. Proto je zde navržen menší rozměr S_H .

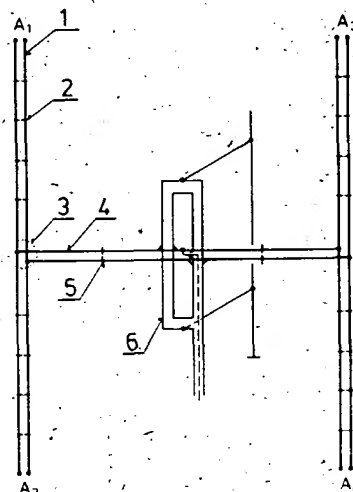


Obr. 14. Elektrické schéma napájecího systému s označením konstrukčních dílů

Vzájemná vzdálenost vodorovných distančních tyčí rámu nemusí být totožná s rozměrem S_H , jak je tomu na obr. 13. Tímenové příchytky antén TVa umožňují volit průměr trubek v rozsahu 35 až 46 mm. Jednotlivé části rámu nemusí mít shodný průměr ani profil. Nepopisuje se upevnění rámu na anténní stožár, které je možné řešit různým způsobem. Anténní soustava by se však měla na stožár upevňovat již jako kompaktní celek, tzn. i s napájecím systémem.

K obr. 13. ještě pro úplnost: U označuje polohu tímenových příchýtek jednotlivých antén, Z polohu zářičů, V otvory pro podpěry napájecího systému a B otvory pro upevnění symetrizačního obvodu.

Elektrické schéma napájecího systému je na obr. 14. Číslice 1 až 6 označují jednotlivé části, nakreslené detailně na jednotlivých výkresech (obr. 16).

Napájecí systém byl navržen jako samostatný celek původně pro širokopásmovou anténní soustavu 4× TVa, později byl použit i u soustavy čtyř Yagiho antén (obr. 18b). Obě provedení se liší jen v detailech. U fotografované soustavy 4× TVa byl pro napájení použit souosý kabel

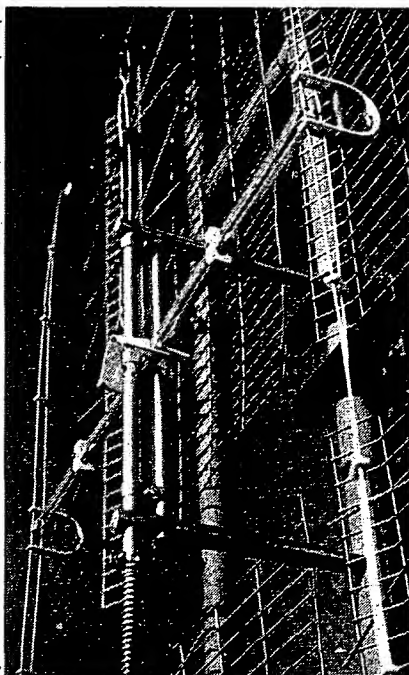

Obr. 15. Část napájecího systému soustavy 4x TVa

VFKP 930 (průměr nad stínícím pláštěm 16 mm), proto tam mají trubky symetizačního členu $\varnothing 18 \times 1$ mm, zatímco soustava čtyř Yagiho antén je napájena běžnějším typem kabelu VFKV 630 a tytéž trubky mají $\varnothing 10 \times 1$ mm. Kontaktní šroub je zde také na rozdíl od soustavy 4x TVa umístěn nad vedením 150 Ω (těsně pod odkapávací kryt) pro lepší ochranu před zatékáním: Tyto rozdíly jsou též patrné z fotografií (obr. 15). Z uvedených důvodů se pro obě anténní soustavy popisuje jen toto druhé provedení.

Napájecí systém se skládá z dvojice souměrných vedení o impedanci 300 Ω (průměr vodičů $\varnothing = 2$ mm, rozteč os 12 mm), ze souměrného spojovacího vedení o impedanci 150 Ω (tvořeného 12 mm širokými pásy s mezerou 8 mm) a trubkovým symetizačním členem (balunem). Všechna vedení jsou vzdušná. Rozměry a vzájemné uspořádání všech dílů jsou voleny tak, aby v místech spojů nedocházelo k impedančním diskontinuitám a tím i k nežádoucím ztrátám.

Nyní podrobněji k jednotlivým dílům:

(1) Všechny čtyři vodiče vedení 300 Ω spojující vždy dvě a dvě antény nad sebou musí mít zcela shodnou délku, která však není kritická, a nemusí se tedy shodovat s údaji na obr. 16-1 při odlišném uspořádání, např. při jiné vzdálenosti vedení od roviny antény, nebo jiné výšce podpěr (3) apod. Konce vodičů 2 mm jsou zapájeny do provrtaných šroubů (M5 \times 10 mm), kterými se připojí do středů laděných napájecích antén TVa v místech, kde byly původně upevněny ochranné kryty, které můžeme použít pro jiné účely. Tyto šrouby zapájíme až na hotovém vedení s distančními rozpěrkami (2). Materiál – měď, mosaz, bronz (telefonní dráty).

(2) Distanční rozpěrky by měly být z nenavlivavého izolačního materiálu (teflon, PE i organické sklo apod.) o maximální tloušťce do 2 mm. Na každé vedení by jich mělo stačit 8. Pokud je to nutné, fixujeme jejich polohu z obou stran několika závitů drátu. Někdy postačí, zajistíme-li vhodným vrtáním jejich tuhý posuv na vedení.

(3) Podpěrné tyčky v místech spojů s vedením 150 Ω jsou důležitým mechanickým stabilizačním prvkem. Proto jsou zakotveny přímo do základního rámu, popř. do nosné konstrukce soustavy. Obě použité provedení jsou patrná z obr. 16 (3) i fotografií na obr. 15 a 23. Sklotextilová (laminátová) trubka u antény 4x 16Y je


našroubována zalepenou maticí přímo na šroub, svírající vedení 300 Ω .

(4) U spojovacího vedení je nutné dodržet vzájemnou vzdálenost pásů 8 mm o šířce 12 mm, aby se jeho impedance maximálně přibližovala 150 Ω . Pro konstantních 8 mm podél vedení postačí fixovat tento rozměr u obou soustav v pěti místech. Aby se zabránilo impedančním diskontinuitám, je vhodné upevňovat pásy zahluobenými šrouby (M3 \times 6 až 8 mm). Materiál – měď, ocel s povrchovou ochranou. Na výkrese je zakreslen jen jeden pás vedení.

(5) Okénkový izolátor stabilizuje rozteč pásů vedení 150 Ω mezi konci vedení a symetizačním členem. Při dostatečné tuhosti izolátoru by patrně vyhovělo jednodušší provedení (5a). Zjednodušila by se tím montáž. Materiál – teflon, PE, organické sklo apod.

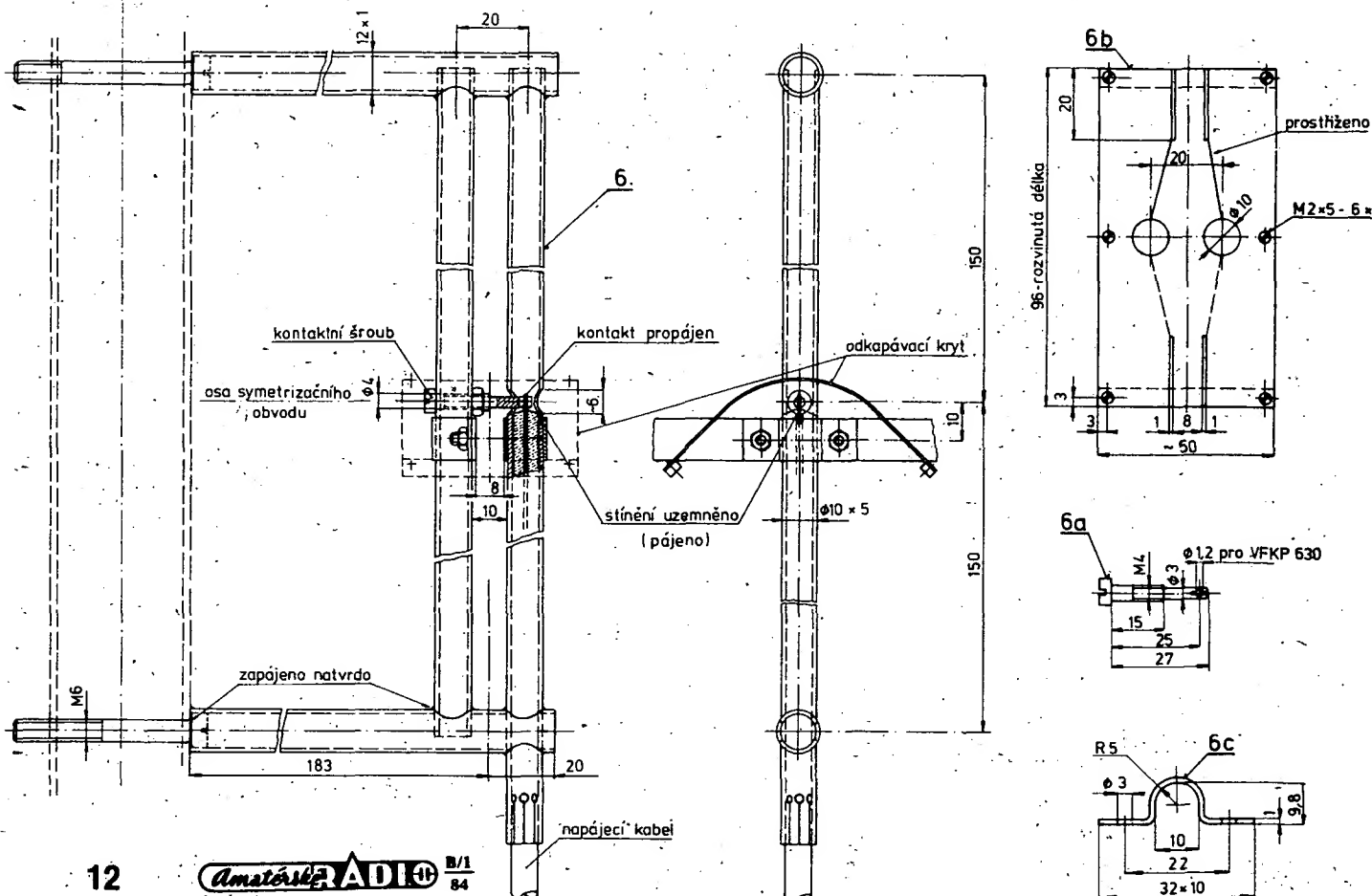
(6) Symetizační obvod je konstrukční modifikací jednoduchého čtvrtvlnného balunu. Jsou to vlastně dva, paralelně spojené čtvrtvlnné úseky, popř. půlvlnný obvod napájený uprostřed. Tato úprava vyhovuje lépe zvolené konstrukci napájecího systému především z hlediska mechanické stability a nezatěžuje napájecí bod žádným izolátorem.

I když jde zdánlivě o nejsložitější část napájecího systému, nejsou rozměry jednotlivých součástí kritické. Pro dostatečnou širokopásmovost symetizačního obvodu (zvláště u soustavy 4x TVa) by poměr a/d (rozteč ku průměru vodičů symetizačního vedení) neměl být menší než 2 (v našem případě je $d = 10$ mm a $a = 20$ mm). Pokud se používají větší průměry a tím i větší rozteče trubek symetizačního obvodu, bude nutné vylozkovat rozdíly v roztečích pásů vedení 150 Ω . Celková délka obvodu by měla být $2 \times \lambda/4$ na středním kmitočtu přenášeného pásma. Většinou se obvod




Praxe ukazuje, že i když kryt nechrání místo před všemi klimatickými vlivy, zabráňuje přímému vnikání vody a snižuje výrazně vznik nežádoucí koroze v prostoru napájení.

Zjednodušení napájecího systému výše popsané soustavy $4 \times$ TVA (použitelné i pro napájení následující soustavy $4 \times 16Y$), je schematicky znázorněno na obr. 16a. Odpadá zde symetrizační obvod (6) podle obr. 16. Přijímaný signál se jednoduše odvádí z pásového vedení o impedanci 150Ω sousedním napájecím, orientovaným kolmo k ploše pásů. Toto řešení umožňuje použít symetrické uspořádání připojeného napájecího systému, které vytváří minimální podmínky pro vznik povrchových (tzn. ztrátových) proudů na vnějším plášti sousedního napáječe mezi stožárem soustavy a symetrickým vedením 150Ω . Nejpříznivějších podmínek se z tohoto hlediska dosahuje, je-li délka tohoto úseku asi $\lambda/4$ na středním kmitočtu pracovního pásma. Povrchovou impedanci sousedního napáječe lze dále ztvěstit zjednodušeným „rukávem“ $\lambda/4$, otevřeným směrem k pásovému vedení. Výho-

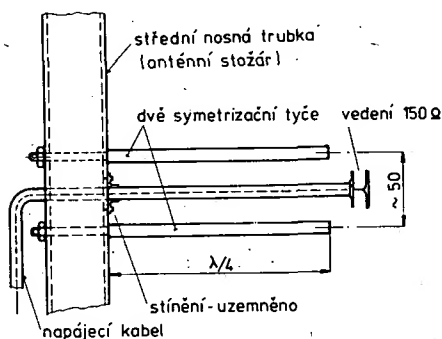


Obr. 16a. Zjednodušené napájení souměrného vedení $150\ \Omega$

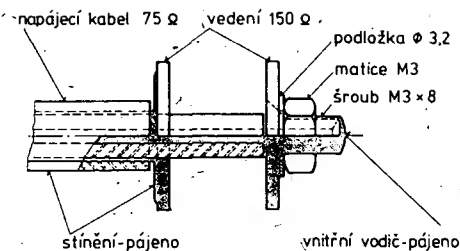


Obr. 16b. Připojení souosého napáječe k souměrnému napájecímu systému soustavy

Se přihlednutím k právě zmíněnému způsobu napájení se může zdát původně uvedená konstrukce klasického symetrického začínacího obvodu – balunu – zbytečná. Jde však o velmi dokonalý symetrizační obvod, který obecně umožňuje bezztrátové připojení nesymetrického napáječe k symetrické zátěži. Je téměř nezbytný, je-li touto zátěží již vlastní zářič. Pohyblivými zkraty balunu lze dále kompenzovat případné reaktanční složky impedance antény a ovlivnit tak její přízvučování. Konstrukčně obtížnější je připojovat střední vodič v místě napájení. V tomto detailu je napájení podle obr. 16a jednodušší.

Celkové uspořádání soustavy, včetně napájecího systému, je zřejmé z výkresů i fotografií; proto jen to podstatné: Z jednotlivých antén odstraníme ochranné kryty (jejich přívodní příchytky použijeme pro připojení vedení 300 Ω) a antény upevníme na nosný rám tak, aby se reflektorové síťe každé dvojice A_1A_2 a A_3A_4 překrývaly o tři prahy (obr. 13). Pro dobrou stabilitu celé reflektorové stěny mechanicky spojíme každou dvojici sítí v místě překrytí vhodným způsobem. Pokud zvolíme $S_E = 600$ (reflektory se budou dotýkat), zpevníme reflektorovou stěnu podobným způsobem i v místě styku; takže vznikne

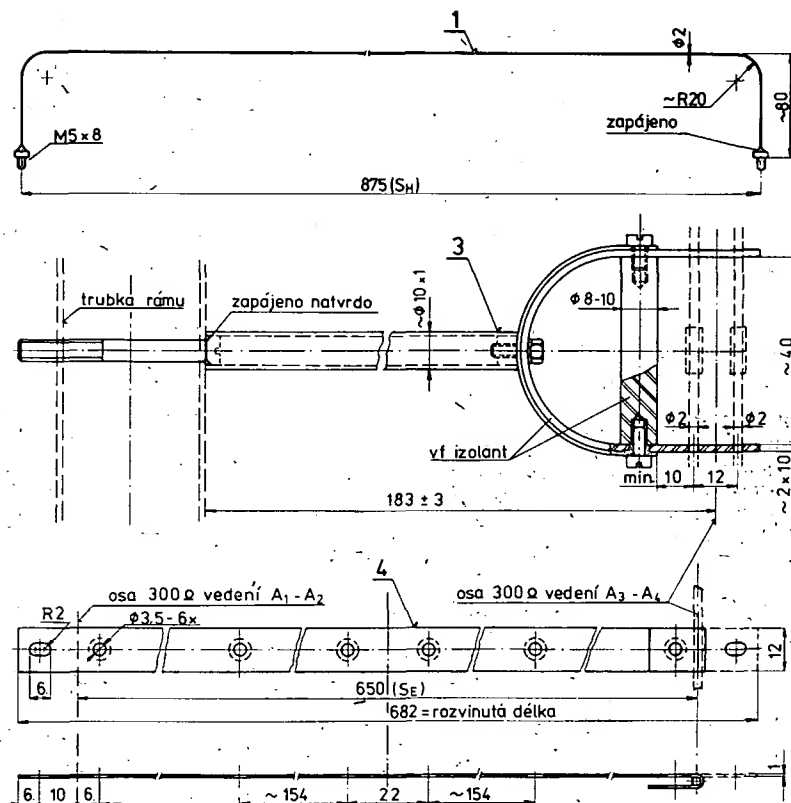

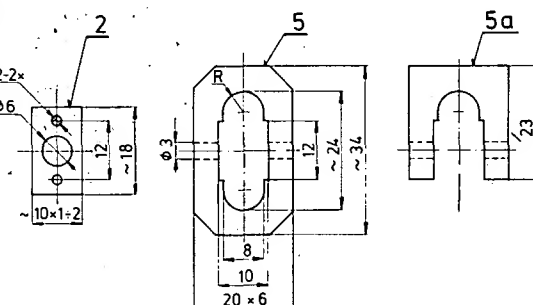Obr. 16. Výkresy dílů napájecího systému $4 \times TVa$ (Díly až na 1 a 4 jsou shodné i pro soustavu $4 \times 16Y$)



kompaktní plocha. Pro upevňovací tyče symetrizačního obvodu však v tomto případě musíme v místech *B* odstranit krátký úsek svislého drátu.

Je užitečné nahradit samořezné šrouby, upevňující ramena dipólu antén TVa ke střednímu izolátoru, šrouby s maticemi. Zlepší se tím tlak na kontakt mezi laděným vedením a rameny dipólu.

Na vedení 300 Ω navlékneme všechny rozpěrky, včetně středního izolačního upevnění, zapájíme koncové upevňovací šrouby a upevníme je do středů laděných napáječů jednotlivých antén. Vedení 300 Ω z obou stran postupně plynule přetáčíme až o 90°, aby uprostřed bylo možné souměrně připojit vedení 150 Ω . **Pro souřázové napájení jednotlivých antén je nutné přetáčet obě vedení tak, aby ke každému vodiči (pásu) vedení 150 Ω byly připojeny stejnohlavé napájecí body dílčích antén.** Jen v tomto případě bude maximum příjmu (vyzařování) totožné s osou soustavy, tzn. že jen v tomto případě budou směrové účinky (a tedy i zisk) optimální. Pokud by se navzájem propojily protilehlé napájecí body dílčích antén, byly by dvojice antén A_1A_2 a A_3A_4 napájeny v protifázi – směrový diagram by se v horizontální rovině „rozšířil“ na dvě části. Byly by to vlastně dva laloky s minimem uprostřed. Pokud by se někomu podařilo spojit vedením 300 Ω ještě protilehlé napájecí body dvojic antén nad sebou, měl by pak podobný tvar i směrový diagram v rovině vertikální.

Symetrizační obvod upevníme na rám v místech *B*. Těsnými objímkami k němu připojíme pásy vedení 150 Ω , do jejich zahnutých konců zaklesneme dvoumilimetrové vodiče vedení 300 Ω a poté dobře stáhneme.

Velkou pozornost věnujeme připojení sousedního napájecího kabelu. Pájením zajistíme trvalý galvanický spoj s pružným koncem kontaktního šroubu; pokud je to možné, pájíme i stínění kabelu do výřezu trubky symetrizačního obvodu. Mechanicky zajistíme sousední kabel před vytržením vlastní vahou stahovacím páskem na pružném konci napájené trubky balunu a navíc ještě samostatným držákem napáječe na stožáru ihned pod anténou.

Stabilitu všech šroubovaných spojů lze zlepšit pérovými podložkami, které umístíme pod všechny matice (není zachyceno na výkresech). Po skončení montáže zkontrolujeme všechny elektrické a mechanické spoje, a pak tato místa zabezpečíme vhodným nátěrem tak, aby se nevytvářely podmínky pro vznik koroze, která bývá zdrojem elektrických poruch na straně jedné a příčinou dokonalé nerozebíratelnosti antén na straně druhé. **Proto pokryjeme nátěrem i všechny vyčnívající konce šroubů.** Vhodným prostředkem pro ochranu těchto míst je např. ohřátý RESISTIN.

Jiná uspořádání soustav 4x TVa

Popsaná konstrukce není pochopitelně jedinou možnou variantou sestavy čtyř širokopásmových antén TVa 21/60. Jsou možná i jiná alternativní řešení co do uspořádání antén i způsobu napájení.

Tak např. 4 antény nad sebou zjednoduší celý nosný systém (stačí jeden stožár), zmenší úhel příjmu v rovině vertikální, což je vždy výhodné – zvětší se naopak úhel příjmu v rovině horizontální, což povede k méně kritickému směřování.

Tím se zvýší pravděpodobnost příjmu dalších stanic z širšího úhlového sektoru i při stabilní, neotočné anténě.

Soustava čtyř antén vedle sebe bude mít naopak velmi úzký směrový diagram v rovině horizontální, takže kritičnost směřování bude značná. Toto uspořádání by bylo výhodné při rušení ze směrů asi ± 9 až 14° od směru k přijímané stanici (viz [1], str. 22). Velmi úzký diagram této soustavy v horizontální rovině vyžaduje pečlivé směřování a dobrou stabilizaci optimální polohy. V obou případech – všechny antény nad sebou nebo vedle sebe – však vzrůstají nároky na homogenitu elektromagnetického pole, což nakonec může vést ke snížení předpokládaného energetického přínosu soustavy. Tomuto „nebezpečí“ jsou však se značnou pravděpodobností vystaveny všechny antény popř. soustavy s převládajícím rozměrem v jediném směru. Předchozí, a pro jistotu několikrát opakovaný průzkum rozložení elektromagnetického pole žádaného signálu v oblasti zabírané zamýšlenou soustavou je užitečným činem před konečnou koncepcí, realizací i umístěním antény. **Při této příležitosti se vyplatí prověřit celou oblast přicházející v úvahu pro umístění antény a vybrat nejvhodnější místo.** Obecně i na základě zkušeností převládá v praxi nehomogenita elektromagnetického pole v rovině kolmé na směr šíření spíše ve směru vertikálním než horizontálním. Z tohoto hlediska je pak účinnost „vysokých“ soustav (tedy např. 4x TVa nad sebou) problematickejší a navrhované uspořádání „2 a 2“ řešením výhodnějším.

Tzv. **kosočtverečné uspořádání čtveřice dílčích antén je neprávem opomíjená varianta, která má zejména z provozních hledisek zajímavé vlastnosti.** Proto je tomuto uspořádání věnována zvláštní kapitola na str. 18.

Navržený a popsáný napájecí systém je rovněž možné řešit alternativně. **Pro antény TVa 21/60 však zásadně volíme napájení širokopásmové, tzn. bez laděných napáječů a bez úzkopásmových symetrizačních a transformačních obvodů.**

Velmi jednoduchý a poměrně účinný širokopásmový napájecí systém lze realizovat z běžné ploché dvoulinky, když čtyřmi stejně dlouhými úseky spojíme stejnohlavé napájené svorky dílčích antén do společného středu, kde je přes vhodnou symetrizaci připojíme k sousednímu kabelu o impedanci 75 Ω . **Předpokladem pro dlouhodobou a bezporuchovou činnost napájecího systému z dvoulinky je jeho dokonalá stabilita.** Několika izolačními drážky musíme zabránit kmitání dvoulinky, ke kterému dochází i při slabém větru. Důsledkem bývá postupné přerušování vodičů i bez jejich vnějšího zjevného poškození. **Náchylnost ke kmitání se zmenší, jestliže mezi jednotlivými drážkami dvoulinku několikrát překroutime.** V takovém případě však pozor na

správné „pólování“ vývodů, aby napájení bylo skutečně souřázové. Náchylnost ke kmitání i závislost útlumu na klimatických vlivech lze zmenšit i rozumnou perforací dielektrika.


Oválná dvoulinka, typ VFSV 515, tzv. dvoulinka „na druhý program“, má prakticky stejný útlum jako dvoulinka plochá. Je však odolnější proti povětrnostním vlivům, takže stárne pomaleji, její útlum se při dešti podstatně nezvětšuje a dvoulinka je tužší a nekmitá tak snadno ve větru. Její impedance se však většinou pohybuje v maximálně povolené minusové toleranci, tj. kolem 260 Ω . Předpokladem pro její dlouhodobé použití je opět mechanická stabilizace ihned za místem připojení.

Elektrické parametry soustavy 4x TVa 21/60

Naměřené vlastnosti soustavy na několika kmitočtech IV. a V. pásma v obou rovinách jsou uspořádány do tab. 4 a dále znázorněny graficky na obr. 17. Protože pro absolutní měření zisku nebylo k dispozici vhodné místo, jsou předpokládány zisky G_d proti dipólu odvozeny z grafu na obr. 3 s přihlédnutím k úrovni postranních laloků a přizpůsobení.

Impedanční vlastnosti soustavy jsou vyjádřeny činitelem stojatých vln – ČSV.


Průběh ČSV v pásmu značně kolísá a místy je až 3,5. Souvisí to s tím, že již impedance dílčí antény není „ideální“, i když jde o antény širokopásmovou. Prakticky totiž není u tohoto typu antény možné zaručit lepší impedanci s použitými zářiči v tak širokém kmitočtovém pásmu. Jde ovšem o přijímací antény, a ta i s poněkud větším ČSV v běžné praxi vyhovuje a má jinak celou řadu dobrých vlastností. Jinak lze anténní soustavu sestavenou ze čtyř souřázových širokopásmových antén TVa 21/60 považovat za kompaktní, mechanicky dlouhodobě odolnou soustavu, která se v praxi dobře osvědčila.

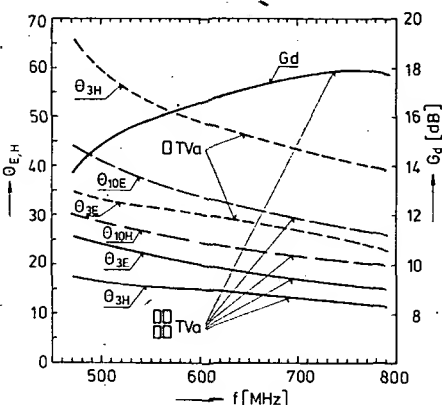

Obr. 17. Elektrické parametry soustavy 4x TVa

Tab. 4. Elektrické vlastnosti anténní soustavy 4x TVa

Velikost	f [MHz]	470	550	650	750
Θ_{3E} [°]		22,5	22	18,5	16
Θ_{3H} [°]		17,5	16	14	12,5
Θ_{10E} [°]		44	37	31,5	27,5
Θ_{10H} [°]		29	27	23	20,5
Směr 1. minima E [°]		± 29	± 25	± 21	$\pm 18,5$
Úroveň l.p.l. E [dB]		10,8	9,8	10	10,5
Směr 1. minima H [°]		$\pm 47,5$	$\pm 39,5$	$\pm 34,5$	± 28
Úroveň l.p.l. H [dB]		13,2	12,2	11	9,5
Směr 1. minima H [°]		± 29	± 27	± 23	± 20
ČZP [dB]			> 23		
ČZV ₇₅ Ω		3,5	2	2,5	1,2
G_d [dB]		15	16	17	18

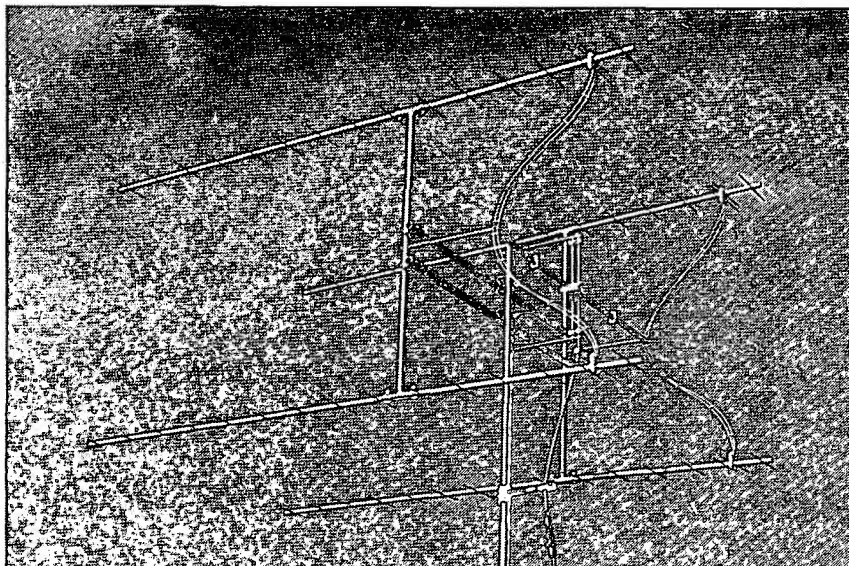

Obr. 18. Antennní soustava sestavená ze čtyř antén typu 16Y 4,1-0,96; a) pohled zepředu (viz. 2.-str. obálky) b) při pohledu ze strany je dobře patrné napájení soustavy

Antennní soustava z Yagiho antén

Popisovaná antennní soustava (obr. 18) je sestavena ze čtyř Yagiho antén typu 17Y 4,1-0,96 podle tab. 1. Jde o 16prvkové, poměrně úzkopásmové antény, se ziskem 13,5 až 14 dB. (Použité antény mají jednoduchý reflektor, proto jsou jen 16prvkové).

Rozměry byly vypočítány pro $f = 750 \text{ MHz}$ ($\lambda = 40 \text{ cm}$), což by mělo vést k optimálním směrovým vlastnostem na K55. Základní rozměry dílčí antény v mm (označení rozměrů Yagiho antény je na obr. 1):

$L_R = 214$	$p_1 = 70$
$L_Z = 225$	$p_1 = 42$
$L_{D1} = 184$	$p_2 = 102$
$L_{D2} = 173$	$p_3 \text{ až } p_{13} = 122$
$L_{D3} = 171$	

$L_{D4} = 166$
$L_{D5} = 165$
$L_{D6} = 163$
$L_{D7} = 162$
$L_{D8} = 160$
$L_{D9} = 160$
$L_{D10} = 160$
$L_{D11} = 160$
$L_{D12} = 160$
$L_{D13} = 157$


$t = 4$
$T = 16$
$m = 20$
$L_c = 1556 + 30$
$S_E = 835$
$S_H = 835$

Všechny rozměry direktorové řady odpovídají údajům v tab. 1 pro anténu G. Jsou však zaokrouhleny na celé mm. Původní tabulkové rozměry p_i a p_j byly poněkud upraveny pro optimální přizpůsobení antény s delším zářičem - $L_Z = 225 \text{ mm}$, tj. $0,563 \lambda$. V tab. 1 se pro anténu G uvádí délka zářiče $L_Z = 0,522 \lambda$. Zářič byl prodloužen proto, že použité zářiče byly původně určeny pro jiné pásmo. Ze Smithova diagramu na obr. 27 je vidět, že i s tak dlouhými dipóly lze anténu dobře přizpůsobit korekcí některých rozměrů.


Konstrukční popis

Pasívní prvky - duralové popř. hliníkové tyčky ($\varnothing = 4 \text{ mm}$) jsou vetknuty přímo do ráhna (trubka $16 \times 1 \text{ mm}$) a tam zajištěny zadřením nebo důlčikem [1].

Zářič, skládaný dipól, je zhotoven méně obvyklým způsobem (- viz výkres na obr. 20 a fotografie na obr. 21). Do žádaného tvaru je upraven z jediného měděného, popř. mosazného vodiče ($\varnothing = 2 \text{ mm}$) o celkové - rozvinuté délce 1500 mm ; tvoří tedy se svým napájecím 300Ω jeden celek. Na ráhno je pak upevněn

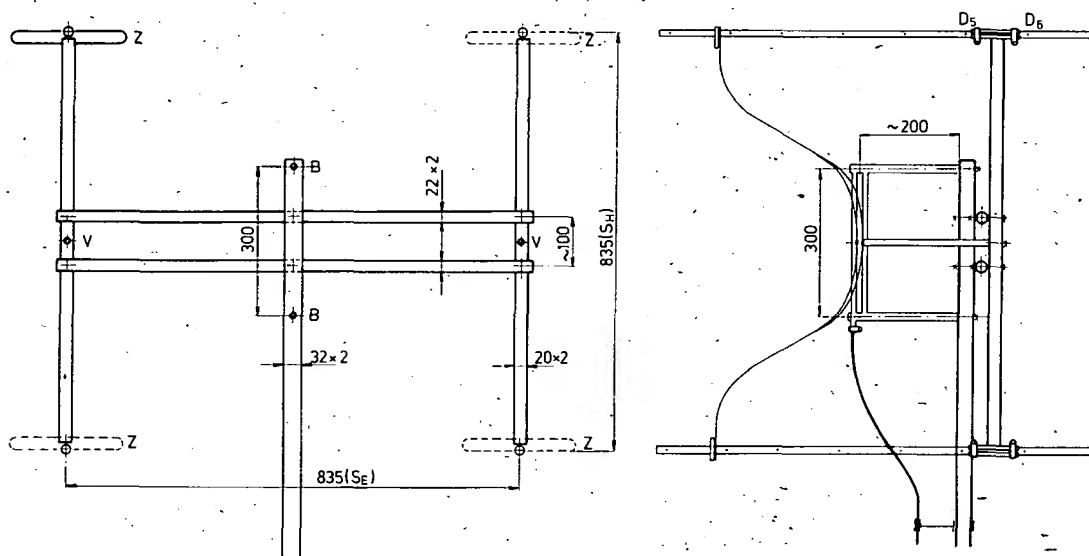


Obr. 19. Základní rozměry a uspořádání soustavy 4x 16Y

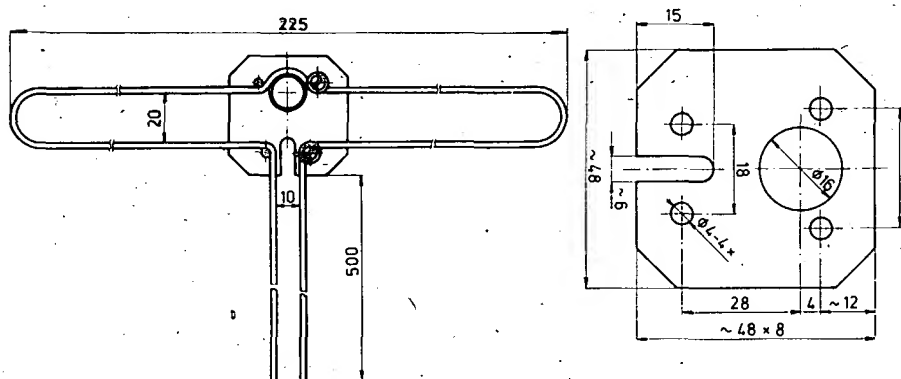


Obr. 20. Rozměry zářiče a izolátoru 16prvkové antény

izolátorem tak, že střed nenapájené části zářiče částečně objímá ráhno a zaručuje tak dostatečný galvanický kontakt pro svod statických nábojů v místě nulového vř. napětí. Izolátor zářiče může být zhotoven z teflonu, silonu, organického skla, popř. jiné vhodné plastické hmoty (viz kapitola Izolační a dielektrické materiály na str. 28).

Pro stejný tvar několika zářičů se vyplácí zhotovit jednoduchou šablonu podle obr. 22, která usnadní jejich shodné tvárování.

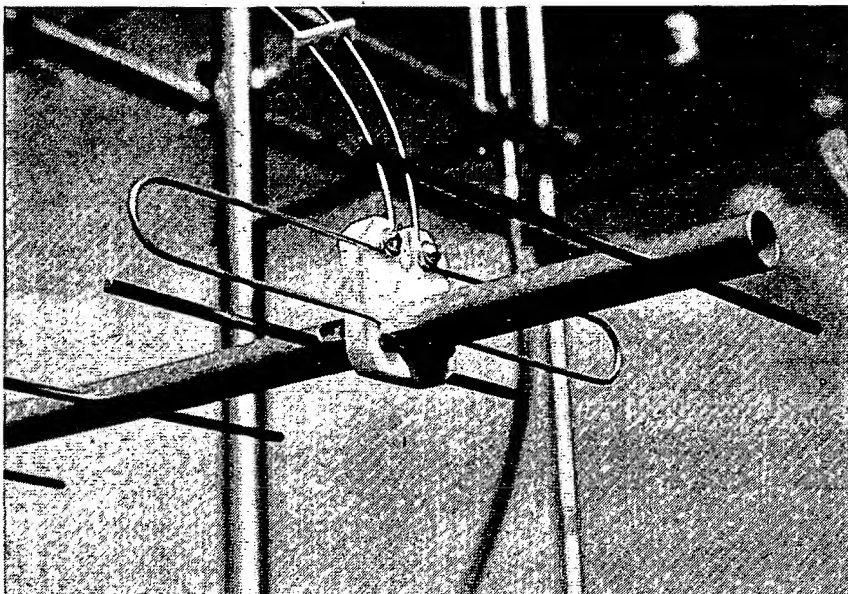

Obr. 21. Zářič a reflektor na ráhno - dílčí antény

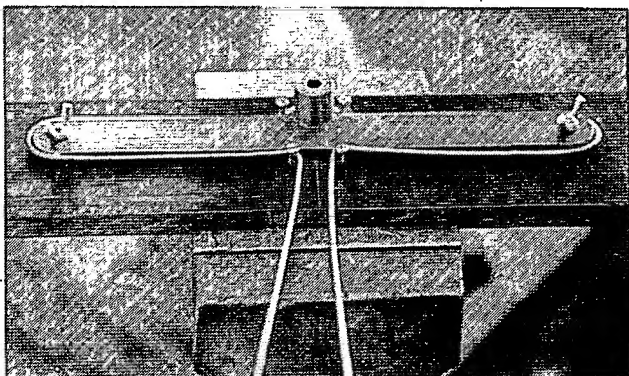

Obr. 22. Tvarování zářiče - skládání dipólu pomocí šablony

Popisované a použité řešení není závazné a ani bezpodmínečně nutné pro správnou funkci dílčí antény i celé soustavy. Při dodržení základních rozměrů zářiče a jeho uspořádání vůči sousedním pasivním prvkům lze použít běžnou úpravu s vetknutým zářičem, na jehož svorky bude připojen oddělitelný napáječ 300 Ω ať vzdušný, nebo běžná dvoulinka. Použitá a ověřená úprava se nabízí právě na vyšších kmitočtech V. pásma pro malé rozměry zářiče i přijatelnou délku připojeného napáče. To umožňuje použít jediný kus poměrně tenkého vodiče pro zhotovení zářiče i jeho napáče. Nezanedbatelná je i „úspora“ osmi kontaktů u čtyř zářičů, které bývají choulostivým místem běžných soustav a vyžadují zvýšenou pozornost.

Rozdílný průměr prvků, $\varnothing = 4$ mm, a zářičů $\varnothing = 2$ mm, nemá na vlastnosti antény žádný nepříznivý vliv, mimo jiné i proto, že jde o anténu úzkopásmovou, jejíž vlastnosti jsou určeny především délkou, průměrem a roztečí pasivních prvků - zvláště direktorů.

Všechny čtyři dílčí antény jsou mezi 5. a 6. direktorem, tj. zhruba ve svém těžišti, připevněny k nosné konstrukci tvaru H, ke které je samostatně připevněn i napájecí systém. Jeho elektrické schéma je shodné s napájením soustavy 4 \times TVA na obr. 14.

Základní rozměry nosné konstrukce (obr. 19) jsou dány vzdálenostmi S_E a S_H dílčích antén. Původní uspořádání s $S_E = 920$ mm a $S_H = 840$ mm bylo pozměně-

no, takže nyní jsou oba rozměry shodné a činí 835 mm.

Celá nosná konstrukce je rozebiratelná Křížová spojení svislých trubek (20 \times 2) a stožáru (32 \times 2) s trubkami vodorovnými (22 \times 2) lze realizovat některým ze způsobů nakreslených na obr. 38 až 40 a popsanych na str. 22.

U popisované soustavy byly použity jednošroubové spoje pomocí přichytek, které byly původně zhotoveny pro jiný účel, ale našemu záměru vyhověly, protože zaručily vzájemně kolmou orientaci spojovaných tyčí. Jinak velmi dobře vyhoví jednošroubové přichytky - spojky podle obr. 40. Musí se však zaručit rovnoběžnost vrtání děr ve spojovaných trubkách. Případnou nerovnoběžnost lze sice opravit pilováním děr, ale takový spoj má již jistou vůli, která k tuhosti konstrukce nepřispívá, nehledě na nedobrou estetický dojem, který i mírně „rozházené“ trubky zanechávají.



Tato anténní soustava je napájena téměr stejným napájecím systémem jako soustava 4 \times TVA (obr. 23). Odchyly jsou

Obr. 23. Viz 2. strana obálky


jen v délce vedení 150 Ω (nyní je $S_E = 835$ mm) a v úpravě jeho konců, které současně spojují konce vedení 300 Ω horní a spodní antény. Zahnuté konce pásů širokých 12 mm musí proto obejmout dva vodiče 2 mm (obr. 25). Délka upevňovacích tyčí symetrizačního obvodu i upevňovacích tyčí spojů vedení 150 Ω a 300 Ω bude závislá na uspořádání nosné konstrukce. Orientační délka 200 mm na obr. 18 platí pro upevnění dílčích antén na ráhno mezi 5. a 6. direktorem a pro délku

napáče 300 $\Omega = 500$ mm. Záleží i na průměrech tyčí nosné konstrukce a jejich spojení. Ostatní díly napájecího systému již byly podrobně popsány, protože jsou shodné se soustavou 4 \times TVA.

Montáž soustavy 4 \times 16Y je poněkud pracnější pro značnou délku dílčích antén. Obtížnější je zvláště konečné vytváření napáčců 300 Ω , které je třeba udělat tak, aby délka obou vodičů každého vedení zůstala stejná. Definitivní tvar dáme napáčcům 300 Ω polohou a stabilizací izolačních rozpěrek. Konce vytvářených napáčců by pak měly jít snadno zasunout do zahnutých konců vedení 150 Ω . Kontaktům v těchto místech věnujeme zvýšenou pozornost. Při předpoklá-

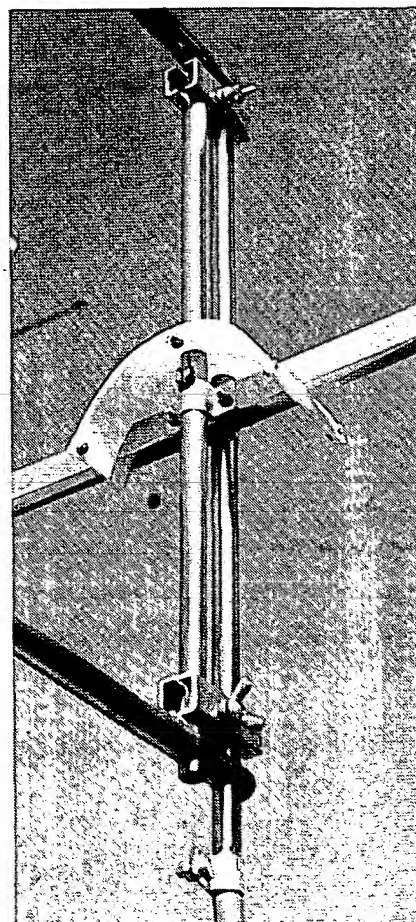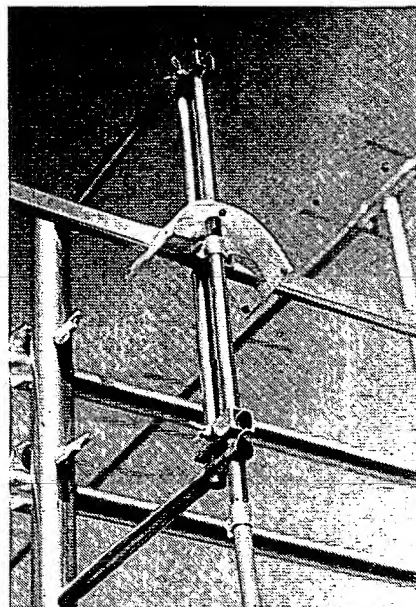

Obr. 24. Symetrizační obvod - balun soustavy 4 \times 16Y s pohyblivými zkraty

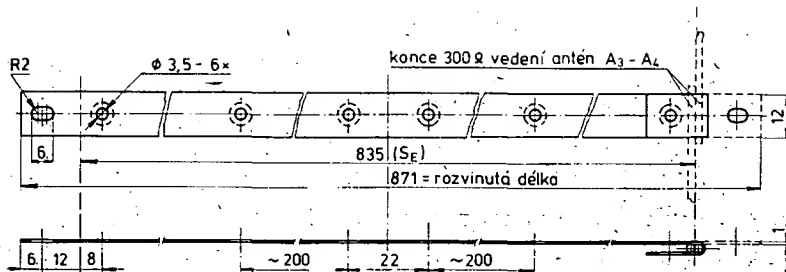

Obr. 25. Pásový vodič 150 Ω vedení pro soustavu 4x16Y

dané definitivní a dlouhodobé instalaci soustavy je možné kontakty *propájet*. Ochranným nátěrem je však opatřeno v každém případě.

Nejen z estetických, ale i elektrických důvodů je užitečné *překontrolovat a případně poopravit* před vztyčením soustavy *rovnoběžnost všech dílčích antén*. Zjistíme tak symetrii směrového diagramu v oblasti hlavního laloku a prvních postranních minim. Je to užitečné zvláště v těch případech, kdy minima pomáhají potlačit rušení nežádáných signálů nebo odrazů. Čím jsou antény směrovější, tím větší jsou z tohoto hlediska požadavky na celkovou symetrii (tj. elektrickou i mechanickou) soustavy. Mírná nerovnoběžnost, popř. nesymetrie napájení prakticky neovlivní zisk soustavy, ale projeví se nestojnou úrovní úhlově „ostrých“ minim. Směrové diagramy každé dvojice, ať vertikální nebo horizontální, se spolu musí přesně krýt, aby minima byla shodná. Pokud se ani při dokonalé symetrii nedosáhne předpokládaného tvaru směrového diagramu, nezbyvá než hledat příčinu v nehomogenitě elektromagnetického pole v prostoru soustavy.

Použitý napájecí systém je i u této soustavy možno řešit jiným způsobem. Protože jde o antény poměrně úzkopásmové, nemusíme nutně používat širokopásmový napájecí systém. Je možné *vyzkoušet i sériově-paralelní napájení soustavy napáječem*, jak je popisováno ve zvláštní kapitole na str. 19.


Příležitost k experimentům dále poskytuje již zmíněné a na str. 18 popsané kosočtverečné uspořádání dílčích antén.

Elektrické parametry anténní soustavy 4x16Y

a) Naměřené **směrové vlastnosti** soustavy v rozsahu 700 až 770 MHz v obou rovinách jsou uspořádány do tab. 5. Je připojen i zápis směrových diagramů v pravouhlých souřadnicích na $f=745$ MHz (obr. 26). Nesymetrie prvních postranních laloků a minim padá na vrub mírnému „vybočení“ jedné antény a částečné nehomogenitě elektromagnetického pole v místě měření. Ta se projevuje hlavně u podružných postranních laloků. Pro údaje v tabulkách se bere střední hodnota úrovní.

Tab. 5. Elektrické vlastnosti anténní soustavy 4x16Y

Veličina	f [MHz] 710	730	750	770
$\theta_{3E} [^\circ]$	14	13,5	13	13
$\theta_{3H} [^\circ]$	14,5	14	13	13
$\theta_{10E} [^\circ]$	22,5	23	24	34
$\theta_{10H} [^\circ]$	24	24	23	28
Směr 1. minima $[^\circ]$	$\pm 14,5$	± 14	$\pm 13,5$	± 13
Úroveň 1. p. l. E [dB]	9,8	10,5	10,3	9
Směr 1. p. l. E $[^\circ]$	± 22	$\pm 21,5$	$\pm 19,5$	± 19
Úroveň 1. p. l. H [dB]	8,6	8,7	9,5	8,6
Směr 1. p. l. H $[^\circ]$	± 23	± 22	± 20	± 19
ČZP [dB]	12	13,5	18	10
ČSV _{75 Ω}	2,2	1,8	1,5	1,2
G _d [dB]	18	18,5	19	18

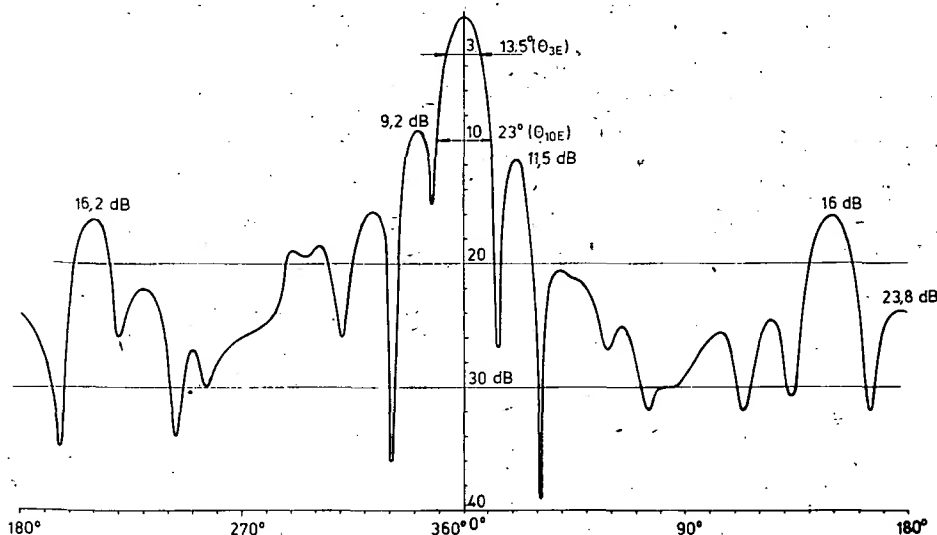

Obr. 26. Směrový diagram anténní soustavy 4x16Y ve vodorovné rovině (E) na $f=745$ MHz

Zisk byl odvozen jednak z tvaru směrových diagramů s přihlédnutím k úrovni postranních laloků a přizpůsobení a dále z porovnání jak s anténou TVA, tak jedinou dílčí anténou 16Y.

Je vidět, že soustava má maximální zisk kolem kmitočtu $f=750$ MHz, na vyšších kmitočtech se zisk výrazně zmenšuje. **Přepočtem a úpravou nejdůležitějších rozměrů direktorové řady, tzn. zejména délky a roztečí v poměru 750:785 ($k=0,955$), bude soustava použitelná až do K60.** Na K55 by se však touto úpravou zmenšil zisk asi o 2 dB.


b) **Impedanční vlastnosti** jsou znázorněny na Smithově diagramu (obr. 27) a vztahy na charakteristickou impedanci napáječe $Z_0=75 \Omega$. Vyznačené průběhy platí pro impedanci na konektoru krátkého přívodního kabelu o délce 1 m. Je vidět, že anténní soustava je velmi dobře přizpůsobena v pásmu 730 až 780 MHz.

Z tabulkových údajů je zřejmý prakticky shodný tvar směrových diagramů soustavy v obou rovinách. Působí to téměř stejné diagramy v obou rovinách u dílčích antén. Tuto vlastnost mají na nejvyšších kmitočtech pracovního pásma, tzn. v oblasti max. zisku, všechny Yagiho antény delší než 4λ s konstantními délkami nebo roztečemi posledních direktorů. Téměř shodné úhly θ_3 mají i úzkopásmové kratší antény, optimalizované počítačem (např. anténa C v tab. 1.).

Z úrovně postranních laloků lze usuzovat na možné zmenšení roztečí S_E a S_H , aniž by se tím zmenšil zisk. Vyhovující by byly i rozměry $S_E = S_H = 750$ mm.

Údaje úhlů ve stupních jsou změřeny s přesností asi $\pm 0,5^\circ$.

Na závěr popisu obou soustav se ptáme, které z popisovaných konstrukcí dává přednost. Z tabulkových údajů je zřejmé – pokud jde o maximální zisk – že jsou obě soustavy zhruba rovnocenné. I ostatní elektrické parametry se příliš neliší s vý-

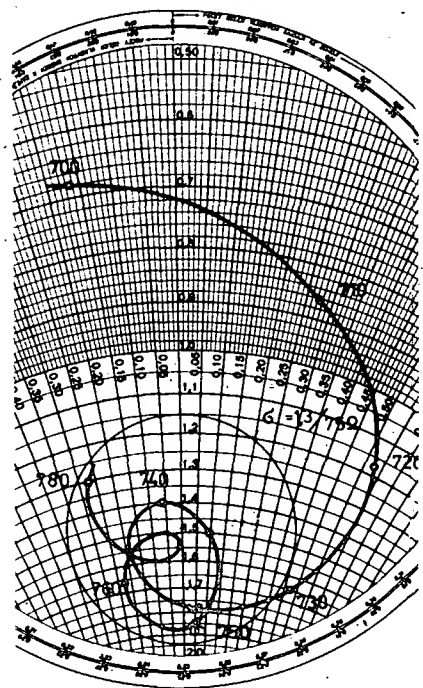

Obr. 27. Impedance soustavy 4x16Y vztážená na 75 Ω. (Impedance byla měřena na 50 Ω, proto je na Smithově diagramu průběh posunut k hodnotě $1,5 = 75/50$).

jimkou ČZP, který je pochopitelně u plošné reflektorové antény 4x TVa velmi dobrý v celém IV. a V. pásmu. Volba bude proto ovlivněna hlavně požadavky na druh příjmu (úzkopásmový, popř. kanálový nebo širokopásmový) a materiálovými i dílenskými možnostmi, přičemž je třeba vzít v úvahu i zmiňovaná alternativní, konstrukčně méně náročná řešení napájecího systému. Jednoduché sestavení čtyř antén TVa je vykoupené cenou 1200 Kčs, zatímco čtyři jednoduché, doma zhotovené „jaginy“ s velmi dobrými vlastnostmi v pásmu 2 až 4 kanálů pořídíme levněji. Soustava 4x 16Y je váhově lehčí a představuje i podstatně menší „větrnou zátěž“. Výhodou Yagiho antény s dipólem $\lambda/2$ je i její selektivita z hlediska možného intermodulačního zkreslení v anténním zesilovači. Celovlnné dipóly souřazových soustav (ale i antén X-Color) mají totiž i na nižších pásmech ještě dosti velkou impedanci v porovnání se skládanými dipóly $\lambda/2$ Yagiho antén. Proto se na nich může v blízkosti silných místních vysílačů i na I. a III. pásmu nakmitat větší napětí a způsobit v přijímaném pásmu intermodulační produkty rušící slabé signály vzdálených stanic. (Z téhož důvodu je proto vždy účelné zařadit na vstup širokopásmových zesilovačů jednoduchou horní propust.) Za jistých podmínek je proto užitečné uvažovat při volbě antén, popř. jejich zářičů i toto hledisko.

„Kosočtverečné“ uspořádání dílčích antén

Již popsané uspořádání čtyřčlenné anténní soustavy 4x TVa nebo 4x 16Y je nejčastěji používanou konfigurací dílčích antén. Její výhody jsou – jednoduchá nosná konstrukce, snadné uspořádání napáječů i nosných prvků dílčích antén (kolmo k podélným osám zářičů, neovlivňující elektromagnetické pole v soustavě) a poměrně krátké délky dílčích napáječů.



Charakteristickou vlastností takto uspořádané čtyřčlenné soustavy jsou dobře vyjádřené postranní laloky s úrovní asi -10 dB v horizontální a vertikální rovině. Tyto postranní laloky jsou od hlavního maxima odděleny hlubokými a „úhlově ostrými“ minimy. Vzájemnou vzdálenost dílčích antén v řadě (v tomto případě dvoučlenné) lze ovlivňovat směr (úhel) minim i úroveň postranních laloků [1].

Postranní laloky jsou zákonitým produktem řady zářičů, popř. soustavy dílčích antén. A protože soustavou řešíme nejčastěji požadavek maximálního zisku, signalizuje nám při běžně používaném uspořádání dílčích antén (tzn. napájení stejnou amplitudou a shodnou fází) jejich úroveň i optimální zisk soustavy.

Z provozních důvodů, zvláště pak při používání otočných antén (tj. přijímáme-li vysílače z různých směrů), působí postranní laloky jistě potíže. Platí to zvláště na amatérských pásmech VKV a UKV při soutěžním provozu, kdy se při vyhledávání protistanic a rychlém směřování anténa nejednou orientuje k protistanici postranním lalokem. Že se tím navíc zvětšuje rušení i nežádoucí „zamořování“ amatérského pásma, není třeba zdůrazňovat.

U TV přijímacích antén se postranní laloky uplatňují nepříznivě, jsou-li orientovány směrem, odkud na anténu dopadá odraz nebo silný rušivý signál.

„Kosočtverečným“ uspořádáním dílčích antén ve čtyřčlenné soustavě podle obr. 28b se velmi jednoduše a účinně

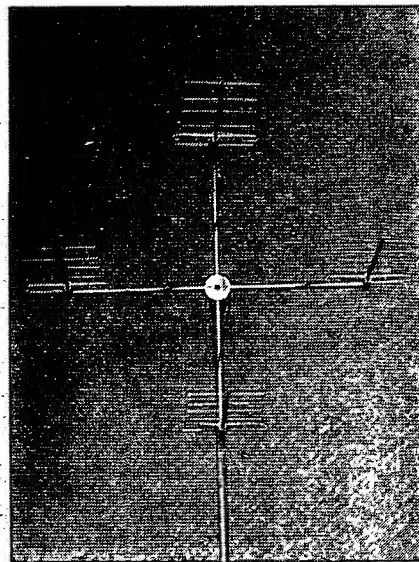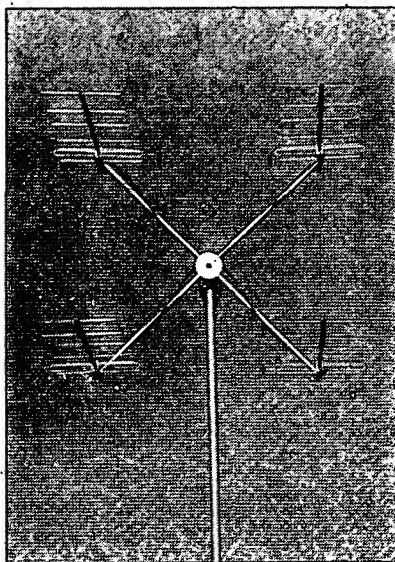


Obr. 28. a) Běžné používané uspořádání čtyřčlenné anténní soustavy, b) „kosočtverečné“ uspořádání této soustavy

zredukuje, popř. úplně odstraní oba hlavní postranní laloky ve vodorovné i svislé rovině – nebo přesněji – postranní laloky se v rovině kolmé na svislou osu otáčení soustavy při praktickém provozu neprojevují, protože tam jednoduše nejsou. Je to způsobeno tím, že takto uspořádaná čtyřčlenná soustava se v kolmém průměru do vodorovné i svislé roviny jeví jako tříčlenná s nerovnoměrným rozložením intenzity elektromagnetického pole, popř. s nerovnoměrným ozářením apertury anténní soustavy. Důsledkem je nepatrné rozšíření hlavního laloku (větší Θ_3), ale zároveň výrazné snížení úrovně laloků postranních.

Principiálně se zde tedy využívá vlivu rozložení intenzity elektromagnetického pole, popř. ozářením apertury – plochy ústí antény.

Uvažovaná anténní soustava, i když jen čtyřčlenná, má v rovině kolmé k ose maximálního příjmu (vyzařování) již charakter antény plošné.

Z přibližného rozložení intenzity elektromagnetického pole podél soustavy ve vodorovné rovině (obráz. 29) je zřejmý rozdílný příspěvek krajních antén A_1 a A_4 a dvojice antén středních A_2 a A_3 při

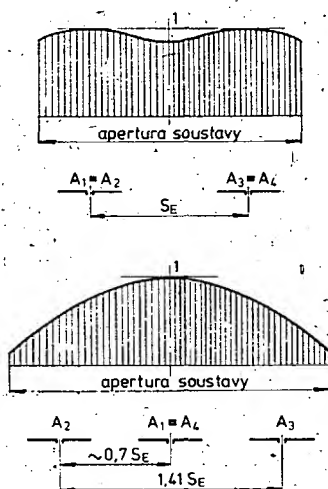

Obr. 29. Přibližné rozložení intenzity elektromagnetického pole ve vodorovné rovině podél běžné (nahore) a „kosočtverečné“ (dole) uspořádané čtyřčlenné anténní soustavy

„kosočtverečném“ uspořádání antén. Současně je třeba vzít v úvahu, že menším se v průměru do téže roviny jeví i rozměr S_E , což rovněž přispívá k výhodnějšímu tvaru směrového diagramu bez postranních laloků.

Znárodně rozložení intenzity elektromagnetického pole měla však soustava i při běžně užívané „čtvercové“ konfiguraci (obráz. 28a). Postranní laloky však byly, nezávisle na polarizaci dílčích antén, potlačeny v rovinách svírajících s rovinou otáčení úhel $\pm 45^\circ$, takže se při směřování antény v horizontální rovině neprojevily.

„Kosočtverečným“ uspořádáním čtyřčlenné soustavy se její absolutní směrové vlastnosti vůbec nemění. Maximální intenzita přijímaného, popř. vysílaného signálu zůstává v obou případech stejná.


Výrazy čtvercový a kosočtverečný, kterými na těchto stránkách rozlišujeme dvě varianty uspořádání této anténní soustavy vzhledem k ose otáčení, nejsou přísně vzato správné. Vystihují však nejstručněji, a snad i názorně, rozdíl mezi oběma úpravami.

Za běžně užívané čtvercové uspořádání (ve skutečnosti může být i obdélníkové, jsou-li S_E a S_H různé) považujeme takové uspořádání čtyřčlenné soustavy, při němž jsou dvě strany čtverce (nebo obdélníku); v jehož vrcholech se nacházejí dílčí antény, rovnoběžné s osou otáčení.

Při kosočtverečném uspořádání stejné soustavy je s osou otáčení rovnoběžná jedna z úhlopříček téhož útvaru.

Pro názornou představu o vlivu kosočtverečného uspořádání dílčích antén v soustavě jsou na obr. 30 naměřené směrové diagramy čtyřčlenné, horizontálně i vertikálně polarizované soustavy, uspořádané jak do čtverce, tak kosočtverce. Pro porovnání je připojen i směrový diagram jediné, horizontálně polarizované antény dílčí. Charakteristické údaje směrových diagramů pro různé konfigurace dílčích antén jsou pak ještě přehledně uspořádány v tab. 6 a to pro obě polarizace soustavy.

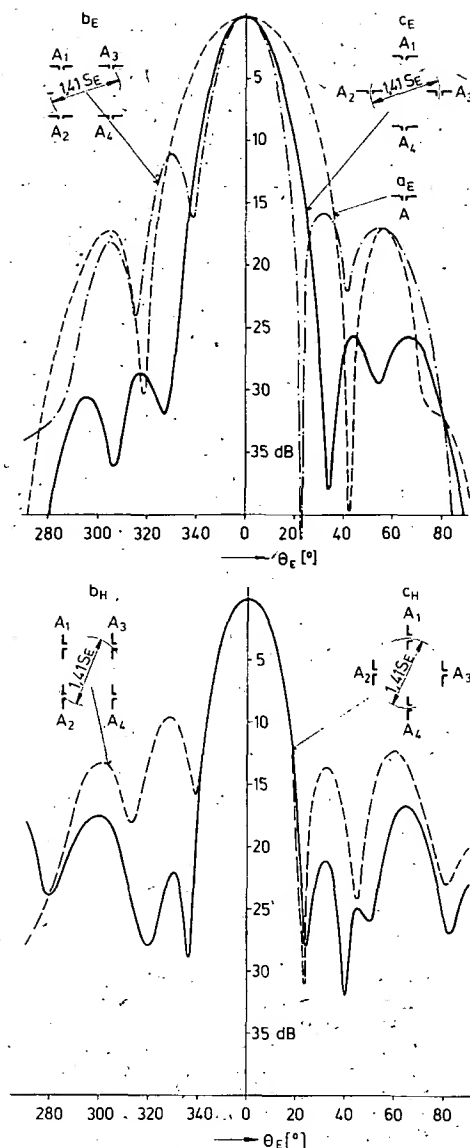Ze směrových diagramů i údajů v tabulce je zřejmé, že u kosočtverečného uspořádání jsou postranní laloky v rovině kolmé k ose otáčení dokonce menší než u jediné antény dílčí. Údaje z měření d_E a d_H připojujeme jen proto, abychom upozornili na rychlé zvětšování úrovně postranních laloků při větším S_E , popř. S_H .



Obr. 30. a) Směrové diagramy čtyřčlenné horizontálně polarizované anténní soustavy v rovině kolmé k ose otáčení pro obě uspořádání dílčích antén, b) směrové diagramy čtyřčlenné vertikálně polarizované anténní soustavy v rovině kolmé k ose otáčení pro obě uspořádání dílčích antén

Tab. 6. Charakteristické údaje směrových diagramů pro různé konfigurace dílčích antén

Měření	Uspořádání antén	θ_3	θ_{10}	Úroveň postranních laloků (průměr)
a_E	—	35,5°	60°	-17 dB
b_E	—	19°	32°	-13,5 dB
c_E	—	21°	37°	-27,5 dB!!
d_E	—	14,5°	24°	-7,5 dB
a_H		42°	67°	-10,6 dB
b_H		20°	33°	-11,3 dB
c_H		20°	33°	-22 dB!!
d_H		15°	24°	-5,5 dB

Jde o dvoučlennou soustavu, sestavenou jen z obou krajních antén čtyřveje v kosočtverečném uspořádání. Vliv uspořádání dílčích antén byl ověřován na pokusné konstrukci (viz obr. 28), která jednoduše umožňovala změnu konfigurace, jak je vidět z fotografií. Celou soustavu lze pootočit kolem společné osy a dílčí antény pak kolem osy ráhna. Tato jednoduchá konstrukce ovšem vyhoví jen pro poměrně krátké a lehké antény, upevněné až za reflektorem. Soustava na obr. 28 je sestavena z dílčích antén typu C (7Y 1,7-0,98) navržených pro $f_{\max}=435$ MHz. Směrové vlastnosti na obr. 30 byly měřeny na 430 MHz.

Kosočtverečné uspořádání je možné použít i u dříve popsaných anténních soustav 4x TVa a 4x 16Y i 4x X-Color apod. Předpokládá to ovšem změnu celkové konstrukce včetně napájecího systému. Kosočtverečné uspořádání by mělo být přínosem zvláště u soustav sestavených z dlouhých Yagiho antén ($L_c=3$ až 4l), které mají poměrně malý úhel příjmu θ_3 (kolem 14°) a jejichž postranní laloky jsou při čtvercovém uspořádání odchýleny od maxima jen asi o $\pm 20^\circ$, takže pravděpodobnost chybného nasměrování postranním lalokem vzrůstá.

Stejně výhody poskytuje tato konfigurace dílčích antén i u soustav devítičlenných popř. 16členných. Výhod kosočtverečného uspořádání se např. využilo u čtyřčlenné soustavy šroubovicových antén pro příjem z čs. družice MAGION (viz fotografie na třetí straně obálky).


I méně zkušeným experimentátorům jistě postačí dosud uvedená informace k vyzkoušení takto uspořádané soustavy. Pro úplnost ještě dodejme, že impedance dílčích antén se popsanou změnou uspořádání nezmění, takže se nemění ani impedance celé soustavy. Zůstávají tedy v platnosti všechna dříve uvedená hlediska pro spojování impedancí.

U dlouhých Yagiho antén, které není možno vetknout do nosné konstrukce až za reflektorem, nýbrž se musí upevnit v těžišti nosného ráhna, je třeba zabránit tomu, aby vodorovné kovové trubky nosné konstrukce narušily rozložení elektromagnetického pole v direktorových řadách. Proto se musí použít buď tzv. výložná ramena, nebo spojit dvojice horizontálně polarizovaných dílčích antén, ležících v rovině otáčení, izolační (laminátovou) tyčí.

„Co je sériově-paralelní napájení? Sériově-paralelní napájení anténní soustavy se mi neosvědčilo; kde by mohla být chyba?“

Sériově-paralelní napájení dílčích antén soustavy


Dílčí antény přijímacích (i vysílacích) anténních soustav pro pásma VKV a UKV bývají většinou napájeny soufázově. Nejjednodušší lze soufázové napájení realizovat stejné dlouhými napájecími, vycházejícími ze společného napájecího bodu. Protože se současně musí respektovat požadavky na impedance přizpůsobení, je nutné, aby výsledná impedance Z_v navzájem spojených neladěných napájecích dílčích antén byla shodná s impedancí společného napáječe celé soustavy. Při běžném „paralelním“ propojení dílčích antén je výsledná impedance $Z_v=Z_0/n$, kde Z_0 je impedance napáječe dílčích antén a n je jejich počet (obráz. 31). Bez dalších opatření tedy nelze při paralelním neladěném napájení použít stejné napáječe (tedy o stejné Z_0) pro napájení celé soustavy i pro napájení dílčích antén.

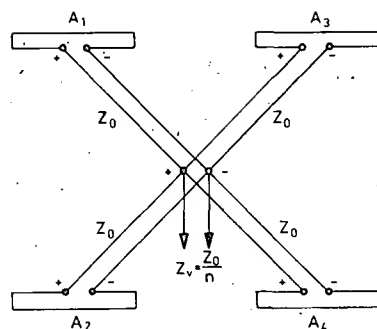

Obr. 31. Schéma paralelního spojení dílčích antén soustavy při jejich soufázovém napájení

Jednou z metod, jak tuto nesnáz obejít, je tzv. laděné napájení, při kterém se využívá poznatku, že vedení o délce $\lambda/2$ transformuje impedanci v poměru 1:1 nezávisle na vlastní charakteristické impedanci vedení – napáječe. Využitím principu laděného vedení odpadá potíže s realizací zvláštních transformací, zejména u vícečlenných soustav. **Laděné vedení se však nehodí k napájení širokopásmových antén.** Podrobně se o laděném napájení pojednává v [1].

Další možností, jak obejít potřebu několika druhů napáječů, poskytuje tzv. **sériově-paralelní napájení**, které bylo předmětem několika dotazů. Podstata tohoto způsobu je v tom, že anténní soustavu rozdělíme na paralelně spojené dvojice, které napájíme sériově – viz schéma na obr. 32. Napáječe každé dvojice antén A1 – A2 a A3 – A4 jsou spojeny paralelně a obě tyto dvojice jsou pak zapojeny v sérii, takže výsledná impedance $Z_v=Z_0/2+Z_0/2=Z_0$. **Napáječe dílčích antén i společný napáječ celé soustavy mají tedy stejnou impedanci.**

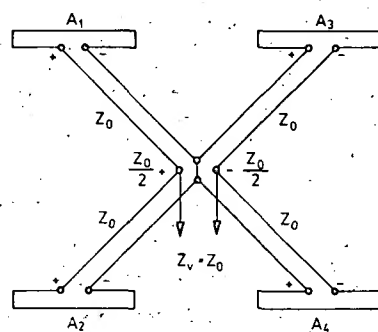

Obr. 32. Schéma sériově-paralelního spojení dílčích antén soustavy při jejich soufázovém napájení

Předpokladem pro správnou funkci takto napájené soustavy je samozřejmě soufázové napájení všech dílčích antén. U běžně užívaného paralelního napájení dílčích antén „dvoulinkami“ prostě spojujeme dílčími napájecími stejnoohlé svorky zářičů, takže všechny svorky jsou napájeny přímo, a stejnoohlé svorky jsou k napáječům připojeny v místech stejné fáze („polarity“). U sériově-paralelního napájení jsou spolu spojeny stejnoohlé poloviny zářičů jen u paralelně spojených dvojic. Na obr. 32 jsou to dvojice A1-A2 a A3-A4. U sériově spojených dvojic však musíme napájet protilehlé svorky zářičů. U čtyřčlenné soustavy se stávají sériově


napájeními dvojicemi páry A1, A2 – A3, A4. Pomůckou je, označíme-li si okamžitou fázi v přímo napájených bodech značmenky + a –, což znamená fázový rozdíl 180° .

Napětí s opačnou fází se pak na druhé, přímo nenapájené svorky (na obr. 32 jsou to všechny „vnitřní“ svorky zářičů), dostává jen tzv. linkovými proudy přes vlastní zářič. K správnému nafázování dochází proto jen na kmitočtech, pro které je elektrická délka zářičů právě $\lambda/2$. Tento požadavek zářiče Yagiho antén většinou nesplňují, protože jsou zpravidla delší s ohledem na dobré přizpůsobení, jak je ostatně zřejmé z tab. 1 – rozměr L_z . Celovlnné zářiče tak nelze napájet vůbec. Navíc se u sériově-paralelního napájení souměrnými napáječi – dvoulinkami snadno poruší jejich symetrie různými vnějšími vlivy, což účinnost dále zmenšuje.


Z těchto důvodů proto nejsou praktické zkušenosti s tímto sériově-paralelním napájením nijak povzbudivé. Jde totiž o způsob anténářsky nesprávný, i když je v některých publikacích doporučován.


Obr. 33. Sériově-paralelní soufázové napájení 4členné anténní soustavy sousými kabelem

Sériově-paralelní napájení dílčích antén bude správné a účinné jen tehdy, když zavedeme na příslušné svorky zářičů dílčích antén (v našem případě na „vnitřní“ svorky) napětí opačné fáze přímo. To lze udělat je obvodem, který sice otočí fázi o 180° , ale jinak poměry neovlivní. Takovým obvodem je známá symetrická a transformační smyčka $\lambda/2$, používaná při napájení zářičů-antén s impedancí 300Ω (200Ω) sousým kabelem o impedanci 75Ω (50Ω). To znamená, že sériově-paralelní napájení lze zhotovit správné a při tom poměrně jednoduše sousým kabelem. Napětí opačné fáze se pak na druhé svorky zářičů dostává přes tuto smyčku $\lambda/2$. Není třeba jistě připomínat, že máme na mysli délku elektrickou,

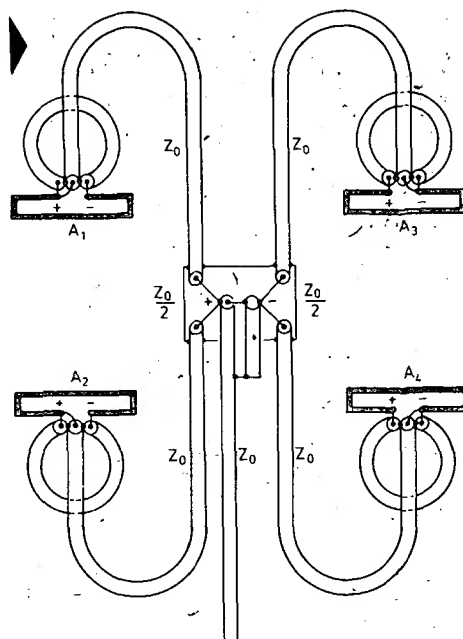


Obr. 34. Sériově-paralelní soufázové napájení 16členné anténní soustavy sousými kabelem

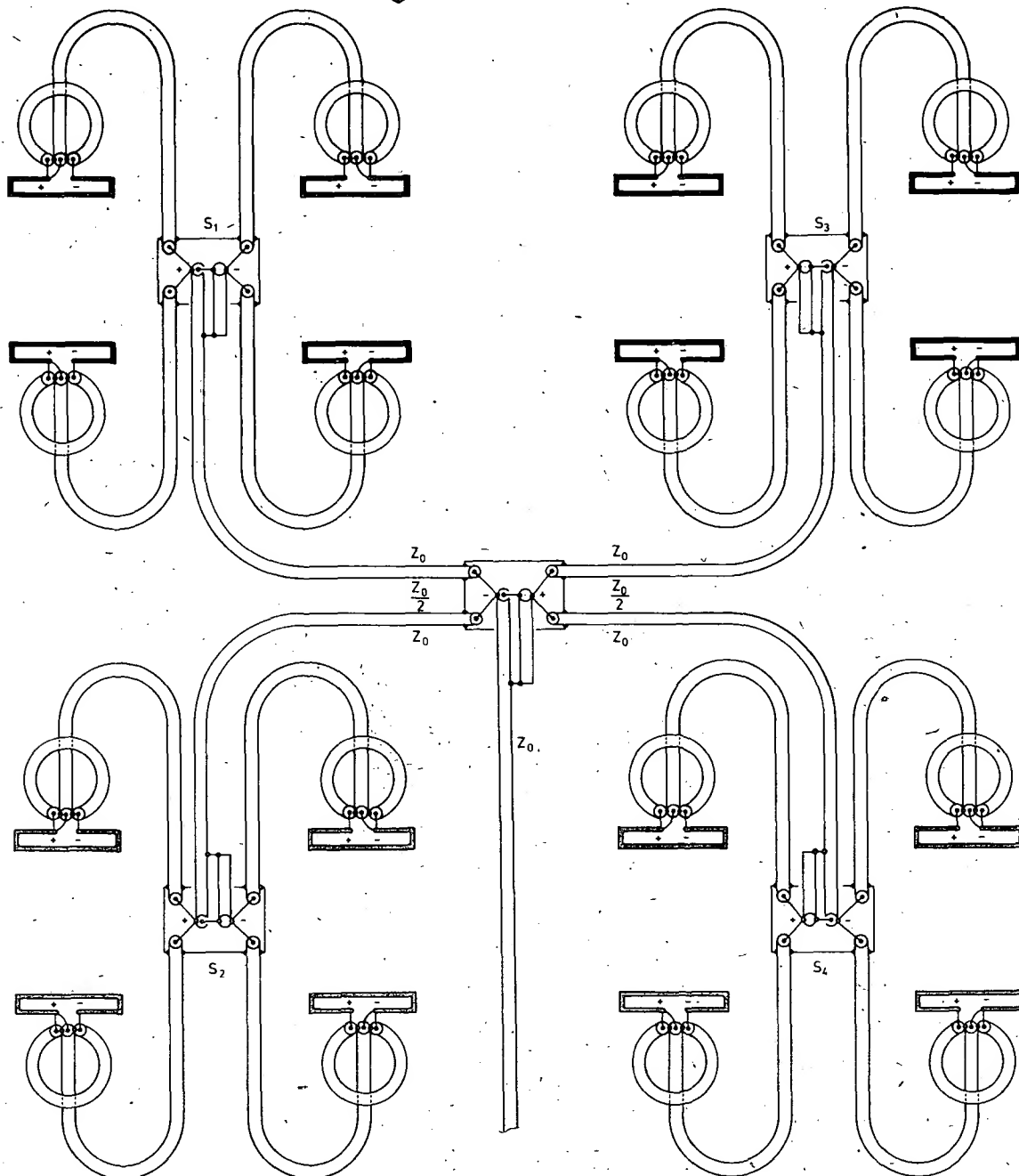


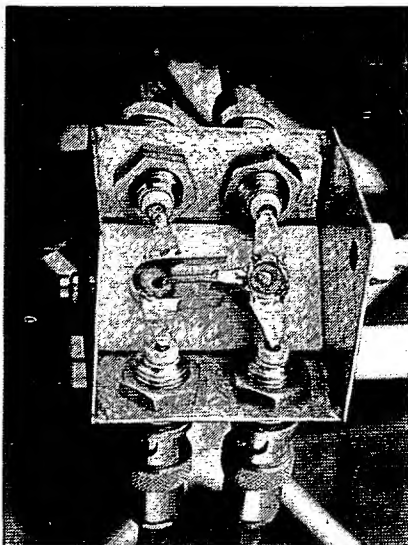

Obr. 35. Zapojení všech napáječů – sousosých kabelů při sériově-paralelním napájení čtyřčlenné soustavy uvnitř napájecí hlavičky (vlevo)

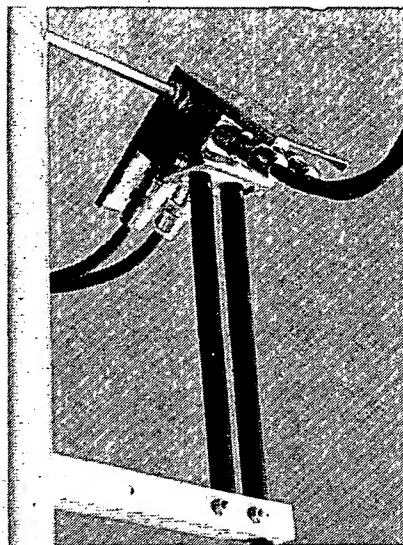

Obr. 36. Napájecí hlavička s připojenými napáječi je upevněna ke stožáru. Symetrizační obvod $\lambda/4$ je v místě zkratu spojen se stožárem (vpravo)

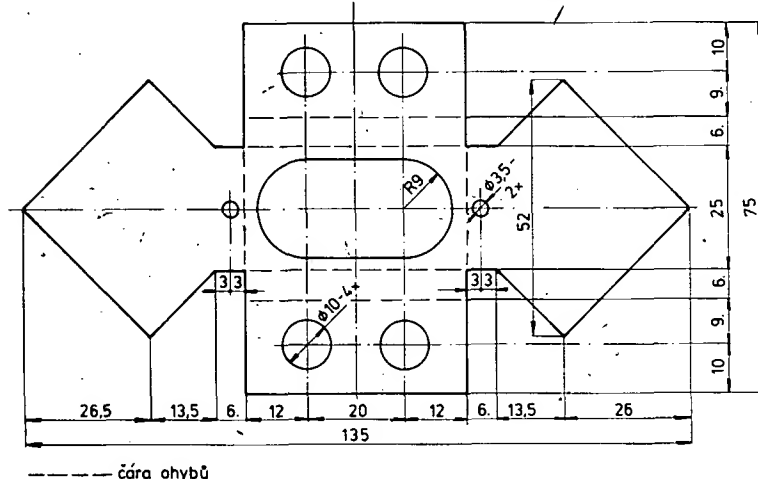

Obr. 37. Rozvinutý plášť hlavičky z obr. 35

kteřá je kratší vlivem činitele zkrácení příslušného dielektrika.

Při napájení dílčích antén sousosými kabely je tedy třeba opět zabezpečit, aby na stejnolehých svorkách zářičů bylo napětí se shodnou fází.

Z obr. 33 vidíme, že při správném provedení je schéma zapojení dvojice antén A1 – A2 zrcadlovým obrazem dvojice A3 – A4. Je tedy velmi důležité věnovat pozornost správnému zapojení vnitřních vodičů dílčích napáječů k zářičům.

Princip sériově-paralelního napájení je možné uplatnit i u mnohačlenných soustav, jak to je znázorněno na obr. 34. Považujeme-li v tomto případě za dílčí antény jednotlivé čtyřčlenné soustavy (S_1 až S_4), je výsledná impedance této 16členné anténní soustavy stejná jako u původní soustavy čtyřčlenné. Pro správné připojení všech 16 zářičů si opět pomůžeme zrcadlovými obrazy sériově napájených dvojic.

V principu je sériově-paralelní napájení širokopásmové – aperiodické. Kmitočtová omezení ovlivňují jen pásmové vlastnosti použitých symetrizačních členů. S tím je nutné počítat. Pro úplnost dodejme, že smyčka $\lambda/2$ je selektivnějším obvodem než běžný balun $\lambda/4$.

Lze tedy shrnout. **Sériově-paralelním napájením anténních soustav sousosými napáječi odpadají problémy s impedanceními skoky mezi napáječi. Všechny**

připojené napáječe mají stejnou impedanci. Impedanční, popř. fázové poměry nejsou závislé na okolních vlivech, včetně vlivů povětrnostních. Napáječe lze proto vést těsně podél ráhna a nosných konstrukcí. Totéž nelze říci o sériově-paralelním napájení symetrickými napáječi – dvoulinkami. Vliv blízkého okolí se zde uplatňuje velmi nepříznivě. Jistou nevýhodou sousosého napájení je potřeba smyčkové symetrizace u každé antény. Symetrizační člen – smyčka $\lambda/2$ – však nemá prakticky žádné ztráty, takže účinnost napájecího systému nezmenšuje. Totéž platí o symetrizačních obvodech čtvrtlenných.

Na obr. 35 je napájecí hlavička, kde jsou spojeny sousosé napáječe dílčích antén se společným napájecím soustavou. Sériové napájení dvojic A1, A2 a A3, A4 se uzavírá přes stínění sousosých napáječů, takže je možné připojit napáječe dílčích antén konektory. Plášť napájecí hlavičky by měl být uzemněn na nosnou konstrukci anténní soustavy. Čtvrtlenný symetrizační obvod je zaveden do hlavičky dnem z izolačního materiálu. S nosnou konstrukcí může být vodivě spojen až za zkratem symetrizačního obvodu (obr. 36). Pro lepší odolnost proti zatékání mají být všechny napáječe přiváděny „zdola“. Užitečné jsou proto převislé kryty napájecích míst.

Na obr. 37 je výkres rozvinutého pláště napájecí hlavičky z obr. 35. Naznačené

řešení je možné zjednodušit; dílčí napáječe lze do hlavičky zapájet. Montáž je pak sice méně pohodlná, ale při nedostatku vhodných konektorů je toto řešení použitelné. Konektory BNC nejsou vhodné do venkovního prostředí, ale v našem případě šlo o rozbitelnou konstrukci, určenou k občasnému použití.

Tolik tedy k sériově-paralelnímu napájení. Pokud by schéma napájení 16členné anténní soustavy bylo inspirací k její realizaci, je nutné pečlivě zvážit, zda nepochybně náročná konstrukce bude přiměřená konečnému efektu (nikoli optickému, pokud ovšem právě ten není záměrem konstruktéra). Ponecháme-li stranou požadavek na dostatečnou homogenitu elektromagnetického pole v prostoru zabíraném tak rozměrnou anténní soustavou, pak je v tomto případě nutné předem zvážit **ztráty ve složitém napájecím systému, popř. použít co nejvyšší kvalitu napáječů.**

V úvahách o energetické účinnosti napájecího systému anténních soustav může být užitečný příklad dvojího uspořádání napájecího systému čtyřčlenné soustavy. Na obr. 37a vlevo jsou dílčí antény spojeny do jednoho místa, a odtud napájeny společně. Na obr. 37a vpravo je u stejné soustavy každá dílčí anténa spojena přímo se zdrojem. Napájení, nebo lépe napáječe obou soustav se celkovou délkou a tedy i celkovým útlumem liší. V prvním uspořádání je útlum všech napáječů $4 \times 3 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 15 \text{ dB}$. V druhém případě je celkový útlum $4 \times 6 \text{ dB} = 24 \text{ dB}$. Bude mít rozdíl 9 dB vliv na účinnost obou napájecích systémů?


Pro snazší představu předpokládáme, že jde o antény vysílající, napájené výkonem 100 W. Bude celkový vyzařovaný výkon rozdílný?

Uspořádání A:

výkon vysíláče 100 W,
útlum společného napáječe 3 dB ($0,5 \times$),
výkon na konci společného napáječe 50 W,
výkon do každého dílčího napáječe 50 W: $4 = 12,5 \text{ W}$,
útlum dílčího napáječe 3 dB ($0,5 \times$),
výkon na svorkách dílčí antény 12,5 W: $0,5 = 6,25 \text{ W}$,
celkový výkon na svorkách všech dílčích antén soustavy $4 \times 6,25 \text{ W} = 25 \text{ W}$,
energetická účinnost napájecího systému 25 %;

uspořádání B:

výkon vysíláče 100 W,
výkon do každého dílčího napáječe 100 W, $100 \text{ W}: 4 = 25 \text{ W}$,
útlum dílčího napáječe 6 dB ($0,25 \times$),
výkon na svorkách dílčí antény 25 W: $0,25 = 6,25 \text{ W}$,
celkový výkon na svorkách všech dílčích antén soustavy $6,25 \text{ W} \times 4 = 25 \text{ W}$,
energetická účinnost napájecího systému 25 %.

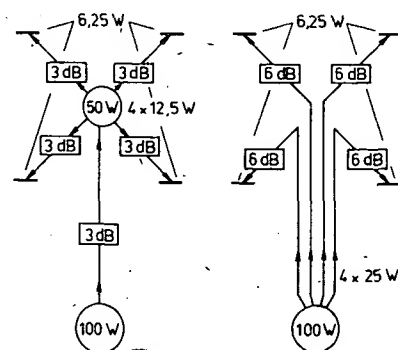

Obr. 37a.

Tutěž účinnost má i stejně dlouhý napáječ jedné antény. Jeho útlum 6 dB ($0,25 \times$) pohltí 75 % výkonu, takže na svorky antény se dostane opět ($100 \text{ W} \times 0,25$) jen 25 W, jako u čtyřlenné soustavy vlevo či vpravo na obr. 37a. Celkový výkon, který se přes napájecí systém dostane na svorky antén, je ve všech případech stejný, i když se celková délka použitých napáječů značně liší.

Dospěli jsme tedy k tomuto závěru: zvýšením počtu dílčích antén v soustavě se účinnost napájecího systému nezměňuje, pokud se současně neprodlužuje délka dílčích napáječů. Tento závěr pochopitelně platí i pro napájecí systém soustav přijímacích a je mu tedy třeba podříditi koncepci sestavy dílčích antén, zvláště u mnohačlenných soustav.

Připomínáme, že předchozí úvaha se týká výlučně napájecího systému a vůbec nesouvisí se ziskem soustavy, který je dán především celkovými rozměry soustavy, včetně rozměrů dílčích antén. A ještě jedna poznámka. I když z hlediska energetického přenosu není proti uspořádání vpravo na obr. 37a námitek, nelze toto řešení doporučit pro obtížné dodržení stejné elektrické délky dílčích napáječů, zvláště na pásmech UKV.

Uvedená numerická úvaha též názorně dokladuje, jak důležitá je maximální redukce útlumu v napájení, jak užitečné je připojení koncových zesilovačů či vstupních předzesilovačů přímo na svorky antény. U vysílacích soustav je ovšem nutné brát v úvahu i energetické zatížení jednotlivých úseků a volit vhodné typy napáječů.


„Jak mám nejjednodušší spojit kolmé trubky u antén?“

Křížové spoje trubek

Při sestavování směrových antén a soustav na VKV i KV pásmech se často potýkáme s otázkou, jak jednoduše realizovat křížové spoje trubek. Ne každý má možnost svářet nebo lisovat, popř. soustružit tvarované příchytky.


Mezi křížové spoje patří i spojení prvek – ráhno. Nejjednodušší způsoby použitelné zvláště na pásmech VKV byly uvedeny v [1].

S ohledem na případné experimenty jsou pro amatérskou práci zvláště výhodné křížové spoje posuvatelny, které navíc umožňují i nezávisle otáčet spojovanými prvky. Pro spojení tlustších trubek u směrovek na pásma VKV i KV se osvědčila spojení podle obr. 38 až 40.

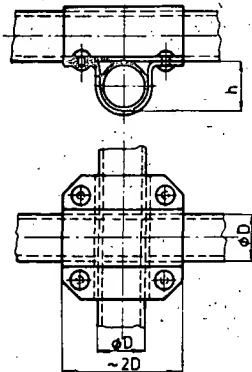


Obr. 38. Křížové spojení trubek stejných průměrů tvarovou příchytkou. Pro stejné průměry spojovaných trubek jsou oba díly shodné

Na obr. 38 je posuvatelny křížový spojení, provedený tvarovanými příchýtkami z ocelového plechu. Tento způsob je výhodný, spojujeme-li dvě trubky shodného průměru. Potřebujeme vlastně jen samé stejné díly; jejich zhotovení ovšem klade větší nároky na mechanickou zručnost. Mimo jiné i proto, že je třeba dodržet s malou tolerancí hloubku h , která musí být u ocelových trubek asi o 2 % ($h=1,02D$) a u hliníkových trubek asi o 5 % ($h=1,05D$) větší, než průměr objímané trubky, aby byl spoj dostatečně pevný. Délka objímané části má být asi $2D$ až $3D$. Nýtování je vhodné jen u větších sérii nerozebíratelných spojů, popř. u strojně lisovaných příchýtek. V amatérské praxi raději spoje šroubujeme.

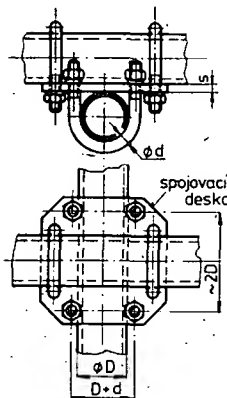

Obr. 39. Křížové posuvatelny spojení trubek svorníkovými třmeny. Kolmost spojovaných trubek závisí na přesnosti „rozvrtání“ spojovací desky

Křížovým posuvatelným spojením se svorníkovými třmeny podle obr. 39 lze velmi dokonale spojit trubky stejných i různých průměrů. Pro každý spoj potřebujeme čtyři svorníkové třmeny a jednu spojovací desku, „rozvrtanou“ souměrně k osám tak, aby osové rozteče děr každé čtveřice měly rozměr $D + d$ (přesně) a $2D$ (přibližně). Kolmost spojovaných trubek závisí na přesnosti vrtání spojovací desky: Svorníkové třmeny zhotovujeme z tyči o délce (rozvinuté) $l = 2,6D + 5,6d$ (pro $d=2s$), jejichž konce opatříme závitem

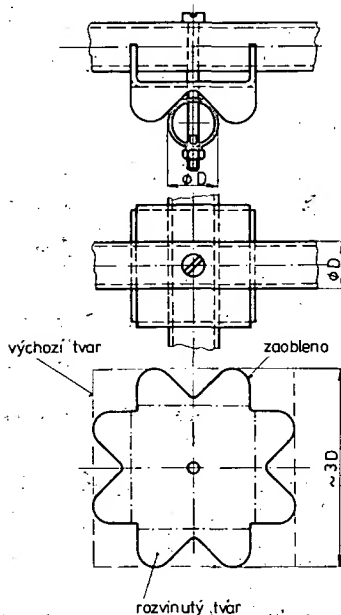


Obr. 40. Pevné křížové spojení stejných nebo různých trubek zajišťuje jediný šroub

v délce asi $2d$. Průměr svorníkových třmenů bude ovlivněn pevnostními požadavky na spoj a druhem materiálů. V praxi vyhovuje $d=0,3$ až $0,2D$. Jde o jedno z nejlepších rozebíratelných a posuvatelných spojení co do pevnosti i snadnosti amatérské realizace.

Pevné křížové spojení na obr. 40 zajišťuje jediný šroub, spojující trubky stejných nebo různých průměrů, zatlačených do zářezů jednoduché univerzální spojky z ocelového, i hliníkového plechu. Kolmost spojovaných trubek lze snadno zaručit již na rozvinutém tvaru příchýtky. Východí tvar je většinou čtverec o straně asi $3D$. „Zákryt“ všech prvků, upevněných na společné ráhno touto příchýtkou, však již závisí na rovnoběžném vrtání děr v ráhnu. Je třeba brát v úvahu, že se vrtáním zmenšuje pevnost trubek.

Uvedená spojení jsou sice mimoosá, ale většinou jich lze užít i jako spojů T k upevnění anténního ráhna ke stožáru apod. Výjimkou jsou zpravidla jen ráhna antén pro pásma UKV, kde by nesymetrie a rozměr uchycení mohly nepříznivě ovlivnit rozložení elektromagnetického pole podél direktorové řady. Jednoduchý souosý spoj T je na obr. 41. Tvoří jej dvě stejné vrtané desky a čtyři šrouby.

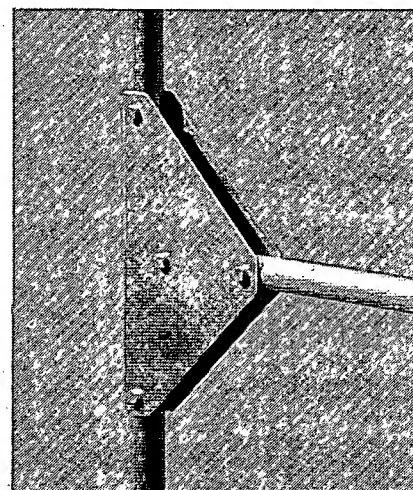

Obr. 41. Jednoduchý spoj T realizovaný dvěma deskami a čtyřmi šrouby


„Na střeších výškových domů sídlíště, 300 m od mého domku, je poměrně silný signál (obraz již bez šumu) na K55, jak velký pasivní reflektor by odrazil dostatečně silný signál k mé anténě?“

„Naše chatová osada leží v hlubokém údolí nedaleko TV vysílače. TV signál tam však není. Je možné spojit jednoduše dvě přijímací antény a vytvořit tak pasivní relé k ozáření údolí?“

Pasivní reflektory

Pasivní reflektor je jednoduché anténní zařízení, kterého se užívá k odrazu cm a dm elektromagnetických vln do zastíněných oblastí (obr. 42). Protože přibývá dotazů na možnosti amatérského využití pasivních reflektorů, pokusíme se problematiku pasivních reflektorů vysvětlit z tohoto hlediska.

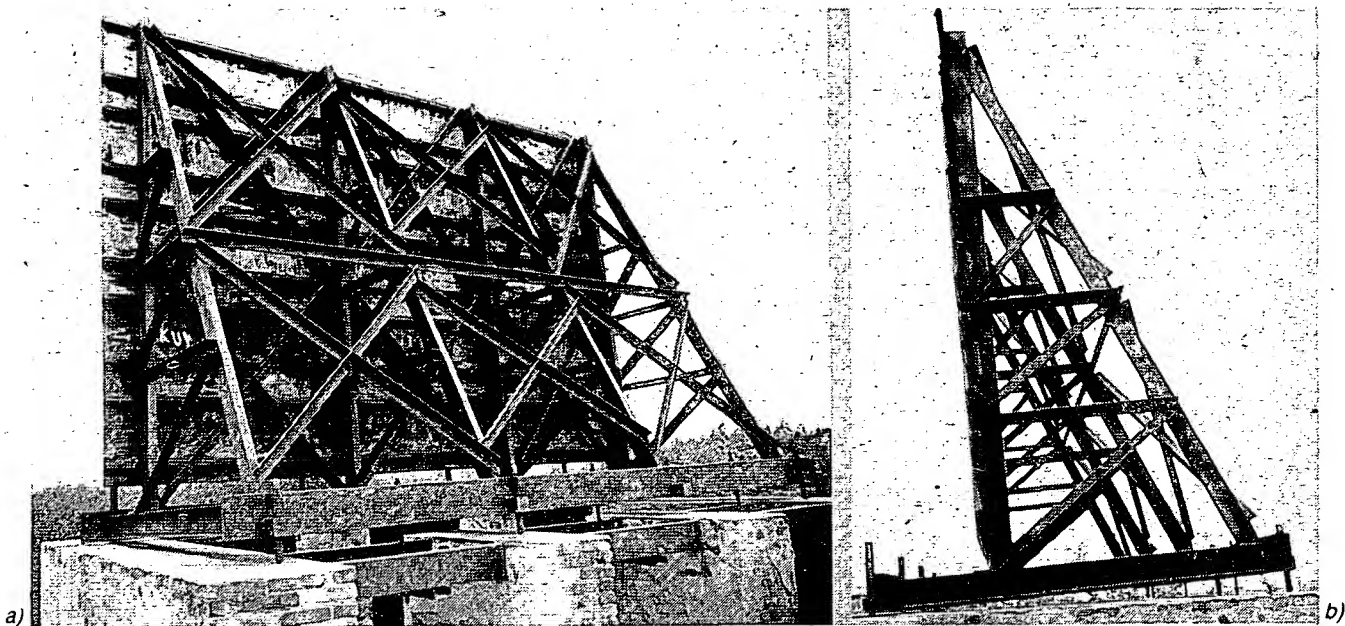Na základě údajů v dalších odstavcích nebude pravděpodobně většinou možné odstranit nedostatek signálu v malých, místně zastíněných oblastech. Tyto odstavce by však měly poskytnout takové informace, aby se čtenář mohl rozhodnout, zda je vůbec reálné zkoušet odstranit signál odstranit tímto způsobem.



Obr. 42. a) Pasivní reflektor pro odraz elektromagnetických vln. Dokonalou stabilitu za všech podmínek zajišťuje robustní konstrukce na solidních základech, b) konečné „dostmívání“ ve vertikální rovině se dělá tlustými svorníky

Dopravit signál do neozářených, tzv. nepokrytých oblastí ve vyhovující kvalitě je v současné době možné několika způsoby. Ponechme při tom stranou úvahy o vysílání z družic, které zcela jistě zασobí dostatečným signálem většinu dnes nepokrytých oblastí; zatím totiž nelze odhadnout, jak dostupná budou v příslušné době potřebná zařízení pro individuální příjem v pásmech kolem 12 GHz (popř. jak rozsáhlé územní celky budou pokryty potřebným kabelovým rozvodem).

Jedním z běžně užívaných způsobů je zřizování vykrývacích vysílačů o malém výkonu. U nás je jich v provozu již přes 1000, další přibývají. Jejich zřízení je podmíněno řadou hledisek. Jde vlastně o aktivní retranslaci, kterou realizuje a provozuje Správa radiokomunikací. Používaná zařízení jsou vyráběna v k. p. TESLA Orava.

Televizní kabelový rozvod (TKR) je progresivní formou rozvodu televizních signálů. V zahraničí jsou pomocí TKR zásobeny kvalitními signály obyvatelé mnoha měst, ale i malých horských osad. Lze říci, že na dnešních sídlištích, s rozříštěnou výškovou zástavbou, je to jediný možný způsob, jak zásobit všechny účastníky kvalitními obrazy několika programů. Pro instalaci centrálních anténních přijímacích systémů je nutné vybrat optimální místo. U nás se vývojem zařízení pro TKR nyní zabývá TESLA Bratislava.

Systém společného televizního rozvodu (STR), tak jak jej v dnešní podobě známe hlavně na sídlištích by nepochybně uspokojil i požadavky chatářů v některých osadách. Potenciálním realizátorem je např. Kovoslužba. Vyloučena není ani svépomocná instalace. Předpokládá se nevelká vzdálenost přijímací antény od místa rozvodu.


Nepřichází-li v úvahu žádný z předchozích způsobů, tedy zejména při individuálním příjmu, můžeme se zamyslet nad použitím pasivních reflektorů.

V praxi se velmi často setkáváme s ne-kvalitním obrazem, způsobeným více-směrným příjmem z místních, popř. velmi silných vysílačů. Silný signál dopadá na přijímací anténu přímo, ale s velkou intenzitou i odrazem od různých terénních překážek a jiných objektů. Jsou to zvláště obvodové, někdy i kovové pláště výškových budov, které svými odraznými vlast-

nostmi znehodnocují přijímaný obraz. Nabízí se tedy otázka, zda by na druhé straně nebylo možné využít odrazů k šíření žádaného signálu. Z praxe známe nemálo případů, kdy je příjem TV umožněn jen odrazy od terénních či umělých překážek. Většinou jde o příjem silných, nepřiliš vzdálených vysílačů. Přijímaný obraz však zpravidla nemívá uspokojivou kvalitu.

Za jakých podmínek je vlastně možný příjem cíleným odrazem od přirozené nebo umělé překážky – od pasivního reflektoru? Zabýváme se situací na obr. 43, která se snaží schematicky znázornit problém, formulovaný otázkou k této kapitole.

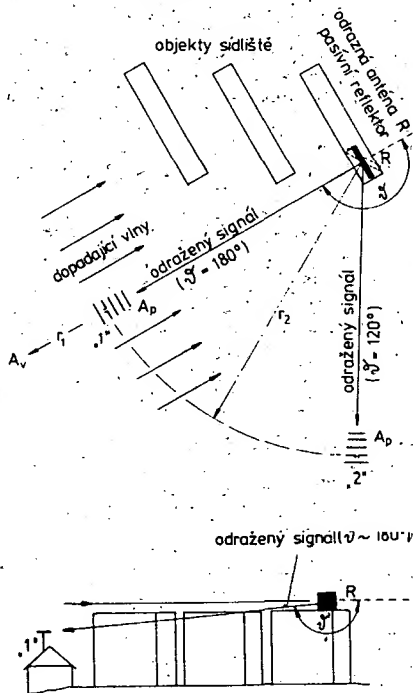Na střechách výškových budov sídlíště je údajně dostatečně silný signál na K 55. Na střeše rodinného domku, ve vzdále-



Obr. 43. Schéma místní situace při odrazu signálu od pasivního reflektoru zpět směrem k vysílači (poloha „1“, $\vartheta = 180^\circ$), popř. směrem k poloze „2“ ($\vartheta = 120^\circ$); a) pohled shora, b) pohled zepředu


nosti 300 m, „není nic“. Předpokládejme, že signál hodnotíme na černobílém televizoru s anténou o zisku 15 dB (např. X-Color), umístěnou na střeše sídlištního bloku. Délka napáječe typ VFKV 630, popř. VCCOY 75-5,6 je 10 m (poslední patro). Na K55, tj. na 750 MHz, má tento napáječ útlum 24 dB/100 m. Pro 10 m tedy počítejte se ztrátou 2,5 dB.

„Dostatečně silný signál“ u dálkového příjmu a bez zesilovače obvykle znamená, že napětí na vstupu TV přijímače má asi takovou úroveň, při které právě mizí šum, tj. asi 40 dBμV. Připomínáme, že uvažujeme úroveň signálu přijatého anténou o zisku 15 dB, zmenšenou o ztráty 2,5 dB na napáječi.


Předpokládejme dále, že se s tímto přijímacím zařízením přemístíme do bodu „1“ ve vzdálenosti 300 m. Předpokládejme ještě, že bod „1“ leží přesně proti směru šíření žádaného signálu, a že vzdálenost 300 m je zanedbatelná proti vzdálenosti k vysílači. (Bod „1“ je též od přímého signálu dokonale odstíněn.) Zajímá nás tedy, jak útlum 300 m dlouhé trasy mezi reflektorem R a přijímací anténou P zredukuje úroveň původního signálu. Za jakých podmínek bude ještě možný příjem odraženého signálu?

Nejprve se seznámíme s problémem obecně.

Na obr. 44 a 45 je schematicky znázorněno použití pasivního reflektoru. Pasivní reflektory se používají zejména na mikro-

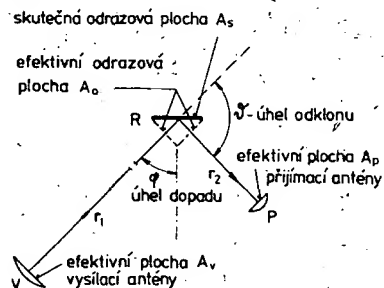

Obr. 44. Odklon signálu odrazem od jediného pasivního reflektoru. Účinná (efektivní) plocha A_e je průmětem skutečné odrazné plochy A_s do roviny kolmé ke směru odrazu

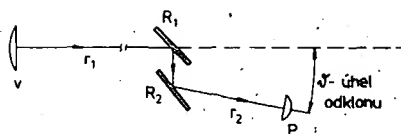

Obr. 45. Odsklon signálu odrazy od dvojice velmi blízkých reflektorů. Využívá se při malých úhlech θ , popř. při přenosu za překážku

vlnných trasách pro přeměrování mikro-vlnných svazků. Systém s jedním reflektorem je použitelný, pokud se úhel odklonu θ od přímého směru nezmenší pod 60° . Pro menší úhly θ nabývá reflektor R, jak dále uvidíme, značných rozměrů, takže je pak ekonomičtější použít systém dvou reflektorů podle obr. 45. Čím je úhel θ větší, tím je obraz „ekonomičtější“, protože se zmenšuje rozdíl mezi skutečnou a účinnou – efektivní plochou pasivního reflektoru. Pro $\theta = 180^\circ$, tj. při odrazu proti směru šíření odpovídá skutečná plocha ploše efektivní. Úhel odklonu musíme respektovat i v rovině vertikální – θ . Leží-li pasivní reflektor a přijímací anténa v jedné rovině, je $\theta = 180^\circ$ (obr. 43b).

Při výpočtu útlumu trasy vycházíme ze ztráty vysílaného výkonu N_v . Pro poměr vysílaného a přijatého výkonu na celé trase mezi přijímačem a vysílačem můžeme psát:

$$10 \log \frac{N_v}{N_p} = \alpha_c$$

Při dostatečné vzdálenosti mezi pasivním reflektorem R a oběma anténami (vysílací V a přijímací P) jsou vlny dopadající na pasivní reflektor rovinné, s konstantní amplitudou a fází, takže můžeme prakticky počítat se 100 % účinností pasivního reflektoru. Za takových podmínek můžeme vyjádřit útlum celé trasy mezi V a P výrazem:

$$\alpha_c = 10 \log \frac{\lambda^4 r_1^2 r_2^2}{A_v A_p A_o}$$

ježžó úpravou dostaneme:

$$\alpha_c = 10 \log \frac{\lambda (r_1 + r_2)^2}{A_v A_p} + 20 \log \frac{\lambda r_1 r_2}{A_o (r_1 + r_2)} = \alpha_1 + \alpha_2$$

kde λ je vlnová délka,

A_v efektivní plocha (apertura) vysílací antény,

A_p efektivní plocha (apertura) přijímací antény,

A_o efektivní plocha (apertura) pasivního reflektoru (odrazné antény) v rovině kolmé k dopadající, popř. odražené vlně,


r_1 vzdálenost mezi anténou vysílací a pasivním reflektorem,

r_2 vzdálenost mezi pasivním reflektorem a přijímací anténou.

První člen výrazu, α_1 , je jednoduše útlum trasy mezi anténami V a P, oddělenými vzdálenostmi r_1 a r_2 . Druhý člen výrazu, α_2 , je přídavný útlum druhé části trasy. Za předpokladu, že $r_1 \gg r_2$, tzn. je-li vzdálenost pasivního reflektoru-přijímač malá, zanedbatelná proti vzdálenosti vysílač-pasivní reflektor, můžeme výraz pro α_2 zjednodušit takto:

$$\alpha_2 = 20 \log \frac{\lambda r_2}{A_o}$$

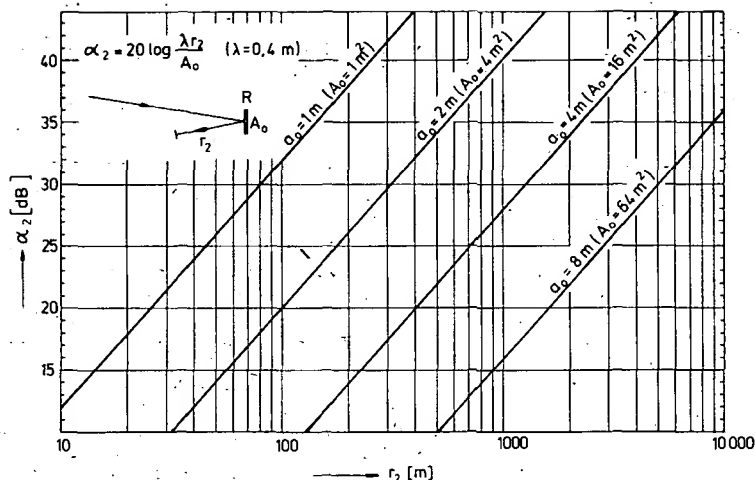Pro výpočet přídavného útlumu α_2 v dB dosazujeme všechny veličiny ve stejném



Obr. 46. Přídavný útlum trasy pasivní reflektor – přijímací anténa na $f = 750$ MHz ($\lambda = 0,4$ m) v závislosti na vzdálenosti r_2 . Parametrem je efektivní délka strany a_o (efektivní plocha A_o) čtvercového reflektoru

rozměru – nejlépe v metrech, nebo je vyjadřujeme ve vlnové délce. A_o , efektivní plochu pasivního reflektoru, dosazujeme pochopitelně v metrech čtverečních nebo λ^2 . Pro praktickou potřebu je výraz pro α_2 znázorněn grafem na obr. 46, a to pro náš případ, tj. pro $\lambda = 0,4$ m ($f = 750$ MHz). V závislosti na vzdálenosti r_2 udává v rozsahu 10 až 10 000 m přídavný útlum α_2 pro různé velikosti odrazného reflektoru čtvercového tvaru. Parametrem jsou tedy rozměry reflektoru, vyjádřené pro lepší představu délkou jeho strany (a), v rovině kolmé k dopadající, popř. odražené vlně. Každému zdvojení délky strany čtverce odpovídá čtyřnásobná plocha pasivního reflektoru a změna směrovosti, popř. přírůstek zisku o 6 dB. Protože pasivní reflektor zastává současně funkci dvou stejně rozměrných antén (vysílací a přijímací) pracujících se 100 % účinností, projeví se to na útlumu trasy r_2 změnou o 12 dB. Z výrazu pro α_2 dále logicky vyplývá, že se při konstantní ploše pasivního reflektoru zvětšuje (zmenšuje) útlum trasy o 6 dB při polovičním (dvojnásobném) kmitočtu, tj. při dvojnásobné (poloviční) vlnové délce. Pravděpodobnost možného využití pasivních reflektorů tedy stoupá s kmitočtem.

Vraťme se znovu k našemu příkladu. Použijeme-li v místě vlastního příjmu stejné přijímací zařízení, kterým jsme hodnotili signál tam, kam hodláme umístit pasivní reflektor, pak je za daných okolností rozhodující, jakou ztrátu signálu si na dané trase můžeme dovolit, abychom neztratili reálnou možnost příjmu. Podle toho pak určíme z grafu na obr. 46 potřebnou délku strany efektivní plochy čtvercového reflektoru. Za efektivní plochu považujeme plochu čtverce v rovině kolmé k odražené vlně, do které se nám skutečná plocha reflektoru promítá. Pro $\theta = 180^\circ$, popř. $\varphi = 0^\circ$ – odraz proti směru dopadajícího signálu – (anténa P je v poloze „1“) jsou obě plochy shodné. Pro $\theta = 60^\circ$ je vodorovná strana skutečné plochy reflektoru 2x větší než efektivní. Pro $\theta < 60^\circ$ nabývají vodorovné rozměry reflektoru rychle extrémních hodnot. (Poměr skutečné a efektivní strany čtvercového reflektoru v závislosti na úhlu odklonu je vyznačen grafem na obr. 47.)

Na mikrovlnných trasách se v těchto případech používá dvojice pasivních reflektorů podle obr. 45. V amatérské praxi však toto řešení přichází sotva v úvahu.

Pro náš příklad lze při $r_2 = 300$ m připustit ztrátu asi 20 dB, aby byl obraz na TVP ještě „ke koukání“ bez anténního zesilovače. Zvolíme-li tedy podle grafu na obr. 46 stranu reflektoru $a = 4$ m, bude přídav-

ný útlum na trase r_2 18,5 dB. Na vstupu přijímače s anténou v poloze „1“ by se měla objevit úroveň napětí $40 - 18,5 = 21,5$ dBμV. Pokud bychom přijímali s anténou P v poloze „2“ (úhel odklonu $\theta = 60^\circ$), měla by mít vodorovná strana a již délku 8 m ($a = a_o / \cos \varphi$). Pro ostatní úhly θ stanovíme skutečný rozměr pomocí grafu na obr. 47.

Při předpokládaném homogenním ozáření a 100% účinnosti má reflektor při ploše $A_o = 16$ m², tj. $100 \lambda^2$, na 750 MHz zisk $G_o = 29$ dB. Anténa s tak velkým ziskem má pochopitelně velmi úzký hlavní lalok, což předpokládá velmi pečlivé nasměrování. Jinými slovy – signál odražený od pasivního reflektoru je k dispozici v předpokládané síle jen ve velmi úzkém úhlovém sektoru. Připustíme-li pokles signálu maximálně 3 dB, ke kterému dojde na okrajích svazku o úhlu Θ_3 , odpovídajícímu efektivnímu horizontálnímu rozměru pasivního reflektoru, pak je nutné umístit přijímací anténu na poloměru r_2 v rozsahu oblouku o délce l_0


$$l_0 = \frac{2\pi r_2}{360} \Theta_3$$

Θ_3 určíme s dostatečnou přesností z rozměru a_o podle vzorce


$$\Theta_3 = 52^\circ \frac{\lambda}{a_o}$$

Pro náš případ, kdy $\lambda = 0,4$ m a $a_o = 4$ m, je $\Theta_3 = 5,2^\circ$, takže

$$l_0 = \frac{6,28 \cdot 300}{360} \cdot 5,2^\circ = 27,2 \text{ m.}$$

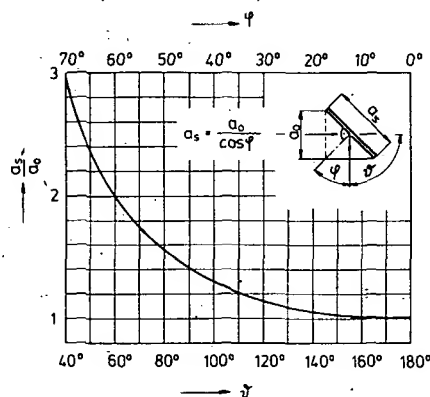

Obr. 47. Poměr skutečné a efektivní délky strany a/a_o pasivního reflektoru v závislosti na úhlu odklonu θ

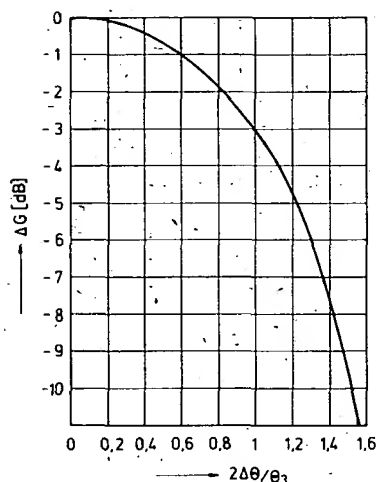

Obr. 48. Tvar hlavního laloku směrového diagramu, rovnoměrně ozářené plošné antény. Na vodorovné ose je vynášen poměr úhlové odchylky $\Delta\theta$ od maxima ku polovině úhlu příjmu $\theta_3/2$


Výše uvažovaný pokles 3 dB je ovšem při cílených odrazech v profesionální praxi nepřijatelný, mimo jiné i pro značné náklady na stavbu vysoce stabilních reflektorů. Přijímací anténa P musí být nasměrováním pasivního reflektoru v horizontální i vertikální rovině umístěna v maximu jeho směrového diagramu s přesností ± 1 dB. Nároky na přesnost zacílení reflektoru znázorňuje zcela obecně graf na obr. 48, kde je vyznačen vypočtený tvar hlavního laloku směrového diagramu rovnoměrně ozářené plošné antény. Na vertikální ose je vynášen úbytek zisku ve směru skutečné polohy přijímací antény, proti zisku ve směru maxima. Na horizontální ose je vynášen poměr úhlové odchylky $\Delta\theta$ od optimálního zacílení ku polovině úhlu příjmu $\theta_3/2$ plošné antény. Pro $2\Delta\theta/\theta_3 = 1$ je úhlová odchylka $\Delta\theta = \theta_3/2$ a pokles je -3 dB. Pro max. pokles do -1 dB přečteme z grafu pro $\Delta G = -1$ dB údaj $2\Delta\theta/\theta_3 = 0,6$ a po dosazení za $\theta_3 = 5,2^\circ$ dostaneme maximální povolenou odchylku od optimálního směru

$$\Delta\theta = \frac{\theta_3 \cdot 0,6}{2} = \frac{5,2 \cdot 0,6}{2} = 1,56^\circ$$

$2\Delta\theta$ je vlastně úhel $\theta_{1dB} = 3,12^\circ$. Dosazením do vzorce pro l_0 dostáváme délku oblouku, na kterém je třeba umístit přijímací anténu, $l_0 = 16,3$ m. Stejný postup vyžaduje optimální nasměrování reflektoru v rovině vertikální. Použijeme stejných vzorců pro výpočet θ'_3 i $\Delta\theta'$, protože tvary směrových diagramů efektivní čtvercové plochy jsou osově souměrné. Pokud se úhel odklonu θ' ve vertikální rovině nebude příliš lišit od 180° , může zůstat pasivní reflektor svislý a optimálního uspořádání se dosáhne „vysunutím“ přijímací antény do maxima vertikálního diagramu pasivního reflektoru.

Pasivní reflektory nemusí mít pochopitelně čtvercový tvar. Signál odražený od obdélníkových, na výšku postavených reflektorů, zasáhne širší úhlovou oblast, než obdélníkové reflektory nízké a široké. To ostatně plyne ze vzorců pro šířku svazku plošných reflektorů (viz též tab. 7).

Z předchozích úvah vyplynulo, že pro dostatečný odražený signál potřebujeme obecně co největší reflektor. Jeho maximální rozměry jsou však většinou omezeny konstrukčně mechanickými hledisky. Za jistých podmínek však omezují jeho maximální rozměry i hlediska elektrická.

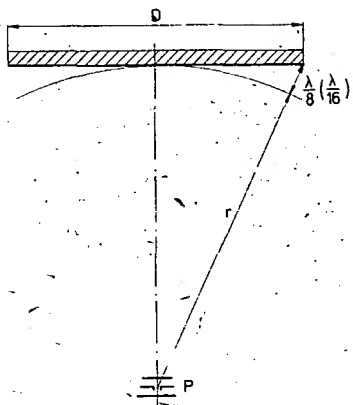

Obr. 49. Průměr D rovinného reflektoru je omezen přípustným rozdílem nejkratších a nejdelších vzdáleností r pro soufázový odraz

Pro kvalitní přenos, popř. odraz je totiž použitelná jen tak rozměrná plocha reflektoru, jaká zaručí soufázový odraz elektromagnetických vln po celé ploše reflektoru. Při dané vzdálenosti r_2 a vlnové délce λ se od jistého rozměru reflektoru prodlouží dráha na okraji odražených paprsků natolik, že fázový rozdíl mezi středními a okrajovými paprsky přesáhne jistou mez, za kterou již nelze považovat fázové vlnoplochy dopadající na přijímací anténu za rovinné (obr. 49).

S tímto omezením se setkáváme především při měření směrových vlastností antén, při němž je pro dostatečnou přesnost měření žádoucí, aby maximální rozdíl drah od středních a okrajových částí měřené antény k anténě měřící nepřesáhl velikost $\lambda/16$, popř. $22,5^\circ$. Již dříve bylo řečeno, že $\lambda/16$ je též maximálně přípustná nerovnost, lépe nerovinnost plošného reflektoru.

Pro tento případ platí pro vzdálenost r mezi oběma anténami s dostatečnou přesností jednoduchý vztah

$$r = \frac{2D^2}{\lambda}$$

kde D je největší rozměr měřené antény, r vzdálenost mezi měřenou a měřící (vysílací) anténou, λ vlnová délka, odpovídající pracovnímu kmitočtu.

Chceme-li znát maximálně přípustné D pro dané r a λ , pak platí:

$$D \leq \sqrt{\frac{r\lambda}{2}}$$

Pro náš případ ($r = 300$ m a $\lambda = 0,4$ m) pak můžeme za fázově kvalitní považovat každý rovinný kruhový reflektor, jehož průměr D nebude větší než

$$D = \sqrt{\frac{300 \cdot 0,4}{2}} = 7,75 \text{ m}$$

nebo čtvercový reflektor, jehož strana a nebude delší než

$$a = \frac{7,75}{\sqrt{2}} = 5,5 \text{ m}$$

Toto kritérium je ovšem velmi přísné, ale zaručuje dostatečnou přesnost při měření směrových parametrů tak rozměrných antén na vzdálenost 300 m a pro $\lambda = 0,4$ m.

Při praktickém provozním použití pasivních reflektorů se připouští dvojnásobný rozdíl délek drah, tzn. $\lambda/8 = 45^\circ$. Pak platí:

$$r \geq \frac{D^2}{\lambda} \quad \text{a} \quad D \leq \sqrt{r\lambda}$$

Použito v našem případě to znamená, že kruhový reflektor by neměl mít větší průměr než $D = 11$ m a strana čtvercového reflektoru by neměla přesáhnout délku $a = 8$ m.

Zisk tak rozměrných reflektorů se opět projeví jen tehdy, budou-li po celé ploše rovnoměrně ozářovány elektromagnetickými vlnami přijímaných signálů. Jejich většímu zisku ovšem odpovídá i užší paprsek hlavního laloku a tím i kritičtější směřování, popř. umístění přijímací antény.

Orientačně můžeme stanovit charakteristické směrové parametry homogenně ozářené kruhové nebo čtvercové plochy z údajů v tab. 7. Uvažovanou plochou je v našem případě opět efektivní plocha pasivního reflektoru, tzn. průměr skutečné elipsoidové nebo obdélníkovité plochy do roviny kolmé ke směru šíření dopadajících a odražených elektromagnetických vln (viz znovu obr. 44).

Tab. 7. Charakteristické směrové parametry rovnoměrně ozářené rovinné kruhové nebo čtvercové plochy

Plocha	kruhová	čtvercová
θ_3 dB [°]	$60\lambda/D$	$52\lambda/a$
θ_6 dB [°]	$82\lambda/D$	$68\lambda/a$
Směr 1. minima	$\pm 73\lambda/D$	$\pm 58\lambda/a$
Směr 1. maxima	$\pm 95\lambda/D$	$\pm 84\lambda/a$
Směr 2. minima	$\pm 130\lambda/D$	$\pm 116\lambda/a$
Směr 2. maxima	$\pm 156\lambda/D$	$\pm 142\lambda/a$
Směr 3. minima	$\pm 185\lambda/D$	$\pm 174\lambda/a$

D je průměr kruhové plochy, a je délka strany čtvercové plochy.

Např. pro čtvercový reflektor $a = 8$ m při $\lambda = 0,4$ m dostáváme: θ_3 dB = $2,6^\circ$, směr 1. minima $\pm 2,9^\circ$ a směr 1. maxima $\pm 4,2^\circ$ atd.

Stručný souhrn

Při návrhu pasivního reflektoru je nutné vycházet z intenzity přijímaného signálu v místě předpokládaného odrazu, a ze vzdálenosti r_2 k přijímací anténě. Potřebný rozměr efektivní plochy se zjistí z grafu na obr. 46. Vodorovný a svislý rozměr skutečné plochy se musí korigovat podle úhlů odklonu v obou rovinách. Odrážná plocha se musí velmi přesně orientovat a v optimální poloze dokonale stabilizovat.

Nerovnost povrchu plochy má být menší než $1/16 \lambda$. Aby nevznikaly ztráty prozařováním, musí být reflektor dostatečně hustý (platí stejné údaje jako u ostatních plošných antén; obr. 53). Předpoklady pro využití pasivních reflektorů stoupají s kmitočtem a s intenzitou dopadajících signálů. Retranslace pasivními reflektory je širokopásmová, tzn. že jedné trasy lze využít pro současný přenos na různých kmitočtech. Útlum trasy se ovšem bude v závislosti na kmitočtu měnit.

K praktické realizaci

Z toho co bylo uvedeno je zřejmé, že amatérská realizace pasivních reflektorů sice není vyloučena, ale ve větším měřítku sotva přichází v úvahu pro značné rozměry reflektorů a s tím spojené konstrukční mechanické obtíže. Reálné možnosti nám však poskytují různé výškové stavby, jejichž stěny je možné využít (obr. 50). Jsou to zejména hladké boční stěny obytných

bloků, které poskytují dostatečně rovný podklad pro zavěšení větších i velkých odrazných ploch – kovových sítí. Předpokladem pro jejich využití je pochopitelně dokonalá znalost místní situace vzhledem k dopadajícím i odraženým signálům. Zcela nepochybně existují místa, které tyto možnosti poskytují a některá je dokonce nabízejí. Je nutné se však nad problémy zamyslet a případné možnosti prověřit.

Postup při hodnocení situace

Základním požadavkem je dostatečně silný signál v místě předpokládaného odrazu. Pak postupujeme tímto způsobem (obr. 51):

1. Z mapy určíme azimut vysílače \widehat{SV} , tj. úhel, který svírá směr k vysílači se směrem k severu. Azimut se měří ve směru pohybu hodinových ručiček (východ – 90° , jih – 180° , západ – 270° , sever – 360° , popř. 0°). Přesnější údaje získáme výpočtem ze zeměpisných souřadnic obou míst. Praxi vyhoví, změříme-li azimut ve směru optimálně nasměrované přijímací antény, umístěné v předpokládaném místě pasivního reflektoru. Azimut měříme vhodnou busolou (vyhoví např. busola typu SPORT, výrobek NDR, který je u nás v prodeji).


2. Z téhož místa změříme azimut \widehat{SP} k anténě přijímače, popř. azimut z místa přijímací antény směrem k pasivnímu reflektoru, zmenšený o 180° . Polovina rozdílu obou azimutů pak určuje azimut kolmice k odrazné ploše (\widehat{SIR}) pasivního reflektoru. Rovina odrazné plochy pak musí ležet ve směru $\widehat{SIR} = \widehat{SIR} \pm 90^\circ$ (viz obr. 51). Pokud si chceme ověřit případné využití dalších objektů, které leží v oblasti dostatečně silného přímého signálu a v příznivé poloze vůči přijímači, musíme změřit azimuty všech ploch, přicházejících v úvahu pro odraz do našeho místa P. Měříme opět busolou, a to tak, že změříme azimuty rovin uvažovaných ploch. Měření bude přesnější, když rovinu každé plochy změříme z protilehlých míst. Polovina součtu nebo rozdílu obou úhlových údajů by měla být totožná nebo velmi blízká hodnotě \widehat{SIR} , vypočtené z azimutu vysílače \widehat{SV} a z azimutu přijímače \widehat{SP} pro nejvýhodnější orientovanou plochu. Tu pak zvolíme pro vlastní realizaci odrazného povrchu.

Situace bude přehlednější a výběr jednodušší, bude-li k dispozici dostatečně podrobný, ale platný plán uvažované oblasti, na němž můžeme potřebné úhly (\widehat{SP} a \widehat{SIR}) a vzdálenosti (r_2) změřit.

Pravděpodobnost výskytu vhodné plochy s potřebnou orientací nebude většinou velká. Pokud však půjde o plochy dosti rozměrné, odrazující v maximu „více než nutné potřebujeme“, může být odražený signál v přijatelné síle i mimo maximum (popř. na 1. postranním maximum). Definitivní umístění antény v místě P mohou ovlivnit ještě poměry na trase r_2 a v nejbližším okolí antény P. Za jistých podmínek tam mohou nastávat i intenzivní odrazy od země nebo jiných překážek, takže interferenci přímých (tzn. ovšem od pasivního reflektoru odražených) a odražených signálů vznikne v prostoru přijímací antény nehomogenní pole. Proto je užitečné optimalizovat v každém případě ještě definitivní polohu přijímací antény s ohledem na tyto vlivy.

Kvalitu obrazu přijímaného v místě P cíleným odrazem od pasivního reflektoru může nepříznivě ovlivňovat proni-

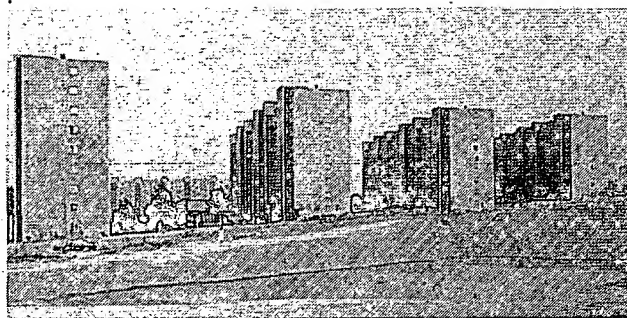Obr. 50. Boční stěny obytných bloků mají dostatečně rovný povrch pro zavěšení odrazných ploch.



kání přímého signálu na přijímací anténu. Pak jde v podstatě o vícesměrný příjem, jak se s ním běžně setkáváme zejména při příjmu místních vysílačů. **Proto je žádoucí použít i v místě P anténu s co největším ziskem, popř. úzkým směrovým diagramem.**

V této souvislosti pokládáme za užitečné zdůraznit, že **pasivní reflektor může být užitečný i při místním příjmu** v těch případech, kdy se na obrazovce vytrvale objevuje vícenásobný obraz. Z řady přírodních odrazů působících „zástupy duchů“ je někdy možné zvýraznit ten nejvýhodnější zdokonalením odrazných vlastností příslušné překážky. Pokud se příjem zlepší, je možné pokračovat dále např. optimalizací fázového posuvu přijímaného odrazu apod. (viz [1], str. 34).

Příklad výpočtu nasměrování (orientace) pasivního reflektoru (obr. 51)

Výchozí informace, zjištěné busolou nebo z mapy:

azimut vysílače $\widehat{SV} = 235^\circ$,
azimut přijímače $\widehat{SP} = 155^\circ$;

vypočteno:

azimut kolmice k rovině pasivního reflektoru \widehat{SIR}

$$\widehat{SIR} = \frac{\widehat{SV} + \widehat{SP}}{2} = \frac{235^\circ + 155^\circ}{2} = 195^\circ,$$


úhel odrazu φ

$$\varphi = \frac{\widehat{SV} - \widehat{SP}}{2} = \frac{235^\circ - 155^\circ}{2} = 40^\circ,$$

úhel odklonu θ

$$\theta = 180^\circ - 2\varphi = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ,$$

$$\cos \varphi = \cos 40^\circ = 0,766.$$

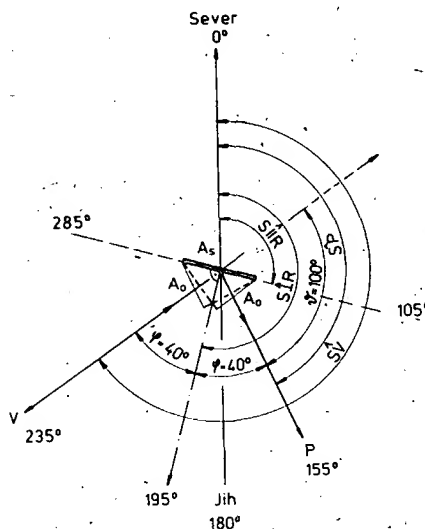

Obr. 51. Geometrie odrazu od pasivního reflektoru, je-li azimut vysílače $\widehat{SV} = 235^\circ$ a azimut přijímače $\widehat{SP} = 155^\circ$.

Odrazný povrch pasivního reflektoru tedy musí ležet ve směru $\widehat{SIR} = 195^\circ \pm 90^\circ = 285^\circ$, popř. 105° .

Odrazy od nevodivých povrchů

Až dosud jsme předpokládali a počítali s kovovým a dostatečně rovinným odrazným povrchem pasivního reflektoru, který odráží prakticky stoprocentně dopadající elektromagnetické vlny – nezávisle na jejich polarizaci, úhlu dopadu a vlnové délce.

Schopnost odrazet elektromagnetické vlny však mají i překážky s nevodivým povrchem, jak to ostatně běžně pozorujeme na obrazovkách TV přijímačů, kdy většinu nežádанých odrazů působí terénní a umělé překážky s nevodivým povrchem.


Obecně dochází k odrazům na rozhraní dvou prostředí, lišících se permitivitou ϵ_r , měrnou vodivostí ρ , popř. i permeabilitou μ . Je to možné i tak, že k odrazům dochází nejen na rozhraní vodivého a nevodivého prostředí (tj. ideálního dielektrika), ale i na rozhraní prostředí nevodivého a polovodivého (voda, země a různé jiné hmoty). Tento jev se běžně projevuje při šíření DV až KV nad zemským povrchem, kde se s ním zcela samozřejmě počítá. Jsou vypočteny křivky útluhu šíření elektromagnetických vln nad různými druhy povrchů země v závislosti na polarizaci, úhlu dopadu i vlnové délce. Je tu výrazný rozdíl proti odrazům od vodivého povrchu, kde na polarizaci, ani úhlu dopadu z hlediska účinnosti odrazu nezáleží. Obecně je činitel odrazu tím větší, čím větší je relativní permitivita a měrná vodivost prostředí.

V tab. 8 jsou uvedeny velikosti ϵ_r a ρ pro některé druhy zemského povrchu.

Tab. 8. Permitivita ϵ_r a měrná vodivost ρ pro vybrané zemské povrchy

Druh povrchu	ϵ_r	ρ
Mořská voda	80	4
Sladká voda	80	asi $1 \cdot 10^{-3}$
Vlhká půda	10 až 30	$3 \cdot 10^{-3}$ až $3 \cdot 10^{-2}$
Suchá půda	3 až 4	$1 \cdot 10^{-5}$ až $2 \cdot 10^{-3}$
Ornice	15	$1 \cdot 10^{-2}$
Kamenitá půda	14	$2 \cdot 10^{-3}$
Zastavěná plocha	4	$3 \cdot 10^{-3}$

Nejvíce se vodivému prostředí přibližuje mořská, tedy slaná voda. (Je třeba poznamenat, že předchozí tabulka i následující křivky byly sestaveny a vypočteny pro potřeby běžného šíření DV, SV a KV nad zemským povrchem. Z hlediska odrazů VKV a UKV je proto považujeme jen za pomocnou informaci, doplňující naše úvahy o účinnosti odrazů od nevodivých povrchů). Nejdůležitější vztahy mezi činiteli odrazu, popř. účinností odrazů, úhly dopadu a polarizací vůči odrazné ploše jsou pro kmitočty vyšší než 1 MHz a pro některé druhy povrchu graficky znázor-

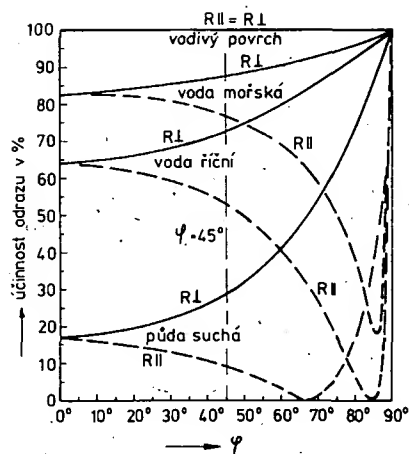

Obr. 52. Křivky energetické účinnosti odrazů elektromagnetických vln od různého prostředí v závislosti na polarizaci a na úhlu dopadu

něny na obr. 52. Na vodorovné ose je vynášen úhel dopadu φ (viz obr. 44). Z našeho hlediska jsou zajímavé jen úhly v rozsahu 0 až 45°. Na svislé ose je vynášena účinnost přenosu energie v %. Pro označení RII je odrazná plocha rovnoběžná s elektrickou složkou elektromagnetické vlny. R I znamená, že odrazná plocha je k této složce kolmá. Povšimněme si, že pro $\varphi = 0^\circ$ na polarizaci vlastně nezáleží, ale pro $\varphi > 0^\circ$ je vždy $R_{\perp} > R_{\parallel}$.

Pro náš případ, tzn. při odrazech od svislých ploch je na IV. a V. pásmu téměř výlučně používána horizontální polarizace nahrazována polarizací kolmou k rovině svislé odrazné plochy, a pro činitele odrazu tedy platí křivky označené R I. Při polarizaci vertikální platí za stejných podmínek křivky RII.



Činitele odrazu polovodivých prostředí, např. betonových, panelových či zděných staveb, působících většinu odrazů při běžném příjmu, přesně neznáme. Můžeme však předpokládat s přihlédnutím k údajům v tab. 8, že by se svými vlastnostmi zařadily do oblasti ohraničené hodnotami 10 až 30 % na obr. 52. Vyjádříme-li účinnost odrazu v dB, zjistíme, že energie, odrážející se od stejně rozměrných a dostatečně rovinných polovodivých „reflektorů“, je v průměru jen asi o 10 dB menší, než u povrchů vodivých. A protože odrazné plochy těchto „přirozených“ pasivních reflektorů bývají značné, neměli bychom, zvláště po předchozích úvahách, považovat běžný výskyt duchů vlivem odrazů za něco mimořádného. V této souvislosti se zcela logicky nabízí otázka, zda by nebylo možné využít k cíleným odrazům i těchto „přirozených“ pasivních reflektorů bez dalších úprav. Na tuto otázku lze odpovědět jen experimentem. Předchozí informace by k takovému experimentování měly být pohnutkou i pomůckou.

Pasivní retranslace dvojicí antén

Zásadně lze jednoduše spojit dvě směrové antény napáječem a vytvořit tak obousměrný pasivní retranslátor-opakovač (back to back repeater, obr. 54). Každá z antén může současně působit jako vysílací a přijímací. I když jde principiálně o stejný druh přenosu jako při užití jednoho rovinného pasivního reflektoru, tak se oba způsoby přenosu signálu v lecčems liší.

Dvojice antén je zpravidla zařízení selektivní, které přenáší jen kmitočty společného pracovního rozsahu obou antén;

Obr. 53. Nomogram pro určení účinnosti plošného reflektoru. Výkon pronikající reflektorem závisí na rozteči s a průměru vodičů d mříže nebo sítě. Příklad: Je-li $s = 0,1 \lambda$ a $s/d = 24$, prochází reflektorem 10 % výkonu (10 dB). Při stejném s lze pronikání zmenšit na 1 % (20 dB) asi 5krát větším průměrem d . Např. na $f = 750$ MHz ($\lambda = 0,4$ m) je $N_p = 20$ dB při $s = 40$ mm a $d = 1,7$ mm. Pro $N_p = 20$ dB a $s = 40$ mm musí být $d = 9$ mm

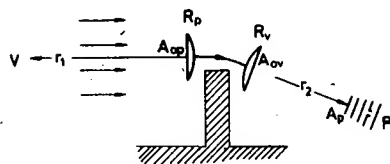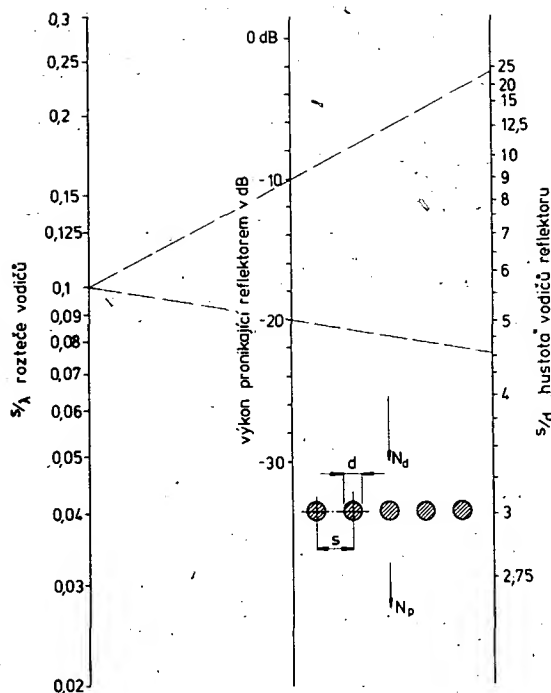

Obr. 54. Pasivní retranslace dvojicí antén

zatímco rovinný reflektor je zařízení širokopásmové, jehož kmitočtový rozsah je omezen jen nerovností reflektoru. Každou anténu lze optimálně nasměrovat, nezávisle na druhé, což umožňuje přenos do libovolných směrů v horizontální a vertikální rovině. Efektivní plocha antén se tedy nemění.

Z hlediska energetické bilance přenosu však nelze považovat retranslaci dvojicí antén za zcela ekvivalentní retranslaci jediným pasivním reflektorem. Rozdíl je v tom, že rovinný reflektor pracuje prakticky se 100% účinností. Veškerý výkonový tok, zachycený efektivní plochou reflektoru, je odražen žadáným směrem. Zisk pasivního reflektoru proti všesměrovému – izotropnímu zářiči můžeme vyjádřit vztahem

$$G_i = 20 \log \frac{4\pi A_0}{\lambda^2}$$

Je to vlastně dvojnásobný zisk rovnoměrně ozářené efektivní plochy A_0 , pracující se 100procentní účinností, popř. součet zisků „přijímací a vysílací“ antény. V anténářské praxi je to vlastně jediný případ, kdy s takovou účinností efektivní plochy – apertury počítáme. U retranslace dvojicí antén se však energetická účinnost přenosu zmenšuje.

Předpokládáme, že každou z antén je parabolický reflektor, jehož skutečná plocha ústí je shodná s efektivní plochou rovinného pasivního reflektoru. Účinnost ozáření parabolických reflektorů primárními zářiči je asi 50 až 60 %. Anténa parabolická stejně rozměrná jako pasivní reflektor bude tedy mít jen poloviční účinnou plochu. Z parabolického, dopadajícími elektromagnetickými vlnami rovno-

měrně ozářeného reflektoru dokáže primární zářič přijmout jen 50 až 60 % energie, a neuvažujeme-li další ztráty, zase jen 50 až 60 % této přijaté energie se druhou stejnou anténou vyzáří. Vyjádřeno v dB je asi -6 dB. Stejný údaj ostatně zjistíme z grafu na obr. 46, dosadíme-li pro útlum trasy r_2 za A_0 poloviční efektivní plochu.

S přihlédnutím k nákladům na jeden plošný reflektor a dvě antény parabolické není řešení s dvěma anténami ekonomické. Platí to i pro jiné typy antén. Můžeme si to dokázat výpočtem energie přenesené dvojicí antén X-color, jak o ní uvažuje náš čtenář. Pro porovnání předpokládáme stejnou výchozí situaci jako v předchozím příkladu:

Anténa X-color o zisku $G_d = 15$ dB, umístěná v předpokládaném prostoru pro retranslační dvojici antén, dodává na vstup TV přijímače o vstupní impedanci 75Ω signál o úrovni 40 dBμV. Jak velkou úroveň signálu dostaneme na stejném zařízení ve vzdálenosti $r_2 = 300$ m, použijeme-li k retranslaci dvě stejné antény se ziskem 15 dB?

Při výpočtu budeme vycházet z uvedených vzorců s jediným rozdílem: pro útlum na trase r_2 použijeme výraz, který se shoduje s prvním členem vzorce pro α_z (tj. výraz pro poměr vyslaného a přijatého výkonu mezi vysílací – retranslační – anténou a přijímací anténou). Tak totiž do výpočtu zahrneme pro větší názornost celou energetickou bilanci přenosu, vycházející z úrovně 40 dBμV, která se objevila na vstupní impedanci 75Ω TV přijímače, a která tedy bude i na stejné impedanci napáječe zakončeného druhou – „vysílací“ – anténou retranslační dvojice. Jednu z retranslačních antén tedy uvažujeme jako vysílací, napájenou výkonem, odpovídajícím úrovni 40 dBμV na 75Ω .

Výpočet

Vycházíme ze vzorce pro poměr vysílaného a přijímaného výkonu podél trasy r_2

$$\frac{N_{ov}}{N_p} = \frac{\lambda^2 r_2^2}{A_{ov} A_p}$$

kde N_{ov} je výkon vysílaný retranslační anténou,
 N_p výkon přijímaný přijímací anténou,
 A_{ov} efektivní plocha vysílací antény,
 A_p efektivní plocha přijímací antény,
 λ vlnová délka,
 r_2 vzdálenost mezi anténami.

1. Vypočteme vysílaný výkon.

Úroveň 40 dBμV na vstupu přijímače v místě uvažovaného umístění retranslátoru odpovídá napětí

$E_p = 100 \mu V = 0,1 mV = 1 \cdot 10^{-4} V$.
 Z toho výkon $N_{ov} = E_p^2 / Z = (1 \cdot 10^{-4})^2 / 75 = 1,3 \cdot 10^{-10} W$. Je to vlastně výkon, přijímaný na konci trasy $V - R_p$, ale z hlediska tohoto výpočtu je to i výkon vysílaný na trasu $R_v - P$.

2. Vypočteme efektivní plochu A_{ov} vysílací antény a A_p přijímací antény. Předpokládáme, že obě antény jsou stejné, takže $A_{ov} = A_p$.

$$A_{ov} = A_p = \frac{G_d \lambda^2}{4\pi}$$

kde G_d je zisk antény proti dipólu $\lambda/2$, vyjádřený poměrem výkonů pro 15 dB (= 31,6).

Efektivní plocha antény X-color s uvažovaným ziskem $G_d = 15$ dB (zesílení 31,6) a prof = 750 MHz, popř. $\lambda = 0,4$ m tedy je

$$A_{ov} = A_p = \frac{31,6 \cdot 0,4^2}{4\pi} = \frac{31,6 \cdot 0,16}{12,56} = 0,4025 m^2$$

Anténa se ziskem $G_d = 15$ dB se tedy jeví jako anténa s efektivní plochou $0,4 m^2$, popř. kruhovou plochou o průměru $0,715 m$.

3. Vypočteme přenesený výkon N_p , tj. výkon přijímaný anténou P.

$$N_p = N_{ov} \frac{A_{ov} A_p}{\lambda^2 r_2^2} = 1,3 \cdot 10^{-10} \frac{0,4025^2}{0,4^2 \cdot 300^2} = \frac{1,3 \cdot 10^{-10} \cdot 1,62 \cdot 10^{-1}}{1,6 \cdot 10^{-1} \cdot 9 \cdot 10^4} = 1,4625 \cdot 10^{-15} W$$

4. Z toho napětí na přijímací anténě ($Z_p = 75 \Omega$)

$$E_p = \sqrt{1,4625 \cdot 10^{-15} \cdot 75 \cdot 10^3} = \sqrt{10,96 \cdot 10^{-12}} = 3,31 \cdot 10^{-7} V = 0,331 \mu V$$

5. Útlum signálu na trase r_2

$$\alpha_2 = 20 \log \frac{E_{ov}}{E_p} = 20 \log \frac{100 \mu V}{0,331 \mu V} = 49,6 dB$$

6. Vyjádříme-li úroveň signálu na vstupu přijímače opět v dBμV, dostáváme -9,6 dBμV.

Napětí na vstupu přijímače v místě P je za těchto okolností zcela nedostatečné a celkový signál je o 29,6 dB menší než ještě použitelný (20 dBμV).

Použitý způsob výpočtu je poněkud těžkopádný, ale názorný, protože udává velikost vstupního napětí. Stejný výsledek obdržíme, když výchozí vzorec ihned logaritmujeme, takže obdržíme ihned útlum celé trasy v dB.

$$\alpha_2 = 10 \log \frac{P_{ov}}{P_p} = 10 \log \frac{\lambda^2 r_2^2}{A_{ov} A_p} =$$

$$= 10 \log \frac{0,4 \cdot 300^2}{0,4025^2} = 10 \log \frac{1,44 \cdot 10^4}{1,62 \cdot 10^{-1}} = 10 \log 8,8 \cdot 10^4 = 49,5 dB$$

Pokusme se pro zajímavost i pro poučení vypočítat, jaká by měla být délka trasy r_2 , aby s uvažovanou retranslační dvojicí antén X-color byl útlum trasy max. 20 dB.

$$\alpha_2 = 20 dB = 10 \log 100 = 10 \log \frac{P_{ov}}{P_p}$$

neboli

$$100 = \frac{\lambda^2 r_2^2}{A_{ov} A_p}$$

$$z \text{ toho } r_2 = \sqrt{100 \frac{A_{ov} A_p}{\lambda^2}} = \sqrt{100 \frac{0,4025^2}{0,4^2}} = \sqrt{101,25} = 10,06 m$$

Z tohoto výsledku je nerealnost retranslace slabých signálů dvojicí uvažovaných antén ještě zřetelnější. Protože v místě R předpokládáme použití dvojice stejných antén (jako je tomu vlastně i při užití jediného odrazného reflektoru), je možno pro hrubou kalkulaci použít i v tomto případě graf na obr. 46. Pro $A_o = 0,4025 m^2$ a $r_2 = 20$ dB zjistíme pro r_2 rovněž asi 10 m.

Použité výpočty nejsou zcela přesné, mají spíše informativní charakter, protože jsme vycházeli z některých zjednodušujících předpokladů. Nicméně poskytují jednoduchý a reálný pohled na tuto problematiku a jsou pomůckou pro případné úvahy o využití pasivních reflektorů při šíření elektromagnetických vln.

Odpověď k úvodnímu dotazu této kapitoly už vlastně byla vyslovena na předchozích řádcích. **Při retranslaci blízkého a silného vysílače může být v místě předpokládaného umístění přijímací antény retranslační dvojice signál ještě natolik silný, že postačí k pokrytí malé oblasti v těsné přilehlém, avšak před přímým signálem zcela odstíněném údolí.** Jen za této podmínky může kvalita reléovaného a přijímaného signálu vyhovovat.

„Lze použít organické sklo (plexi) nebo novodur ke zhotovení středového izolátoru celovlnných dipólů souřadových antén pro příjem na IV. a V. pásmu?“

„Z jakých materiálů mohu zhotovit izolátory antén VKV?“

Izolační (dielektrické) materiály v konstrukci antén

Izolanty jsou nezbytnou součástí všech anténních konstrukcí, i když je všeobecná snaha jejich použití z řady důvodů omezit. Jde zejména o místa, kde je izolační materiál zároveň mechanicky namáhán. Mechanicky vyhovující materiály nemívají zpravidla požadované vlastnosti elektrické a naopak, kvalitnější v izolační materiálu bývá někdy měkký a jeho mechanické vlastnosti jsou často teplotně závislé. Proto se zvláště v profesionální praxi preferují ty anténní konstrukce, které mají minimální množství izolačních prvků. Tzv. „kovovými izolátory“ se mechanicky upevňují aktivní prvky v místech s nulovým vř. potenciálem proti zemi, např. celovlnné dipóly souřadových antén k odrazným plochám. Kovovým izolátorem je i čtvrtvlnný zkratovaný úsek, který podepírá a upevňuje aktivní prvky v místě

napájení. I za těchto podmínek je však izolační materiál nezbytným prvkem anténních konstrukcí. Protože antény jsou zařízení pro vř. popř. vřv, je vhodnější používat místo označení izolační materiál spíše materiál dielektrický. Účinnost antén může být vlastnostmi těchto izolantů – dielektrických materiálů značně ovlivněna, jak si ostatně ukážeme na praktickém příkladu.

Které elektrické vlastnosti dielektrických materiálů by nás tedy měly zajímat?

Dominantní vlastností je činitel ztrát $\tan \delta$, což je veličina vyjadřující ztráty v dielektriku kondenzátoru. Kondenzátor se ztrátami si představujeme jako dokonale kondenzátor s paralelně připojeným rezistorem o odporu odpovídajícím činiteli ztrát použitého dielektrického materiálu. Stejným způsobem, tzn. paralelním ztrátovým odporem, se $\tan \delta$ projeví např. na svorkách antény procházejících dielektrickým izolátorem. Pro úplnost dodejme, že $\tan \delta$ se značně mění složením, čistotou a vlhkostí suroviny i výsledné látky. Činitel ztrát je u některých látek kmitočtově závislý. Tato závislost je značně složitá, může mít i několik maxim. Pro praktickou potřebu v oblasti VKV a UKV vystačíme s údaji v tab. 9.

Druhým důležitým parametrem je tzv. dielektrická konstanta, správněji permittivita. Je to veličina, charakterizující vliv elektrického pole na elektrické jevy v látce. (Permeabilita je pak veličina charakterizující vliv magnetického pole na magnetické jevy v látce.)

Relativní permittivita (relativní dielektrická konstanta) dielektrika ϵ_r je definována jako poměr kapacity kondenzátoru, který je zcela tímto dielektrikem obklopen, k jeho kapacitě ve vzduchoprázdnu. Je to tedy číslo bezrozměrné. I když se i zde projevuje jistá závislost na teplotě a kmitočtu, nemusíme s těmito jevy v amatérské praxi počítat a bereme za směrodatné údaje v tab. 9. Činitel $\tan \delta$ a relativní permittivita ϵ_r dostatečně charakterizují elektrické vlastnosti používaných izolantů.

Pro praktické zhodnocení vhodných druhů je užitečné **doplnit elektrické veličiny jednou vlastností mechanickou**, která má na ztráty přímý vliv. Je to **nasákavost či navlhavost**. Obecně označujeme nasákavostí sorpci vody do materiálu, který je v ní ponořen, navlhavostí sorpci vodní páry do materiálu, který je umístěn ve vzduchu o určité relativní vlhkosti. Tyto veličiny bývají vyjadřovány jednak ve váhových procentech, jednak ve váhovém přírůstku, vztaženém na povrch zkoušeného vzorku. Nasákavost i navlhavost závisí na době působení vody (páry) a na teplotě. Pro praxi jsou nejcennější údaje o rovnovážném obsahu vody, jehož materiál dosáhne při ponoření do vody nebo při působení vlhkého vzduchu. Rychlost sorpce značně závisí na velikosti povrchu, zejména na tloušťce stěny a na jakosti povrchu. U plastických hmot s plnivem a u vrstevnatých hmot závisí rychlost pronikání vlhkosti na velikosti obrobených ploch a jejich jakosti. U tvrdných tkanin (např. tzv. textogumoid) proniká voda obrobenými plochami až šestkrát rychleji než plochami s celistvým pryskyřičným povrchem; u tvrdných papírů až třikrát rychleji. V praxi zpravidla nejsou anténní izolanty trvale ponořeny do vody, takže údaje u některých látek v tab. 9 je třeba považovat za doplňující informaci v tom smyslu, zda jde o materiál dielektrikum, které může nebo nemůže navlhnout a jehož původní vř. vlastnosti se mohou nebo nemohou působením vlhka zhoršit. Další zajímavé informace o elektrických

Tab. 9. Vybrané vlastnosti izolačních (dielektrických) materiálů. Plastické hmoty

Rouživaný (obchodní název)	Chemický název	ϵ_r	$\text{tg } \delta \cdot 10^{-4}$	Navlhavost
TEFLON, flexon, halon PF4 (v ČSSR)	polytetrafluoretylén	2,1	1,5 až 5	0
TEFLEX, PF3 (v ČSSR), PE	polychlorotrifluoretylén	2,5	36	0
KRASTEN, trolitul, styrex styron	polyetylén	2,3	2 až 3	<0,1 %
	polystyrén	2,4–2,6	4 až 7	0,03 až 0,05 %
	polystyrén pěnový	1,02–1,04	0,3 až 1	0,3 %
	polystyrén rázuvzdorný	2,4–4,5	4 až 20	0,1 až 0,3 %
Organické sklo, PLEXI, umaplex (v ČSSR) acrylon, dentacryl, isocryl	polymethylmetacrylát	2,0–3,2	60 až 200	0,4 %
SILON, silamyl	polyamid	2,84	200 až 400	1 %
NYLON	polyamid	2,84	120	1 %
PVC, novodur, vinylit C	polyvinylchlorid tvrdý	2,82	300	0,18 %
PVC, novoplast	polyvinylchlorid měkčený	4–8	160 až 700	0,18 %
RESIN	polyuretan	2,4	80	0,18 %
UMACEL, celuloide	nitrat celulósy	5,6–6,5	200 až 900	1 až 4 %
UMAFOL T, cellon, wopolit	acetát celulósy	3,5–3,9	100 až 400	1,2 až 2,8 %
CHS POLYESTER	polyester, pryskyřice lité	3,24	72	0,15 %
CHS EPOXY, eprosin	epoxidové pryskyřice lité	3,84	18	0,15 %

Údaje o navlhavosti v procentech zpravidla označují váhový přírůstek po 24 hodinách, popř. po 7denním ponoření do vody. Někdy se udává přírůstek na jednotku plochy povrchu.

Ostatní hmoty a materiály

	ϵ_r	$\text{tg } \delta \cdot 10^{-4}$
Porcelán	5–9	9 až 140
Keramika – calit	6,5	10
Sklo	3,8–5,2	20 až 100
Slída čistá	7	33
Jantar	2,6	90
Skelný laminát	3,3	90
Přítvrděná	2,5–3,5	150 až 200
Přítvrděná silikonová	3–7,8	75 až 150
Dřevo – balza	1,22	100
Překlička suchá	1,7	200 až 700
Parafin	2,25	2
Vosk včelí	2,38	50 až 100
Sníh prachový (–6 °C)	1,26	4,2
(–20 °C)	1,2	2,9
Led (–12 °C)	3,2	9
Voda	80	1500


i mechanických vlastnostech izolačních materiálů najde zájemce v literatuře.

Výpočet ztrát v dielektrickém izolátoru


Pokusme se nyní názorně demonstrovat vliv různých dielektrických materiálů, použitých na jednoduchém izolátoru napájecích svorek zářiče podle obr. 55. Předem konstatujeme, že konstrukční ře-

šení zvoleného příkladu nerespektuje požadavky na optimální uspořádání pro daný účel, ale podobá se praktickému provedení, které se v amatérské praxi vyskytuje. Uvažujeme izolátor, zhotovený z těchto materiálů: Teflon, organické sklo (umaplex, dentacryl), epoxidový skelný laminát (sklotextit), PVC – novodur, pertinax. Charakteristické vlastnosti těchto i jiných materiálů, které jsou používány v amatérské praxi, jsou v tab. 9. Pro snadnější orientaci je uvedeno u nejužívanějších plastických hmot chemické i obchodní, obvykle užívané, pojmenování. Izolátor vypočítáme pro impedanci 75, 300 a 1200 Ω , tj. impedanci nejčastěji se u antén vyskytující. U 75, popř. 50 Ω a 300 Ω jde většinou o impedanci jednotlivých antén (či soustav). Impedance kolem 1200 Ω a větší bývají na svorkách celovlnných dipólů, používaných v souřadkových anténách typu TVA.

Zjednodušený, schematický náčrt napájecích svorek s rozhodujícími rozměry pro výpočet je na obr. 56. Jde v podstatě

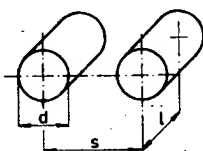

Obr. 56. Zjednodušený schematický náčrt napájecích svorek

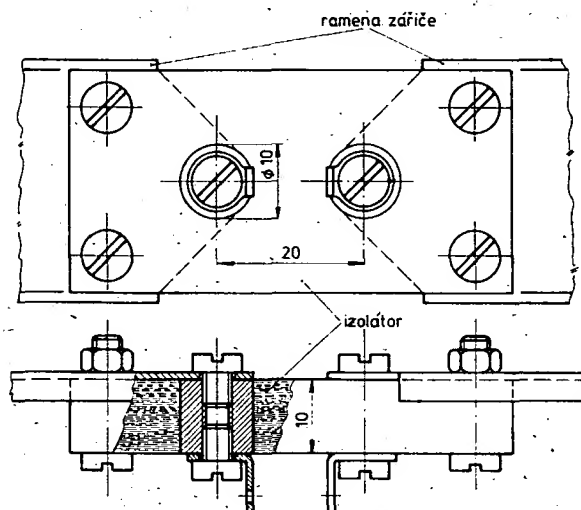

Obr. 55. Uvažovaný izolátor napájecích svorek celovlnného zářiče

o velmi krátký úsek vedení, jehož kapacita ve F/cm je dána vzorcem

$$C = \frac{\epsilon_r}{4 \ln \frac{2s}{d}}$$

kde ϵ_r je relativní permitivita použitého dielektrického materiálu mezi svorkami, s a d jsou rozměrové parametry. Zvolíme-li délku vedení i tloušťku izolantu 1 cm, dostáváme po dosazení za ϵ_r , s a d téměř přesné kapacity mezi svorkami uvažovaného izolátoru.

Charakteristickou impedanci „vedení“ tvořeného svorkami sice pro výpočet ztrát v dielektriku nepotřebujeme, ale je užitečné ji znát; v našem případě přispěje k vysvětlení vlivu ϵ_r na změnu impedance.

Charakteristická impedance souměrného dvou vodičového vedení se počítá ze vzorce

$$Z = \frac{120}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{2s}{d}$$

ale většinou se zjišťuje z často publikovaných grafů. Kapacita svorek, zapuštěných v uvažovaných materiálech a impedance tohoto „vedení“ tedy je:

Materiál	ϵ_r	C	Z_0
teflon	2,1	0,42 pF	115 Ω
organ. sklo	2,6	0,52 pF	103 Ω
PVC	2,8	0,56 pF	99 Ω
skelný laminát	3,28	0,66 pF	92 Ω
pertinax	5,0	1,0 pF	74,5 Ω
(vzduch)	1	0,2 pF	160 Ω

Je vidět, že uvedené materiály, až snad na pertinax, neovlivňují významně kapacitu a tím i impedanci svorek, protože se jejich dielektrická konstanta příliš neliší. Uvedené změny impedance nemohou mít v pásmu UKV na tak krátkém úseku měřitelný vliv na celkové přizpůsobení (viz dále str. 29). Zásadně by však měla být zachována impedance kontinuita podél celé napájecí trasy.

Pro zjištění dielektrických ztrát je nutné počítat s činitelem ztrát $\text{tg } \delta$, impedanci Z připojeného obvodu – antény a s kmitočtem f jako rozhodujícími veličinami. Pro výpočet vř ztrátového výkonu N_z v izolátoru použijeme vztah

$$N_z = UI_z = 2\pi f C U^2 \text{tg } \delta$$

Vzorec ovšem platí s dostatečnou přesností jen pro malá $\text{tg } \delta$ běžných dielektrických materiálů. Pro ztráty N v % pak můžeme napsat

$$N = \frac{2\pi f C \text{tg } \delta U^2}{(U^2/Z)} = 2\pi f C Z \text{tg } \delta \cdot 100 \%$$

Jako příklad vypočítáme dielektrické ztráty N v izolátoru z organického skla ($\text{tg } \delta = 6,1 \cdot 10^{-3}$, $f = 750 \text{ MHz}$, $Z = 300 \Omega$):

$$N = \frac{6,28 \cdot 7,5 \cdot 10^8}{2\pi} \cdot \frac{0,52 \cdot 10^{-12}}{C} \cdot \frac{3 \cdot 10^2 \cdot 6,1 \cdot 10^{-3}}{Z} = 4,48 \cdot 10^{-3} \cdot 100 \%$$

$$N \approx 0,45 \% = -23,5 \text{ dB}$$

Ztráty jsou stejné při vysílání i příjmu. U vysílací antény s větším výkonem by se však měla brát v úvahu i energetická zátěž izolátoru ve wattech, která závisí na rozměrech a provedení.

V tab. 10 jsou pro porovnání dielektrické ztráty stejných izolátorů vyrobených z různých materiálů pro tři obvyklé impedance na $f = 750$ MHz, což je asi nejvyšší kmitočet, se kterým se v současné době v amatérské praxi při příjmu TV setkáváme.

Tab. 10. Porovnání stejných izolátorů z různých materiálů (obr. 55).

Materiál tg δ	Z [Ω]	Ztráta výkonu [dB]	Ztráta výkonu [%]
Teflon $1,5 \cdot 10^{-4}$	75	46,5	0,002
	300	40,5	0,009
	1200	34,5	0,03
Organické sklo $6,1 \cdot 10^{-3}$	75	29,5	0,11
	300	23,5	0,45
	1200	17,5	1,78
Skelný laminát $9 \cdot 10^{-3}$	75	26,75	0,2
	300	20,75	0,84
	1200	14,75	3,35
PVC – novodur $3 \cdot 10^{-2}$	75	22,3	0,59
	300	16,3	2,3
	1200	10,3	9,3
Pertinax $8,5 \cdot 10^{-2}$	75	15,2	3,02
	300	9,2	12,0
	1200	3,2	47,8

Na radioamatérských pásmech nad 1000 MHz by však měl být používán převážně teflon.


Závěry plynoucí z vypočtených údajů jsou zřejmé. Požadavky na kvalitu dielektrika se zvyšují s kmitočtem a impedancí připojeného obvodu. Zatímco na malých impedancích do asi 300 Ω vyhoví i méně kvalitní, ale nenavlivavé materiály, tak na velkých impedancích se nároky na malé tg δ zvyšují. S nekvalitním dielektrikem jako je pertinax mohou ztráty i na 1 cm délky dosáhnout 50 %, jak je vidět z tab. 10. Rovněž plastickým materiálům na bázi PVC je užitečné se vyhnout. Rozptyl velikosti jejich tg δ je značný.

Každým zdvojením kapacity nebo kmitočtu se zvětšují ztráty o 3 dB. Totéž platí i o činiteli tg δ . Jeho vliv je ovšem dominantní, protože se s různými látkami mění řádově.

Výše uvedené závěry jsou užitečné např. i při hodnocení materiálů pro desky s plošnými spoji anténních zesilovačů UKV. Vzhledem k malým impedancím tranzistorů a připojených obvodů nemá změna podložky vliv na zesílení nebo šumové vlastnosti zesilovače (pokud ovšem není materiál podložky ladicím dielektrikem plošných kondenzátorů), a běžně používané lamináty zcela vyhoví i na UKV. Na druhé straně se u selektivních souosých filtrů s velkou požadovanou jakostí Q pro odladění nežádáných, kmitočtově blízkých signálů pracuje s obvody s velkými impedancemi. V tomto případě je žádoucí vyloučit veškeré konstrukční a dolaďovací prvky z méně kvalitních dielektrických materiálů (např. i skleněné dolaďovací trimry), nebo ještě lépe, nepoužívat v místech s velkou impedancí dielektrické materiály vůbec.

Na dotaz našeho čtenáře jistě již odpovídat nemusíme. S přihlednutím k výše uvedeným závěrům je možné uvést jako příkladné provedení izolátoru u celovlnných zářičů soufázových antén TVA, které

mají minimální kapacitu, kvalitní materiál i dlouhou dráhu mezi svorkami, což zmenšuje svodové ztráty vodním filtrem, námrazou a nečistotou (obr. 57).

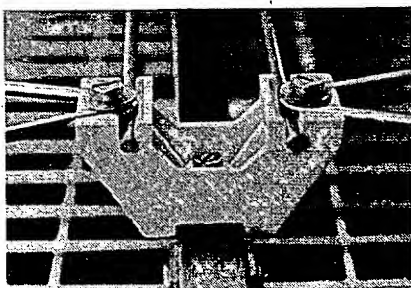

Obr. 57. Izolátor celovlnných zářičů soufázové antény TVA

V souvislosti s diskutovanou problematikou dielektrických materiálů můžeme odpovědět i na dotazy tohoto druhu: *Do jaké míry ovlivňují izolační rozpěrky na souměrném vzdušném i souosém vedení činitel stojatých vln a tím i přenos energie?*

Jak se projeví připojení souosého kabelu 75 Ω konektory o impedanci 50 Ω ? Vznikají ztráty při nastavování (prodlužování) souosých kabelů?

Citované případy jsou v amatérské praxi běžné. Předem je však možné konstatovat, že obavy před nepříznivými důsledky mírné impedanční diskontinuity, a o tu ve všech případech jde, jsou v amatérské praxi většinou zbytečné.

Izolační rozpěrka se na každém vf vedení s konstantními rozměry změní vlivem permitivity dielektrického materiálu původní impedance vzdušného vedení podle vzorce

$$Z_e = Z_0 \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

kde Z_0 je původní impedance vedení,

Z_e impedance vedení s použitým dielektrikem,

ϵ_r relativní permitivita, tedy tzv. dielektrická konstanta izolační rozpěrky (vločky).

Poměr obou impedancí Z_0/Z_e může být současně mírou nepřízpůsobení, vyjádřenou činitelem σ stojatých vln ČSV. **Odrážení energie nepřízpůsobením impedancí představuje ovšem jen jeden druh ztrát na vedení.** Pro ztráty odrazem od nepřízpůsobení impedance platí vzorec pro odražený výkon

$$N_o = \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma + 1} \right)^2 \cdot 100 \%$$

Při $\sigma = 2$ se např. odráží 11 % výkonu, při $\sigma = 5$ je to již 44,5 %. Stojaté vlny odpovídající poměru Z_0/Z_e ovšem vzniknou jen za určité délky vedení s vloženým dielektrikem, popř. s odchylnou impedancí. Nejnepríznivější případ nastane, dosáhne-li vložený úsek elektrické délky $\lambda/4$. Za takového stavu se z izolační rozpěrky nebo vločky stane transformátor $\lambda/4$, převádějící původní impedanci Z_0 na impedanci Z_1 podle vzorce

$$Z_1 = \frac{Z_e^2}{Z_0}$$

Vycházíme při tom ze základního vzorce pro impedanci transformátoru $\lambda/4$ označenou Z_e

$$Z_e = \sqrt{Z_0 Z_1}$$

a protože

$$Z_e = Z_0 \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad \text{čili} \quad Z_e^2 = \frac{Z_0^2}{\epsilon_r}$$

je


$$Z_1 = \frac{Z_0^2 \epsilon_r}{Z_0} = \frac{Z_0}{\epsilon_r}$$

a

$$\epsilon_r = \frac{Z_0}{Z_1}$$

Maximální ČSV je roven právě ϵ_r , a způsobí ztráty odrazem podle uvedeného vzorce pro N_o jen tehdy, je-li elektrická délka vloženého úseku s uvažovaným dielektrikem $\lambda/4$ (popř. jeho lichý násobek), a pokračuje-li za tímto úsekem vedení s původní impedancí Z_0 . Pokud se délka vloženého úseku zvětší až na $\lambda/2$, dojde k transformaci 1 : 1 a žádné stojaté vlny na kmitočtu odpovídajícím uvažované vlnové délce nevzniknou.

V praxi bývají izolační vločky většinou velmi tenké, takže ČSV se zvětší jen nepatrně, jak je ostatně vidět z grafu na obr. 58, kde je vyznačena závislost ČSV na skutečné délce vedení s odlišnou impedancí při různém ϵ_r . Se zvětšujícím se ϵ_r se zkracuje skutečná délka vedení, při které bude ČSV maximální. Graf platí pro souosé i symetrické vedení.

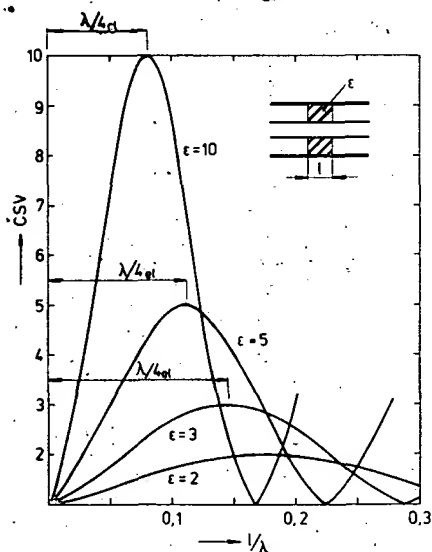

Obr. 58. Vliv délky l a ϵ_r dielektrického materiálu středící vločky v napájecí s konstantními rozměry na přizpůsobení – ČSV

Nežádanou dielektrickou „vločkou“ se ovšem může stát i voda v konektoru. Permitivita vody je asi 80. Zkracovací činitel $k = 1/\sqrt{\epsilon_r}$ pro vodu je tedy 0,118. Na 750 MHz se ve vodě zkrátí „čtvrtvlna“ na pouhých 12 mm. Tak silný vodní „špunt“, nebo přesněji dielektrikum s $\epsilon_r = 80$ by mělo způsobit ztráty odrazem, odpovídající ČSV = 80. Odražený výkon by byl $N_o = [(80 - 1)/(80 + 1)]^2 = 98,8 \%$. Voda má ovšem i velké tg $\delta = 1570 \cdot 10^{-4}$, takže velmi značné jsou i ztráty dielektrické. ČSV se proto neztvrdí na výše předpokládanou velikost. Napáječ se může dokonce jevit jen jako mírně nepřízpůsobený, protože značná část energie bude absorbována velmi nekvalitním dielektrikem. Pro


přesnější výpočet ztrát při tak velkém $\tan \delta$ je však třeba volit jiný způsob, než jaký jsme použili na str. 29.

Pokud voda v konektoru zamrzne, tak se poměry výrazně zlepší, protože led má $\epsilon_r = 3,2$ až 4 a $\tan \delta = 9 \cdot 10^{-4}$.

Lze tedy shrnout: **Použití konektorů, lišicích se svou impedancí od impedance napájecího se při běžném příjmu prakticky neprojeví ani na TV pásmech UKV.** Poměr impedancí bývá zpravidla malý ($50/75 \Omega$, popř. $75/50 \Omega$), délka konektoru vzhledem k λ malá a ϵ_r velmi kvalitní.

Se stejnými vlivy musíme počítat i při nouzovém spojování souosých kabelů bez konektorů. Pokud v místě spoje nevznikne velká parazitní paralelní kapacita, popř. sériová indukčnost, budou ztráty nepatrné. Místo spoje je však nutné zabezpečit před hromaděním vody.

Na obr. 59 je nouzový spoj vyhovující i na pásmech UKV. Stínění spojovaných konců rozpleteme a rozdělíme do 3 až 4 pramenů. Zkroutíme navzájem vnitřní vo-

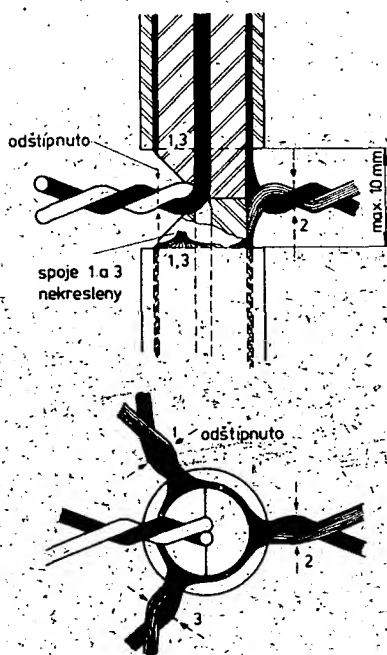

Obr. 59. Nouzový spoj souosých kabelů

diče spojovaných napájecíků ve směru kolmo k jejich ose, dokonale propájíme a zkrátíme. Pak vzájemně zkroutíme protilehlé prameny stínění, opět propájíme a zkrátíme. Pevnost a spolehlivost spoje v tahu je značná, pokud se váha napájecí přenáší přes spoje stínění. Ty je třeba zkroutit natolik, aby se odlehčilo namáhání středního vodiče. Celý spoj můžeme konzervovat nátěrem Resistinu ML. Zatežení i hromadění vody při svisle vedení napájecí zabráníme fólií PE, kterou obtočíme těsně jen kolem vrchního izolačního pláště horní části kabelů a zajistíme několika závitů tenčího drátu. Dolní konec neuzavíráme. Pro úplnost je třeba dodat, že za určitých podmínek se může nepříznivě projevit menší vřt těsnost takto provedeného spoje. V běžné praxi s tím však počítat nemusíme. Spoj je neohebný.

Mezi dielektrické materiály počítáme i různé zalévací hmoty, kterými můžeme v případě potřeby vyplnit ochranné kryty anténních svorek, popř. i s vestavěnými zesilovači a filtry. Je to jedna z cest, jak zabránit nepříznivému působení kondenzované nebo zateklé vody. V profesionální praxi se některé choulostivé dutiny „vypěňují“ polystyrenem nebo polyuretanem, které mají velmi malé ϵ i $\tan \delta$. Pro jejich

malou váhu se jimi také vyplňují a vyztužují i rozměrné dutiny profilových letadlových antén.

V amatérské praxi je nevhodnější zalévací hmotou parafin, který má velmi dobré vlastnosti $\epsilon_r = 2,25$, $\tan \delta = 2 \cdot 10^{-4}$. Pro nižší kmitočty (VKV) je použitelný i dobře inoucí včelí vosk $\epsilon_r = 3,38$; $\tan \delta = 5$ až $10 \cdot 10^{-3}$. Obě hmoty musí být dobře rozehřáté, zvláště pak parafin, který rychleji tvrdne. **Zalévacích hmot používáme zpravidla jen v případech, kdy nelze zabránit hromadění vody jinak, popř. v nepřístupných místech, která nelze kontrolovat, popř. se již nepočítá s jejich demontáží.**

Pokud nelze vnikání nebo kondenzaci vody zabránit, snažíme se co nejvíce usnadnit její odtok. Nešetříme děrami v nejnižších místech všech dutin, aby veškerá voda mohla bez překážek odkapávat. Praxe potvrdila, že nejlépejším těsněním je díra. Ovšem i v děrami chráněných krytech je užitečná opatřit všechny šroubované i pájené spoje a jiné součástky vhodným ochranným, nejlépe voskovým nátěrem (např. Resistin).

Kmitočty zahraničních vysíláčů FM v pásmu VKV – CCIR

V souvislosti s kapitolou o anténách pro rozhlas FM uveřejňujeme seznam nejbližších, popř. nejsilnějších zahraničních vysíláčů z NDR, NSR a Rakouska, pracujících v pásmu 87,5 až 100 MHz.

Každý vysíláč je uveden kmitočtem, číslem programu, vyzářeným výkonem v kW a jménem, popř. stanovištěm. Téměř všechny lze vyhledat na mapě televizních vysíláčů na str. 32. Ve většině případů se (podobně jako u nás) využívá anténních stožárů na výhodných stanovištích k zavěšení televizních i rozhlasových vysíláčích antén, takže stanoviště významných televizních i rozhlasových vysíláčů VKV bývají shodná.

Téměř všechny vysíláče vysílají stereo-fonní signál. Polarizace antén je horizontální.

Přehled kmitočtů má přispět k lepší orientaci na pásmu při běžném příjmu za průměrných (normálních) podmínek, kdy se u nás vyskytují na pásmu v přijatelné síle jen nejbližší a nejsilnější stanice. Po delších zkušenostech s takovým příjmem je možné (i užitečné) použít jen anténu na užší pásmo s několika vybranými vysíláči.

Za mimořádných podmínek se pásmo zaplňuje desítkami dalších i velmi vzdálených stanic, které mohou potlačit za běžných podmínek stabilně poslouchané stanice blízké. Úplný přehled evropských stanic bývá občas publikován v různých časopisech, popř. ve firemní literatuře.

Podle rozdělení kmitočtových pásem, přijatého na radiokomunikační konferenci ve Stockholmu, je pro rozhlas VKV FM v Evropě přiděleno pásmo 87,5 až 104 MHz. Až na několik výjimek nejsou zatím kmitočty nad 100 MHz obsazeny. Počítá se s tím, že do této kmitočtové oblasti se po roce 1990 přesunou i čs. rozhlasové stanice VKV, protože pásmo 66 až 73 MHz bude přiděleno jiným službám.

Německá demokratická republika

Kmitočet [MHz]	Program	Výkon [kW]	Název
89,8	2	100	Karl-Marx-Stadt
90,1	2	50	Dresden
90,4	2	60	Leipzig
92,25	4	50	Dresden
92,85	4	60	Karl-Marx-Stadt
93,85	4	100	Leipzig
95,4	3	100	Dresden
96,6	1	60	Leipzig
97,05	1	50	Karl-Marx-Stadt
97,25	1	100	Dresden

Německá spolková republika (Bavorsko)

87,6	2	25	Dillberg
88,7	2	100	Grünten
88,9	1	25	Dillberg
89,5	2	100	Wendelstein
90,7	1	100	Grünten
91,2	2	20	Hoher Bogen
92,1	1	100	Brotjacklriegel
92,3	2	25	Dillberg
93,0	2	25	Hohe Linie
93,7	3	100	Wendelstein
94,4	3	100	Brotjacklriegel
94,7	3	50	Hoher Bogen
95,0	1	25	Hohe Linie
95,8	3	100	Grünten
96,0	2	100	Ochsenkopf
96,5	2	100	Brotjacklriegel
96,8	1	50	Hoher Bogen
97,9	3	25	Dillberg
98,5	3	100	Wendelstein
99,4	3	100	Ochsenkopf
99,6	3	25	Hohe Linie

Rakousko

88,8	3	100	Lichtenberg
89,4	3	100	Jauerling
90,85	1	100	Gaisberg
94,8	2	100	Gaisberg
95,195	2	100	Lichtenberg
97,0	1	100	Jauerling
97,5	1	100	Lichtenberg
97,9	2	50	Kahlenberg
99,0	3	100	Gaisberg
99,9	3	50	Kahlenberg


Mapa TV vysíláčů

Mapa TV vysíláčů znázorňuje umístění hlavních vysíláčů koncem roku 1983. Má být pomůckou při výběru alternativních vysíláčů v případech nekvalitního příjmu vysíláčů místních. Praxe ukazuje, že v četných případech není místní příjem z hlediska kvality nevhodnější. Mapa též usnadní orientaci na pásmech při dálkovém příjmu, popř. při mimořádných podmínkách šíření. Proto jsou zakresleny i nejbližší vysíláče zahraniční.

U každého vysíláče je uvedeno číslo programu, kanál a druh polarizace. Vlastní stanoviště je označeno černým bodem. Cennou informací je údaj o vysílané polarizaci. Jde zejména o několik významných vysíláčů na III. pásmu, které pracují s vertikální polarizací.

Anténa vysíláče Ústí n. L. na Bukové hoře (K12) pracuje s polarizací eliptickou. Jde o experiment Vyzkumného ústavu spojů. Při příjmu libovolné polarizovanou přijímací anténou není v tomto případě podstatný rozdíl v síle signálu. V Praze je např. horizontální složka elektromag-

Mapa televizních vysílačů

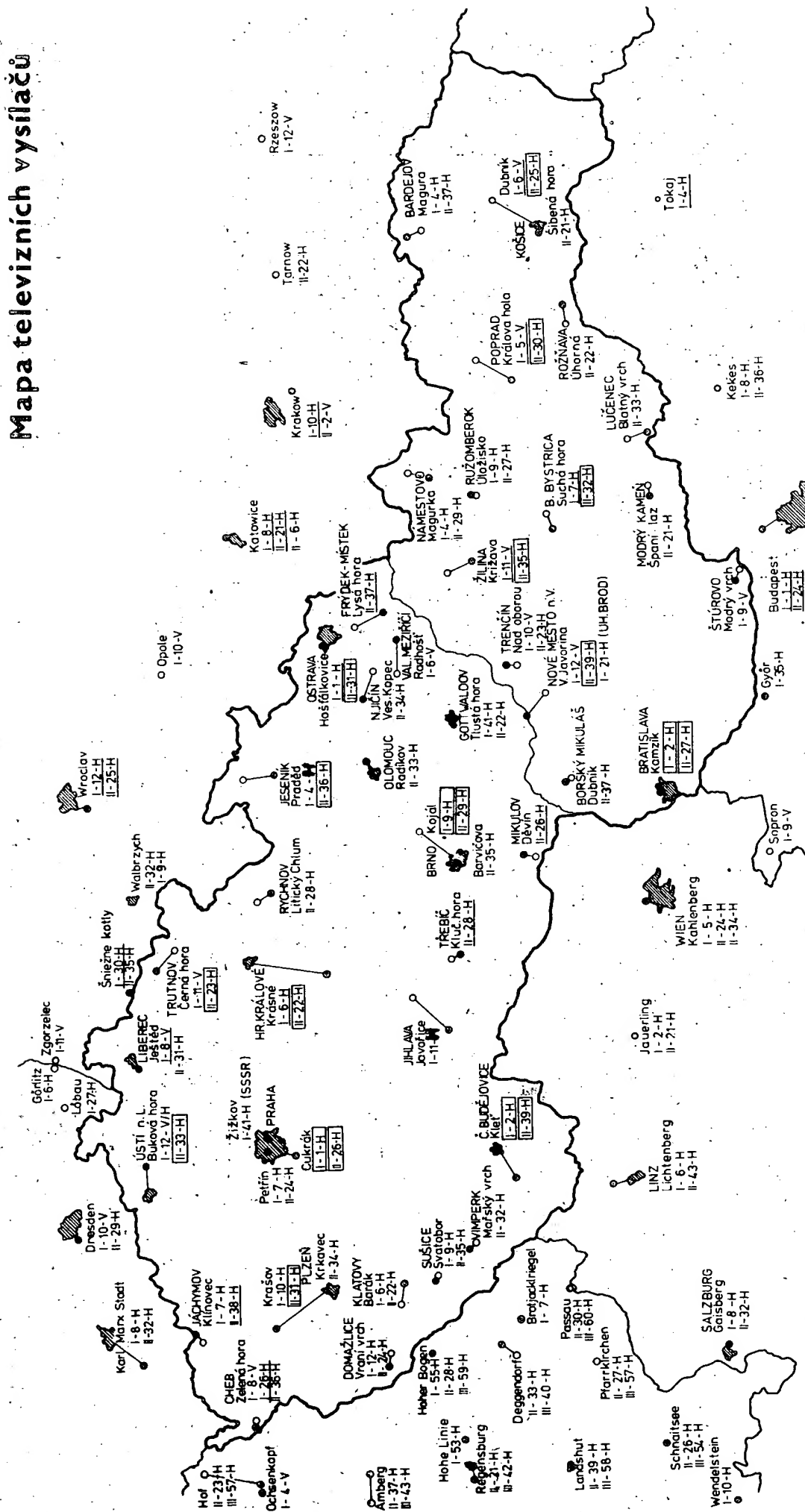

Tab. 11. Pásmo kanály, kmitočty a vlnové délky (podle OIRT)

Pásmo	Kanál	Rozsah [MHz]	$f_{\text{obr.}}$ [MHz]	f_{zvuku}	$\lambda_{\text{obr.}}$ [cm]	λ_{zvuku}
I. pásmo	K1	48,5 až 56,5	49,75	56,25	603,0	533,3
	K2	58 až 66	59,25	65,75	506,3	456,3
VKV FM		67 až 73			447,8 až 441,0	
II. pásmo	K3	76 až 84	77,25	83,75	388,3	358,2
	K4	84 až 92	85,25	91,75	351,9	327,0
	K5	92 až 100	93,25	99,75	321,7	300,7
Amatéri		144 až 146			208,3 až 205,5	
III. pásmo	K6	174 až 182	175,25	181,75	171,2	165,1
	K7	182 až 190	183,25	189,75	163,7	158,1
	K8	190 až 198	191,25	197,25	156,8	151,7
	K9	198 až 206	199,25	205,75	150,6	145,8
	K10	206 až 214	207,25	213,75	144,7	140,3
	K11	214 až 222	215,25	221,75	139,4	135,3
	K12	222 až 230	223,25	229,75	134,4	130,6
Amatéri		432 až 438			69,4 až 68,5	
IV. pásmo	K21	470 až 478	471,25	477,75	63,7	62,9
	K22	478 až 486	479,25	485,75	62,6	61,8
	K23	486 až 494	487,25	493,75	61,6	60,8
	K24	494 až 502	495,25	501,75	60,6	59,8
	K25	502 až 510	503,25	509,75	59,6	58,8
	K26	510 až 518	511,25	517,75	58,7	57,9
	K27	518 až 526	519,25	525,75	57,8	57,1
	K28	526 až 534	527,25	533,75	56,9	56,2
	K29	534 až 542	535,25	541,75	56,0	55,4
	K30	542 až 550	543,25	549,75	55,2	54,6
	K31	550 až 558	551,25	557,75	54,4	53,8
	K32	558 až 566	559,25	565,75	53,6	53,1
	K33	566 až 574	567,25	573,75	52,9	52,3
	K34	574 až 582	575,25	581,75	52,1	51,6
	K35	582 až 590	583,25	589,75	51,4	50,9
	K36	590 až 598	591,25	597,75	50,7	50,3
	K37	598 až 606	599,25	605,75	51,1	49,6
	K38	606 až 614	607,25	613,75	49,4	48,9
	K39	614 až 622	615,25	621,75	48,7	48,2
V. pásmo	K40	622 až 630	623,25	629,75	48,1	47,6
	K41	630 až 638	631,25	637,75	47,5	47,0
	K42	638 až 646	639,25	645,75	46,9	46,4
	K43	646 až 654	647,25	653,75	46,3	45,9
	K44	654 až 662	655,25	661,75	45,8	45,3
	K45	662 až 670	663,25	669,75	45,2	44,8
	K46	670 až 678	671,25	677,75	44,6	44,2
	K47	678 až 686	679,25	685,75	44,1	43,7
	K48	686 až 694	687,25	693,75	43,6	43,2
	K49	694 až 702	695,25	701,75	43,1	42,7
	K50	702 až 710	703,25	709,75	42,6	42,3
	K51	710 až 718	711,25	717,75	42,2	41,8
	K52	718 až 726	719,25	725,75	41,7	41,3
	K53	726 až 734	727,25	733,75	41,2	40,9
	K54	734 až 742	735,25	741,75	40,8	40,5
	K55	742 až 750	743,25	749,75	40,4	40,0
	K56	750 až 758	751,25	757,75	39,9	39,6
	K57	758 až 766	759,25	765,75	39,5	39,2
	K58	766 až 774	767,25	773,75	39,1	38,8
	K59	774 až 782	775,25	781,75	38,7	38,4
	K60	782 až 790	783,25	789,75	38,3	38,0

Pásmo, kanály, kmitočty a vlnové délky (podle CCIR)

I. pásmo	K2	47 až 54	48,25	53,75	621,8	558,1
	K3	54 až 61	55,25	60,75	543,0	493,8
	K4	61 až 68	62,25	67,75	481,9	442,8
VKV FM		88 až 100 (104)			340,9 až 288,5	
III. pásmo	K5	174 až 181	175,25	180,75	171,2	166,0
	K6	181 až 188	182,25	187,75	164,6	159,8
	K7	188 až 195	189,25	194,75	158,6	154,0
	K8	195 až 202	196,25	201,75	152,9	148,7
	K9	202 až 209	203,25	208,75	147,6	143,7
	K10	209 až 216	210,25	215,75	142,7	139,0
	K11	216 až 223	217,25	222,75	138,1	134,7
	K12	223 až 230	224,25	229,75	133,8	130,6
IV. Pásmo	Označení kanálů a kmitočty obrazu jsou shodné s rozdělením podle normy OIRT. Kmitočty zvuku jsou posunuty o 1 MHz níže.					
V. pásmo						

netického pole průměrně jen o 3 dB menší než vertikální. Vliv polarizace přijímací antény by se měl projevit v místech s odrazy. Eliptická, popř. kruhová polarizace vysílací antény umožňuje potlačit za jistých podmínek vhodnou polarizací přijímací antény ty odrazy, které nelze odstranit běžným směřováním antény. Ověření popř. využití této možnosti ovšem předpokládá jistou dávku trpělivosti v experimentování. Vzájemná geografická poloha a shodná polarizace vysílačů Ústí n. L. (K12) a Drážďan (K10) umožňuje posluchačům v oblasti Prahy příjem na obou kanálech na jedinou, stabilní, vertikálně polarizovanou anténu. Významnou, ale málo známou je též skutečnost, že z míst, odkud se vysílá vertikálně televizní program na III. pásmu, se vysílá vertikálně i rozhlas FM na VKV v pásmu 67 až 73 MHz. Příjem na horizontálně polarizované antény je průměrně o 20 dB slabší. Tuto skutečnost by měli respektovat zejména zájemci o stereofonní příjem.

Připomínáme, že kromě vysílačů základní sítě je v provozu značné množství vysílačů místních, tzv. převaděčů, které zajišťují příjem v četných zastíněných oblastech. Potřebné informace by měly být dostupné v místních radiotelevizních opravách a příslušných inspektorátech radiokomunikací.

Družicový přenos televize na K41 v Praze

Počátkem listopadu 1983 byl v Praze uveden do provozu televizní vysílač, který na K41 vysílá 1. program sovětské televize. Jde o signál přenášený sovětskou geostacionární družicí Horizont, pracující v družicovém radiokomunikačním systému MOSKVA v pásmu 6 GHz/4 GHz. Družice je umístěna nad rovníkem na 14° západní délky, takže pokrývá prakticky celou západní Evropu i evropskou část SSSR. Výkon družicového vysílače je 40W, zisk palubní antény 30 dB. Paraboličká anténa pozemské přijímací stanice má průměr 2,5 m, zisk 37,5 dB a šířku svazku 2,2°.

Při této příležitosti je vhodné připomenout, že systém MOSKVA, realizovaný v roce 1980, navazuje na systémy MOLNIJA (1967) a EKRA (1976) [11].

Radiokomunikační systém MOLNIJA s přijímači Orbita zásobuje již 15 let TV signálem značnou část Sibiře, přilehlé polární oblasti a částečně i Dálný východ. Družice Molnija obíhá Zemi po eliptické dráze tak, že nad územím SSSR je v apogeu (v největší vzdálenosti), kde se pohybuje velmi pomalu. Přijímací stanice proto musí být vybaveny naváděcími anténami (tzv. tracking systém) o průměru 12 m. Družice přijímají v pásmu 6 GHz a vysílají na Zem v pásmu 4 GHz. Pro značné náklady na přijímací střediska se tyto stanice budují jen ve velkých městech nebo hustě osídlených oblastech.

Systém EKRA [12], pracující již s geostacionárními družicemi Horizont, pokrývá TV signálem rovněž Dálný východ. Je určen i pro místa s menším počtem obyvatel, popř. i pro individuální příjem.

Družice je umístěna nad rovníkem na 99° východní délky. Palubní vysílač má výkon 200 W a pracuje v pásmu 702 až 726 MHz, což umožňuje skupinový i individuální příjem v V. pásmu. Anténní soustavy přijímacích stanic, sestavené z dlouhých Yagiho antén, jsou většinou napáje-

ny sériově-paralelními systémy a byly popsány ve ST [13].

I. program televize SSSR, přenášený družicí Horizont a pokusně vysílaný z telekomunikační věže Správy telekomunikací na Žižkově, je tedy skutečným družicovým příjmem relováním pozemskou stanicí, tak jak se s ním budeme setkávat v budoucnu při příjmu z dalších družic [14]. Ty však již budou pracovat v pásmu 12 GHz. V současné době je na tomto pásmu v rámci programu INTERKOSMOS v pokusném provozu i další radiokomunikační systém s družicí LUC II, která je umístěna na 53° východně od nultého poledníku. Družice byla pokusně přijímána i v Praze pozemskou přijímací stanicí, vyvinutou společným úsilím několika pracovníků týmů z VÚST, VÚS, ČSAV a ČVÚT.

Vraťme se však k příjmu na K41. Posluchači v Praze a blízkém okolí se mohou přesvědčit o velmi dobré technické kvalitě signálů přenášených družicí Horizont, když si pro příjem na K41 zhotoví lehkou 12prvkovou anténu typu D podle tab. 1. Vyzářený výkon vysílače není velký, asi 1 kW, takže jeho dosah nelze srovnávat s dosahem ostatních pražských vysílačů. Pro místní příjem v nezašitěných oblastech však dostačuje. Nízká úroveň vyzářeného výkonu nevytváří tak příznivé podmínky pro vznik odrazů, což se projevuje příznivě i v oblastech, kde odrazy značně zhoršují příjem na K26, K24 i K1.

Dále uvedené rozměry 12prvkové Yagiho antény s dvojitým reflektorem jsou vypočteny podle rozměrů tab. 1 – anténa D, pro $\lambda = 470$ mm. Označení rozměrů odpovídá obr. 1 na str. 4.

Tab. 12. Rozměry antény pro K41 (v mm)

L_R	p_1	282	106
L_Z	p_1	258	26
L_{D1}	p_2	220	44
L_{D2}	p_3	216	62
L_{D3}	p_4	213	80
L_{D4}	p_5	209	98
L_{D5}	p_6	205	111
L_{D6}	p_7	202	124
L_{D7}	p_8	200	137
L_{D8}	p_9	198	150
L_{D9}		195	
$h = 130$		$L_c = 960 (+300)$	
$t = 2 \text{ až } 3$			
$T = 12 \text{ až } 16$			
$m = 25 \text{ až } 35$			

Ráho můžeme ponechat o 200 až 300 mm delší, aby se anténa mohla upevnit vzadu na okenní rám apod. V mnoha případech lze anténu použít i jako vnitřní.


Délka symetrizační smyčky při napájení souosým kabelem je 155 mm (kabel s plným PE dielektrikem), popř. 190 mm (kabel s pěnovým PE dielektrikem). Pokud není napájecí kabel příliš dlouhý (asi do 10 m), je vhodnější tenčí typ do $\varnothing 6$ mm. Např. VLEDY 75-3,7, dříve VFKP 252; nebo VCCOY 75-3,7, dříve označený VFKV 610.

Popsaná anténa je použitelná i na nižších kmitočtech asi do K35. Z prodáváných antén vyhoví pro příjem na K41 jen typy TVa, TVb nebo X-Color.


„V literatuře o anténách se opakovaně setkáváme s jednoduchou anténou typu „corner“. Z publikovaných křivek vyplývá, že by měla mít zisk až 15 dB při úhlu 45° svíraném oběma rameny reflektoru. Proč se tato anténa nepoužívá pro příjem TV?“

Úhlový reflektor

Anténa – úhlový reflektor (corner-reflector antenna) vznikne, vytvoříme-li z rovinného reflektoru kout, jehož obě strany spolu svírají jistý úhel (α), menší než 180°. Nazýváme jej úhlem otevření či úhlem apertury. V ose tohoto úhlu je umístěn zářič, zpravidla dipól $\lambda/2$ (obr. 60). Je-li úhel otevření 180°/n a n je celé číslo, můžeme působení úhlového reflektoru vysvětlit na principu zrcadlových obrazů – obr. 61. Při výpočtu směrových vlastností se vychází z teorie anténních řad, jejichž členy jsou napájený zářič a jeho zrcadlové

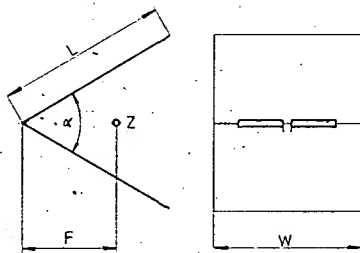


Obr. 60. Schematický náčrt a rozměry úhlového reflektoru s dipólem

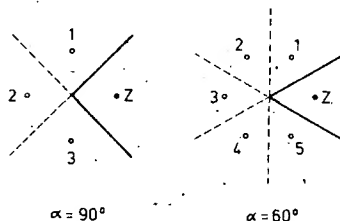

Obr. 61. Princip úhlového reflektoru – zrcadlové obrazy zářiče

obrazy. Anténu lze uvažovat i jako typickou reflektorovou anténu s primárním zářičem, jejíž vyzářovací vlastnosti se počítají z rozložení pole v ústí úhlového reflektoru. Směrové vlastnosti bývají souhrnně znázorněny grafem, vyjadřujícím vypočtenou závislost směrovosti (S_d) na úhlu otevření (α) pro různé vzdálenosti (F) zářiče z vrcholu úhlového reflektoru – obr. 62. V této formě pak bývají většinou publikovány. Toto grafické znázornění (vzbuzující optimismus amatérských experimentátorů) však není vhodnou informací, ani podkladem pro návrh a realizaci vlastní antény především proto, že se při výpočtu směrovosti uvažovala neomezená plocha, popř. délka ramen reflektoru. Protože v dostupných publikacích dosud postrádáme jak přehledné, tak podrobnější informace vhodné i pro praktický návrh, uvádím dále několik užitečných grafů, které dosti podrobně vyjadřují vzájemné vztahy mezi elektrickými vlastnostmi

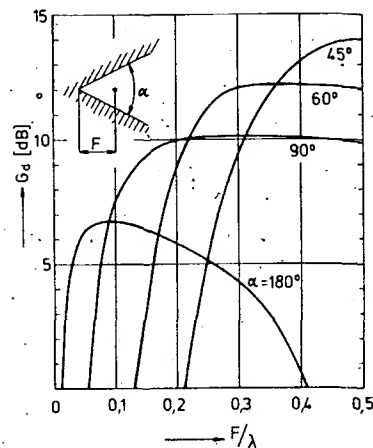


Obr. 62. Zisk antény s úhlovým reflektorem v závislosti na vzdálenosti F (0 až $0,5\lambda$) pro úhly $\alpha = 180^\circ, 90^\circ, 60^\circ$ a 45°

mi a základními rozměry této antény. Jsou výsledkem experimentálních prací [15], jejichž cílem bylo ověřit a pro praktickou potřebu upravit vypočtené závislosti a vztahy.


Základní funkce úhlového reflektoru spočívá v soustředění záření ve směru osy úhlu. Z křivek na obr. 62 (vypočtených pro nekonečnou plochu ramen) vyplývá, že pro každý úhel otevření existuje určitá poloha zářiče, daná vzdáleností F od vrcholu, pro kterou se teoreticky dosahuje maximální směrovosti. (To jsou právě ty křivky, které má náš čtenář na mysli.) Skutečný zisk však závisí ještě na dalších činitelích. Pro malé vzdálenosti F se značně zmenšuje vyzářovací odpor – viz obr. 63, ztrátový odpor se zvláště při malých úhlech uplatňuje stále více, pohlcuje značnou část energie, takže skutečný zisk se pro malá F rychle zmenšuje. Všimněme si teď hlavních závislostí z hlediska praktické realizace.

Vliv úhlu otevření na optimální polohu zářiče

Víme, že se zisk dipólu před rovinným reflektorem periodicky mění v závislosti na vzdálenosti. Je to způsobeno tím, že se v určitých vzdálenostech, konkrétně při $F = 0,25\lambda, 0,75\lambda, 1,25\lambda$, atd. (tedy při lichých násobcích $\lambda/4$), shoduje fáze vlny od reflektoru odražené i fáze vlny vyzářené (přijaté) zářičem přímo, takže směrové či „zesilovací“ účinky antény se zvyšují. Při vzdálenostech, které jsou sudými násobky $\lambda/4$, popř. celými násobky $\lambda/2$ se

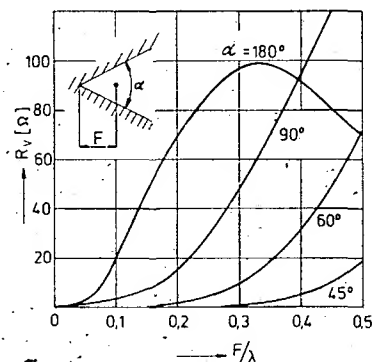

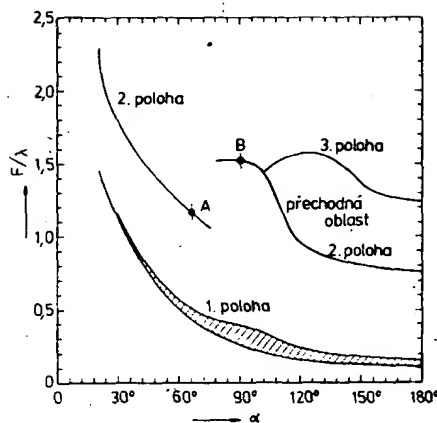Obr. 63. Vyzářovací odpor (R_v) antény s úhlovým reflektorem v závislosti na vzdálenosti F (0 až $0,5\lambda$) pro úhly $\alpha = 180^\circ, 90^\circ, 60^\circ$ a 45°




Obr. 64. Optimální vzdálenost F pro tři polohy (maxima) zářiče v závislosti na úhlu α : A – největší zisk se zářičem ve 2. poloze ($\alpha = 65^\circ$, $F = 1,17\lambda$), B – největší zisk se zářičem ve 3. poloze ($\alpha = 90^\circ$, $F = 1,5\lambda$)

směrové účinky snižují – obě složky pole jsou v protifázi. Jak se tato vlastnost projevuje u úhlového reflektoru? Graf na obr. 62 průběhy směrovosti pro $F > 0,5\lambda$ neuvádí. Odpověď je zřejmá z obr. 64, kde jsou vyznačeny naměřené optimální polohy zářiče v závislosti na úhlu otevření v rozsahu úhlů $\alpha = 20$ až 180° a pro F až do $2,5\lambda$. Optimální poloha se zde objevuje 3x.

1. poloha je značně „široká“ a umožňuje volit α i v širším rozsahu bez kritických tolerancí. Pro velká α ($>150^\circ$) stoupá směrovost s klesajícím F . Současný pokles vyzařovacího odporu však přírůstek zisku redukuje (obr. 63). Rozumným kompromisem je $F = 0,25\lambda$ a $\alpha = 100$ až 140° .

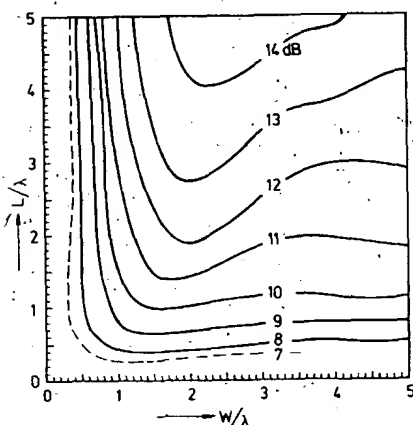2. a 3. poloha souhlasí s odpovídajícím F pro souřadový odraz od rovinného reflektoru ($\alpha = 180^\circ$) při $F = 0,75\lambda$ a $1,25\lambda$. Pro menší α se pak F u obou poloh zvětšuje. Nastavení je na rozdíl od 1. polohy kritické.

Ukazuje se, že 2. poloha je nespojitou funkcí, a v rozsahu úhlů $\alpha = 100$ až 120° splývá s 3. polohou. V rozsahu úhlů 20 až 70° je však průběh jednoznačný – a nastavení opět kritické.




Obr. 65. Křivky konstantního zisku antény s úhlovým reflektorem se zářičem v 1. poloze pro různé rozměry ramen reflektoru (L – délka ramene, W – šířka ramene). Pro každou kombinaci L a W byl úhel optimalizován (viz obr. 66)


Vliv rozměrů na zisk

Měření dále potvrdila, že se zářičem v 1. poloze závisí konečný zisk na úhlu otevření α a délce ramen L . Čím je α menší, tím musí být ramena delší, aby byl zisk maximální. Pro dipól ve 2. poloze je naopak optimální úhel $\alpha = 65^\circ$ pro všechny délky reflektoru $L > 1\lambda$.

Naměřené zisky pro různé kombinace délek (L) a šířek ramen (W) reflektoru jsou na obr. 65, 67, 68. Obr. 65 platí pro zářiče v 1. poloze. Protože optimální úhel α závisí v tomto případě na délce a v menší míře i na šířce ramen, jsou křivky vhodných úhlů α vyznačeny na obr. 66. Oba obrázky proto používáme spolu, tzn. úhlový reflektor s rozměry L a W podle grafu na obr. 65 musí mít tímto rozměrem odpovídající úhel α podle obr. 66. Z průběhu na obr. 66 je též naprosto jasné, že optimalizované úhlové reflektory s $\alpha = 50^\circ$ jsou prakticky nerealizovatelné pro značnou délku ramen.

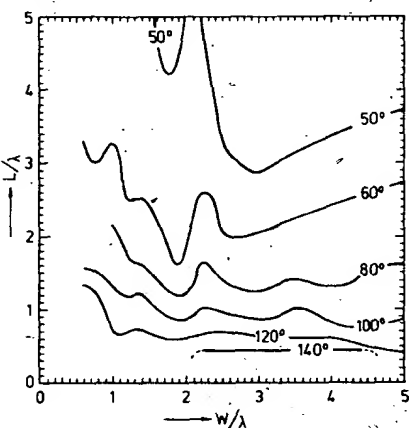

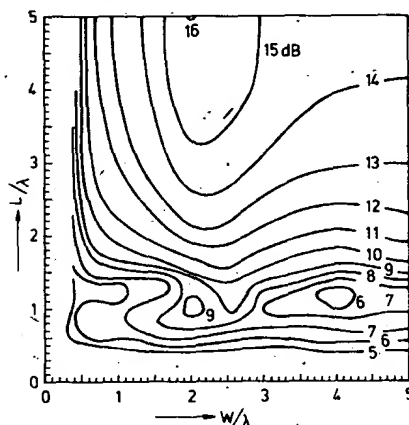
Obr. 66. Křivky konstantních úhlů α pro dosažení maximálního zisku antény s úhlovým reflektorem se zářičem v 1. poloze pro různé rozměry ramen reflektoru.



Obr. 67. Křivky konstantního zisku antény s úhlovým reflektorem se zářičem ve 2. poloze pro různé rozměry ramen reflektoru. Pro každou kombinaci L a W byl úhel α optimalizován. Pro všechny $L > 1\lambda$ je optimální $\alpha = 65^\circ$

Naměřené zisky pro různé kombinace L a W se zářičem ve 2. poloze jsou na obr. 67. Maximálního zisku se dosahuje pro všechny rozměry, kdy L a W je větší než 1λ , a to s úhlem $\alpha = 65^\circ$ a $F = 1,17\lambda$.

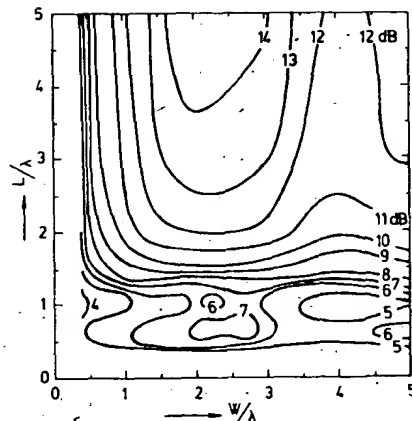
Stejně vztahy jsou i na obr. 62 pro 3. polohu zářiče. Maximálního zisku se dosáhlo pro všechny rozměry, kdy L a W byly větší než $0,5\lambda$, a to s úhlem $\alpha = 90^\circ$ a $F = 1,5\lambda$. Prakticky se však 3. poloha nevyužívá. (Mimo jiné i proto, že se při velkém F zvětšuje přezářování ve směru 180° a ČZP se zhoršuje.)



Obr. 68. Křivky konstantního zisku antény s úhlovým reflektorem se zářičem ve 3. poloze pro různé rozměry ramen reflektoru. Pro každou kombinaci L a W byl úhel α optimalizován. Pro všechny $L > 0,5\lambda$ je optimální $\alpha = 90^\circ$

Impedance

Orientačně je průběh impedance pro některé úhly α v závislosti na F (v rozsahu $F = 0$ až $2,5\lambda$) znázorněn na obr. 69. Je vidět, že pro větší F , která přicházejí v úvahu při praktické realizaci, se impedance jednoduchého dipólu bude kolísat blíž 75 Ω , což je z hlediska napájení příznivé, protože i bez přístrojového vyba-

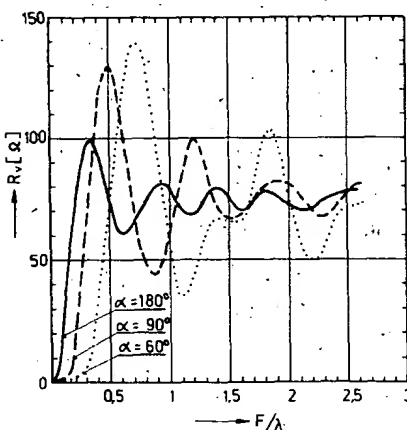

Obr. 69. Vyzařovací odpor (R_r) antény s úhlovým reflektorem v závislosti na vzdálenosti F (0 až $2,5\lambda$) jednoduchého dipólu $\lambda/2$ pro úhly $\alpha = 180^\circ$, 90° a 60°

vení lze zaručit rozumné hodnoty přizpůsobení v okolí rezonanční délky zářiče. Totéž platí i při užití dipólu skládaného, kdy velikost vstupní impedance bude kolísat kolem hodnoty 300 Ω v okolí jeho rezonanční délky. Rezananční délky skládaných dipólů $\lambda/2$ pro běžná TV pásma a pro poměr vodičů 1:1 jsou uvedeny na obr. 72. Připomínáme, že rezonanční délky skládaných dipólů jsou vždy menší než $0,5\lambda$ a závisí jak na roztečích m obou vodičů, tak i na průměru r vodičů. (Křivky jsou odvozeny z normy ČSN 367210 – TV přijímací antény.) Větší impedance skládaných dipólů je užitečná při malých F , kdy lze k napájení přímo využít napáječů o impedanci 50 až 75 Ω bez další transformace. Výhodný je v tomto případě koaxiální skládaný dipól, u kterého odpadá vnější symetrizace.

Větší impedance využíváme i u zářičů – celovlnných dipólů, které jsou výhodné i z jiných hledisek (viz Úhlové reflektory v praxi).

Stručný souhrn

Prvním předpokladem pro praktické použití antény s úhlovým reflektorem je $W = 0,5\lambda$ na nejnižším kmitočtu pracovního pásma. Podstatného a rychlého zvětšení zisku se dosáhne již při $W = 1\lambda$. Dalším zvětšováním šířky reflektoru stoupá zisk již pomaleji a za jistou mezí se pak zmenšuje.

Pro dipól v 1. poloze je vztah mezi délkou ramene L a ziskem jednoznačný. S rostoucí délkou L se plynule zvětšuje i zisk.

Pro dipól v 1. poloze závisí optimální úhel apertury na rozměrech reflektoru, zejména délce ramene L .

Pro dipól ve 2. poloze je optimální úhel apertury $\alpha = 65^\circ$ pro všechny délky $L > 1\lambda$.

Pro dipól ve 3. poloze je optimální úhel apertury $\alpha = 90^\circ$ pro všechny délky reflektoru $L > 0,6\lambda$.

Pokud je při návrhu antény s úhlovým reflektorem vůdčím hlediskem maximální zisk, je třeba dát přednost uspořádání s dipólem ve 2. poloze, při kterém dosahují oba rozměry reflektoru velikosti 2λ . Vyšších hodnot se dosahuje prodlužováním ramen až na $L = 4$ až 5λ , kdy se zisk pohybuje kolem 15 až 16 dB. Je to asi o 1,5 dB více, než u téhož rozměru při 1. poloze dipólu.

U malých reflektorů do rozměru ramene $1 \times 1\lambda$ je z hlediska optimálního zisku výhodnější 1. poloha dipólu, $G_d = 9,5$ dB. Při 2. poloze pak v tomto případě klesá zisk na pouhých 6,5 dB.

Vyjádřeno čísly dostáváme:

Maximální zisk 15,5 dB	Optimální („ekonomický“) zisk 9,4 dB
$L = 5\lambda$	$L = 1\lambda$
$W = 2,2\lambda$	$W = 1\lambda$
$\alpha = 65^\circ$	$\alpha = 110^\circ$
$F = 1,2\lambda$	$F = 0,25\lambda$
$Z_0 = 60 \Omega$	$Z_0 = 50 \Omega$


Pokud by měl být, např. z konstrukčních důvodů, vůdčím hlediskem úhel ramen $\alpha = 90^\circ$, pak pro maximální zisk vycházejí tyto rozměry:

$L = 1,5\lambda$
 $W = 1,3\lambda$
 $\alpha = 90^\circ$
 $F = 0,3\lambda$
 $Z_0 = 50 \Omega$
 $G_d = 10,8$ dB


Úhlové reflektory v praxi

K hodnocení „ekonomie“ úhlových reflektorů je sestavena tab. 7, do které jsme seřadili základní rozměrové parametry optimálně navržených reflektorů se ziskem od 8 do 16 dB, odvozené z křivek na obr. 65, 66 a 67.

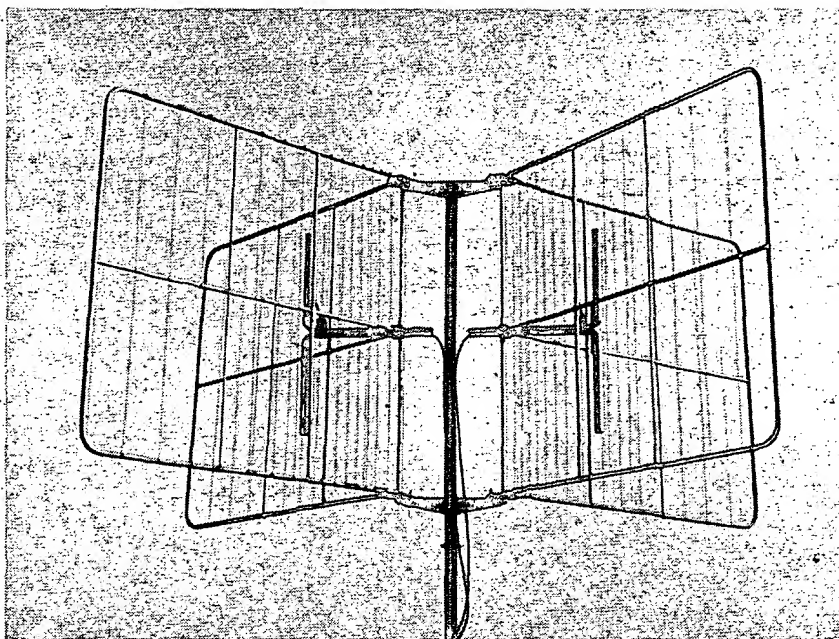Hodnocení je vyjádřeno účinností apertury (η) v ústí úhlového reflektoru, vyplývající z rozdílu zisku při teoreticky 100 %



Obr. 70. Dvojice antén s úhlovým reflektorem pro radioreleový spoj v pásmu 160 MHz, $G_d = 9,5$ dB, ČZP = 30 dB. Konstrukce umožňuje nezávislé úhlové natáčení obou antén. Odrazná plocha ramen je vytvořena napnutými dráty, takže větrná zátěž je minimální.

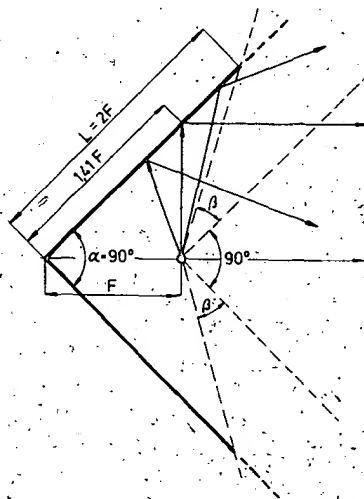

Obr. 71. Nejdůležitější oblast reflektoru je v místech, odkud jsou elmag. vlny odráženy podél osy

ozáření a skutečném ozáření plochy ústí – apertury. Všechny délkové rozměry jsou vyjádřeny v λ , plocha ústí v λ^2 .


Je vidět, že využití plochy ústí (apertury) je dobré u malých reflektorů. U větších a velkých reflektorů se účinnost apertury pohybuje kolem 50 %, a je tedy srovnatelná s účinností ostatních klasických reflektorových antén plochých, popř. parabolických.

Tab. 7.


Poloha zářiče	α	L [λ]	W [λ]	Plocha A_0 apertury [λ^2]	$G_{100\%}$ [dB]	$G_{skut.}$ [dB]	ηA	Fyz. plocha reflektoru [λ^2]	η_u
1.	140°	1	0,5	0,94	8,5	8	89 %	1	84 %
1.	110°	1	1	1,64	11	9,3	67 %	2	55 %
2.	65°	2	2	4,3	15,5	12,3	48 %	8	26 %
2.	65°	3	2	6,46	16,9	14,5	57 %	57 %	12
2.	65°	4	2	8,6	18,2	15,5	54 %	16	29 %
2.	65°	5	2	10,8	19,1	16,0	48 %	20	26 %

Z hlediska praktické realizace však bereme v úvahu účinnost (η_c) celé fyzikální (konstrukční) plochy obou ramen úhlového reflektoru. Pro malé reflektory jsou hodnoty ještě přijatelné, u větších však η_c klesá pod 30 %. K lepšímu pochopení malé účinnosti úhlových reflektorů si ještě všimněme obr. 71. Je jasné, že nejdůležitější oblast reflektoru je v místech, odkud jsou elmag. vlny odráženy ve směru osy. Např. pro reflektor s $\alpha = 90^\circ$ je to ve vzdálenosti $1,41F$ od vrcholu (bod M). Je-li $\alpha = 60^\circ$, je to ve vzdálenosti $1,73F$ apod. Obecně pak ve vzdálenosti $2 \sin \alpha F$. I z tohoto obrázku je jasné, že menší úhly vyžadují větší vzdálenosti F a delší ramena L . Vliv zbývajících částí reflektoru, tzn. přesahující za bod M, postupně klesá, takže pro $L = 2F$ jde mimo osu záření jen v rozsahu úhlů β . Za praktické minimum bychom tedy měli považovat délku ramen $L = 2F$. Tato nerovnoměrnost vlivu reflektoru je podstatnou příčinou jeho „malé“ účinnosti v provedení se zářičem $\lambda/2$.

V amatérské praxi se z těchto důvodů úhlového reflektoru se zářičem $\lambda/2$ téměř neužívá. Pokud se však výstačí se ziskem do 10 dB, nelze již považovat rozměry úhlového reflektoru za extrémní, zvláště na vyšších kmitočtových pásmech. Významnou výhodou těchto antén je značná tolerance základních rozměrů. Výhodou je dále širokopásmovost zářiče $\lambda/2$ a velmi dobrý činitel zpětného příjmu v širokém kmitočtovém pásmu, což mimo jiné umožňuje montáž několika antén na společný stožár, nezávisle na polarizaci. Proto používají úhlových reflektorů zvláště radiokomunikační služby jako konco-

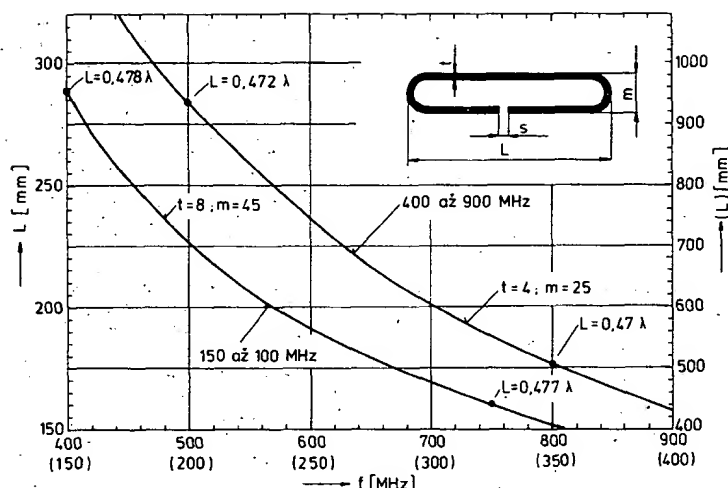

Obr. 72. Rezonanční délky půlvlnných dipólů v pásmu 150 až 900 MHz. Rozměry m , s , t nejsou kritické ($s = 10$ až 25 mm)

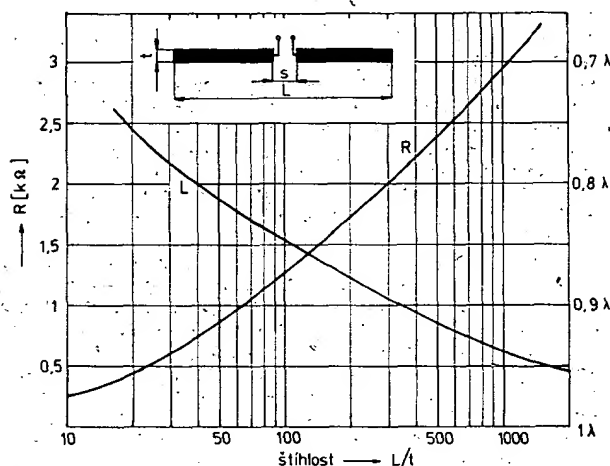

Obr. 73. Maximální vstupní odpor R celovlnného dipólu v závislosti na jeho štiřlosti L/t .

Rezonanční délka L celovlnného dipólu závisí na štiřlosti L/t a na provedení (kapacitě) anténních svorek. Vyznačený průběh pro L platí pro $s = 0,06\lambda$. Obě znázorněné závislosti je třeba považovat za přibližné

vých i releových antén na metrových a decimetrových vlnách (obr. 70). Značné plochy reflektorů nepředstavují významnou větrnou zátěž, pokud jsou zhotoveny z řídkých mříží. Pro jejich návrh platí stejné zásady jako u ostatních reflektorových antén (viz obr. 53).

„Ekonomii“ úhlových reflektorů lze zlepšit náhradou půlvlnného zářiče zářičem celovlnným. Jak víme, má celovlnný dipól absolutní zisk $G_1 = 3,8$ dB, tj. $G_0 = 1,66$ dB (zisk proti dipólu $\lambda/2$). Použitím celovlnného dipólu můžeme tedy zvětšit zisk antény při stejných rozměrech asi o 1,7 dB. Touto změnou nejsou dotčeny vzájemné vlivy rozměrových (α , F , L , W) a elektrických parametrů (G_0 , R_v), vyznačené na předchozích grafech. Směrovějšímu diagramu celovlnného dipólu v rovině ($\theta_{3E} = 47^\circ$) však „postačí“, aby šířka reflektoru W nepřekročila rozměr $1,5\lambda$ při 2. poloze zářiče. Pro malá F volíme W maximálně $1,2\lambda$.

Výsledná impedance bude opět kolísat

kolem vlastní impedance celovlnného zářiče v závislosti na F podle grafů na obr. 63 a 69. Výchozí, nebo lépe vlastní impedance celovlnného zářiče určíme podle grafů na obr. Poměrně velká impedance celovlnných dipólů je výhodou při návrhu soufázových řad, kdy můžeme do širokého reflektoru (velké W) umístit souose více těchto zářičů a tuto soustavu pak napájet běžným souosým napájecím. Zisk stoupá jako u každé soufázové soustavy asi o 2,5 až 3 dB každým zdvojením základní antény.

Principu úhlového reflektoru se užívá i při profesionálním provozu na pásmech KV, např. u vertikálně polarizovaných unipólů. Jejich směřování se ovlivňuje nejen závěsnými drátovými reflektory, ale i jejich vhodnou polohou v rozích různých objektů.

V technice TV příjmu se malých úhlových reflektorů v současné době užívá zejména u širokopásmových Yagiho antén na IV. a V. pásmo (obr. 11). Úhlový

reflektor s „širokopásmovým“ celovlnným dipólem přispívá ke zvětšení zisku na dolním konci pásma, kde se zisk běžné Yagiho antény značně zmenšuje, protože se tam zmenšuje vliv direktorů, a to i direktorů skupinových [1]. I v těchto případech platí pro jejich návrh výše uvedené grafy.

Co říci závěrem? Snad jsme anténě s úhlovým reflektorem věnovali více pozornosti, než si z hlediska praktického použití zaslouhuje. Chtěli jsme však odpovědět na otázku, proč se s anténou tohoto druhu v praktickém použití tak často nesetkáváme a i tím přispět k celkové informovanosti o anténách.

Literatura

- [1] Macoun J.: Yagiho antény na VKV a UKV pásma. AR, řada B, č. 1/82.
- [2] Závodský, J.: Směrové anténní soustavy pro 2m pásmo. AR, řada A, č. 9 a 10/83.
- [3] Krupka, Z.: Televizní antény. AR, řada B, č. 6/81.
- [4] Cheng, D. K.; Chen, C. A.: Optimum Element Lengths of Yagi Arrays. IEEE Trans, AP-23, leden 1975.
- [5] Espe, W.: Vlastnosti hmot. SNTL: Praha 1956.
- [6] Hošek, J.: Materiály pro techniku VKV. SNTL: Praha 1963.
- [7] Hugo, J. a kol.: Konstrukční plastické hmoty, jejich vlastnosti a využití ve strojírenství. SNTL: Praha 1965.
- [8] Adam, V. a kol.: Plastické látky v praxi. SNTL: Praha – Bratislava 1962.
- [9] UKW – Rundfunksender in Mitteleuropa. Funkschau č. 17/74.
- [10] UKW – Sender-Tabelle, publikace fy Grundig.
- [11] Dittl, A.: Fernsehantennen – Rundfunk in der UdSSR. NTZ č. 4/82.
- [12] Sovětské spojové družice EKRAN. ST č. 4/78.
- [13] Základní principy a anténní soustavy systému EKRAN. ST č. 1/79.
- [14] Příjem televizních družic. ST č. 11/83.
- [15] Cottony, H. W.; Wilson, A. S.: Gains of Finite – Size Corner-Reflector Antennas. IEE Trans. AP-6, č. 4, 1958.
- [16] Hassdenteufel, J.; Květ, K.: Elektrotechnické materiály, SNTL: Praha 1967.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS



Reproduktory a reproduktorové soustavy

Teorie a praxe optoelektroniky

Rozhlasové přijímače

VÝSLEDKY

15. ročníku konkursu AR

Koncem listopadu minulého roku byl komisí vyhodnocen jubilejní 15. ročník konkursu AR, který pořádá redakce AR ve spolupráci s ČSVTS elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Do konkursu bylo přihlášeno 50 konstrukcí, z nichž bylo hodnoceno 49 konstrukcí. Konstrukce hodnotila komise (porota) ve složení: předseda doc. ing. Jiří Vackář, CSc., Jaroslav Vorlíček, Josef Kroupa, RNDr. Václav Brunnhofer, Kamil Donát a za redakci AR šéfredaktor ing. Jan Klíbal (zástupce předsedy) a Luboš Kalousek.

I. ceny

Jednoduše laditelný měřič zkreslení (ing. Karel Hájek)	2000 Kčs
Dvojkanálový osciloskop (Milan Biščo)	2000 Kčs
Číslicový multimetr DMM 2000 se samočinným přepínáním rozsahů (Jiří Zuska)	2000 Kčs

II. ceny

Nf zesilovač (Josef Hurta)	1500 Kčs
Stereofonní výkonový zesilovač (František Andrlík)	1500 Kčs
Stereofonní zesilovač Zetawatt 1420 (ing. Josef Zigmund, CSc.)	1500 Kčs
Absorpční vlnoměry 4,5 až 300 MHz a 200 až 900 MHz (Zdeněk Šoupal)	1500 Kčs

III. cena

Minipřijímač „Kňour“ (ing. Petr Zeman, ing. Ladislav Škapy)	1000 Kčs
---	----------

Dále se komise rozhodla udělit tyto ceny za konstrukce, splňující vypsané tematické úkoly:


Nf zesilovač (Josef Hurta)	300 Kčs
Stereofonní výkonový zesilovač (František Andrlík)	300 Kčs
Elektronický spínač domovního osvětlení (ing. Libor Kasl)	800 Kčs
Programátor pro ústřední topení (ing. Oldřich Filip)	800 Kčs
Automatické nabíjení akumulčních topidel v závislosti na venkovní teplotě (ing. J. Kouřil)	500 Kčs

Kromě hlavních cen a cen za tematické úkoly se komise rozhodla odměnit tyto přihlášené konstrukce:


Zobrazovací jednotka se sedemsegmentovkami z kvapalných kryštálů (Stanislav Vajda a Pavel Šotka)	800 Kčs
Elektronicky řízený pohon gramofonu (ing. Pavel Člupek)	500 Kčs

Co napsat na závěr? Stále postrádáme větší výběr vtipných jednoduchých konstrukcí, které by byly účelné a snadno realizovatelné. Z konstrukcí převažovaly nejrůznější měřicí přístroje nejrůznější jakosti – to se samozřejmě odrazilo i na výsledcích konkursu (viz první ceny). Znovu zdůrazňujeme, že složitost konstrukce v žádném případě sama o sobě nezpůsobí, že bude přístroj hodnocen jednou z prvních cen.

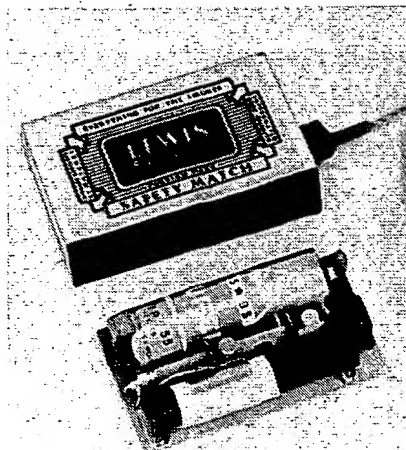
15. ročník konkursu skončil, těšíme se na vaše konstrukce v 16. ročníku, jehož podmínky jsou uvedeny dále. Redakce AR



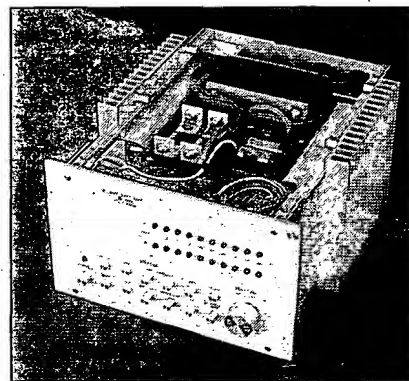
III. cenou byl odměněn Minipřijímač Kňour konstruktérů ing. Petra Zemana a ing. Ladislava Škapy



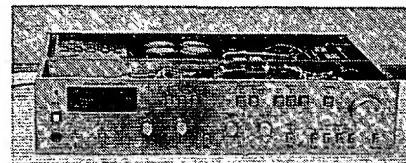
Stereofonní výkonový zesilovač Františka Andrlíka



Nf zesilovač Josefa Hurta

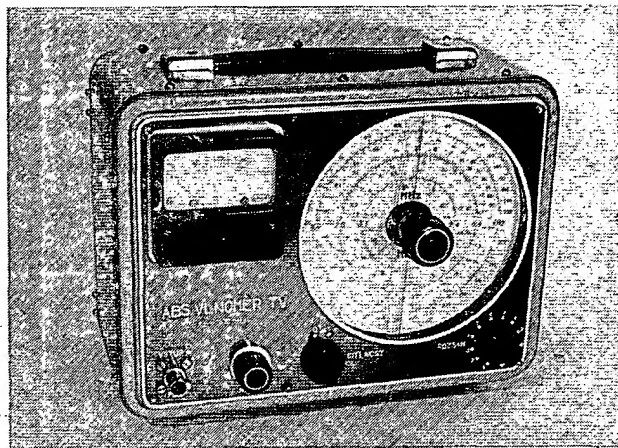

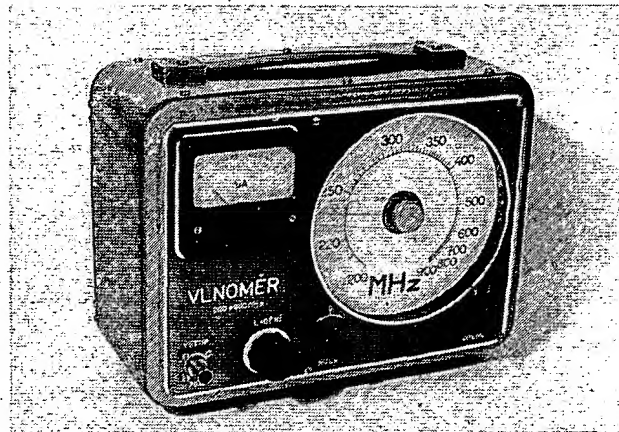Absorpční vlnoměr autora Zdeňka Šoupala pro rozsah 4,5 až 300 MHz



Absorpční vlnoměr autora Zdeňka Šoupala pro pásmo 200 až 900 MHz. Konstrukční popis obou přístrojů bude uveřejněn v AR řady A v příští polovině letošního roku a Ročence AR 1984 (měla by vyjít koncem letošního nebo začátkem příštího roku)

KONKURS AR '84

Jako každoročně i letos vypisujeme konkurs AR na nejlepší amatérské konstrukce, jehož spolupředatelem je ČSVTS elektrotechnické fakulty ČVUT. Jako v loňském roce budou i letos přihlášené konstrukce posuzovány výhradně z hlediska jejich původnosti, nápaditosti, technického provedení, vtipnosti a především účelnosti a použitelnosti. Přitom zdůrazňujeme, že složitost zařízení nebude v žádném případě rozhodujícím kritériem, které by konstrukci automaticky předurčovalo k zařazení do nejvyšší hodnocené třídy. To v praxi znamená, že i jednoduchá, ale vtipná a užitečná konstrukce může být odměněna nejvyšší částkou.

Konstrukce, přihlášené do letošního konkursu, budou tedy nejprve hodnoceny podle vyjmenovaných kritérií. Komise pak ty konstrukce, které budou vyhovovat, rozdělí do tří skupin na výborné, velmi dobré a dobré. Zjednodušeně řečeno, bude to obdoba způsobu, kterým se například uděluje medaile za nejlepší výrobky. Vybrané konstrukce budou tedy zařazeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v každé této skupině odměněny stanovenou paušální částkou.

Znamená to tedy, že například do první skupiny může být zařazeno více konstrukcí, budou-li skutečně kvalitní a vyhoví-li konkursním požadavkům. Totéž platí samozřejmě i o dalších dvou skupinách. Redakce má pro letošní rok k dispozici dostatečnou částku, aby mohla odměnit prakticky každou konstrukci, kterou komise k ocenění doporučí.

Do konkursu budou přijímány libovolné konstrukce bez ohledu na to, zda jsou

jednoduché či složitější, a hodnotícími ukazateli budou vlastnosti, které jsme v úvodu vyjmenovali. V této souvislosti prosíme naše čtenáře, aby však do konkursu nezasílali takové konstrukce, které se již na první pohled zcela vymykají z možnosti amatérské reprodukovatelnosti, anebo takové, jejichž pořizovací náklady dosahují tisícových částek.

Podmínky konkursu

1. Konkurs je neanonymní a může se ho zúčastnit každý občan ČSSR. Dokumentace musí být označena jménem a adresou a případně i dalšími údaji, které by umožnily vejít v případě potřeby s přihlášeným účastníkem co nejrychleji do styku.
2. V přihlášených konstrukcích musí být použity výhradně součástky dostupné v naší obchodní síti, a to i součástky, dovážené ze zemí RVHP.
3. Přihláška do konkursu musí být zaslána na adresu redakce AR nejpozději do 5. září 1984 a musí obsahovat:
 - a) schéma zapojení,
 - b) výkresy desek s plošnými spoji,
 - c) fotografie vnitřního i vnějšího provedení, minimální rozměr 9 x 12 cm,
 - d) podrobný popis přihlášené konstrukce s technickými údaji a návodem k použití.
4. Textová část musí být napsána strojem (30 řádků po 60 úderech), výkresy mohou být na obyčejném papíře a kresleny tužkou, kuličkovou tužkou nebo jinak, ale tak, aby byly přehledné (všechny

výkresy jsou v redakci překreslovány). Výkresy i fotografie musí být očíslovány (obr. 1 atd.) a v textu na ně musí být odkazy. Na konci textové části musí být uveden seznam použitých součástek a všechny texty pod jednotlivé obrázky.

5. Přihlášeny mohou být pouze takové konstrukce, které dosud nebyly v ČSSR publikovány – redakce si přitom vyhrazuje právo jejich zveřejnění. Pokud bude konstrukce zveřejněna, bude honorována jako příspěvek bez ohledu na to, zda byla či nebyla v konkursu odměněna.
6. Neúplné či opožděně zasláné příspěvky nemohou být zařazeny do hodnocení. Příspěvky bude hodnotit komise ustanovená podle dohody pořadatelů. V případě potřeby si komise vyžaduje posudky specializovaných výzkumných pracovišť. Členové komise jsou z účasti na konkursu vyloučeni.
7. Dokumentace konstrukcí, které nebudou ani odměněny, ani uveřejněny, budou na požádání vráceny.
8. Výsledek konkursu bude odměněným sdělen do 15. prosince 1984 a otištěn v AR A2/84.

Odměny

Konstrukce, které budou komisí zařazeny do jmenovaných tří skupin, budou odměněny takto:

1. skupina	2000 Kčs
2. skupina	1500 Kčs,
3. skupina	1000 Kčs.


Redakce vypisuje navíc tematické úkoly (tedy vlastní požadavky na určité konstrukce), které, pokud budou úspěšně splněny, budou kromě udělených cen odměněny ještě zvláštními jednorázovými premii v rozmezí 300 až 1000 Kčs.

Stejnou premii může komise udělit i takové konstrukci, která nebude předmětem tematických úkolů, bude však jakýmkoli způsobem mimořádně zajímavá nebo společensky prospěšná.



Z toho vyplývá, že autoři nejlepších konstrukcí, anebo konstrukce, splňující požadavky tematických úkolů, mohou získat celkovou odměnu až 3000 Kčs a tuto odměnu může pochopitelně získat nejen jeden, ale i několik autorů.

Tematické úkoly vypsáné AR pro konkurs 81

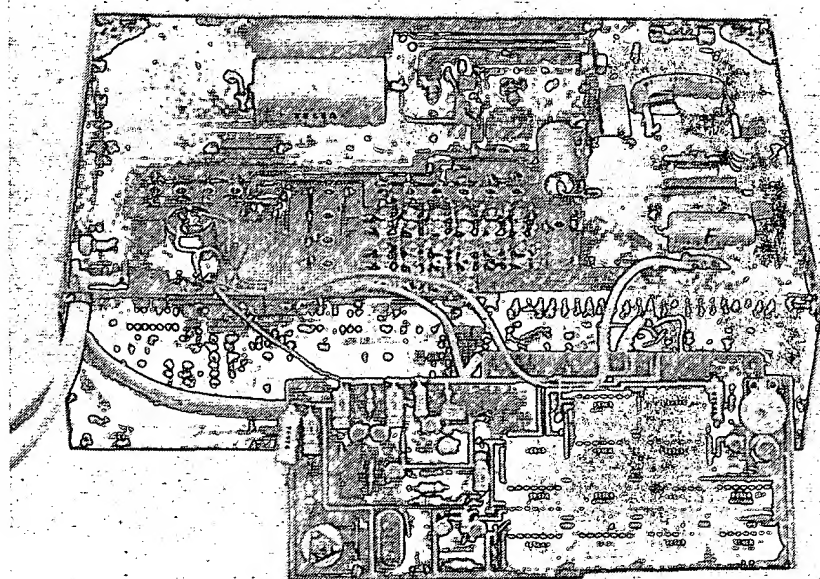1. Jednoduché konstrukce, v nichž se používají číslíkové integrované obvody libovolného stupně integrace.
2. Jednoduché proporcionální dálkové ovládání pro svazarmovské modelářské kroužky (minimálně dvoukanalové).
3. Zařízení, která budou jakýmkoli příspěvkem k řešení současné energetické a materiálové krize, tj. taková zařízení, která při zachování požadovaných parametrů přinášejí materiálové nebo energetické úspory (vzhledem k dosud používaným zařízením).
4. Zařízení všeho druhu, v nichž jsou použity moderní integrované obvody, dostupné na našem trhu.




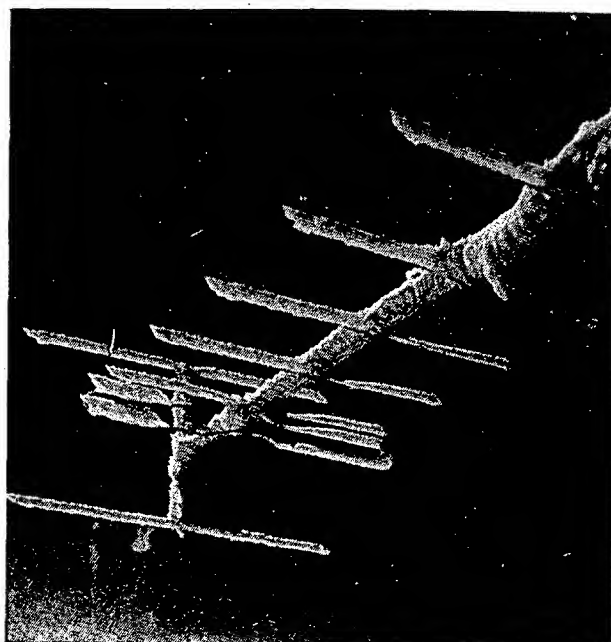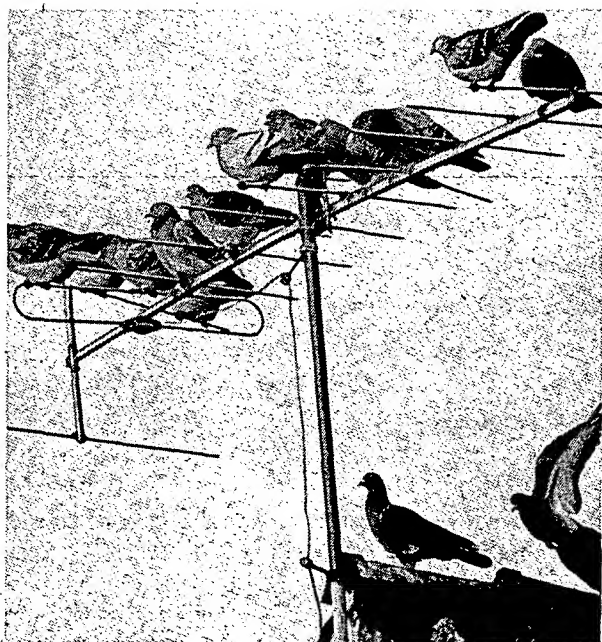Konstrukce, splňující jeden z vypsáných tematických úkolů: Programátor pro ústřední topení ing. Oldřicha Filipa. Popis bude uveřejněn v první polovině letošního roku v AR řady A



Konstruktor antén to nemá lehké. Zvýšené namáhání antén námrazou lze očekávat zejména v určitých oblastech (viz ON 73 1430 – Navrhování ocelových konstrukcí anténních stožárů; příloha I – Námrazová mapa ČSSR). Tato problematika byla ostatně předmětem nejednoho výzkumu. Destrukci antén může způsobit i „živá váha“ různého ptactva. Tuto problematiku však výzkum dosud „nezmapoval“, takže experimentátorům se zde nabízí pole zatím neorané. Jakou hmotností zatěžují anténní konstrukce hejna holubů, vran apod.? Proč některé druhy ptactva dávají přednost anténám určeného typu, popř. na určité pásmo? Souvisí to snad s průměrem prvků? Jaký vliv má povrchová úprava materiálu? Zdá se, že vertikálně polarizované antény nejsou ptactvem vyhledávány, proč? Otázek je celá řada. Odpovědi na ně by velmi usnadnily konstruktérům antén jejich práci.

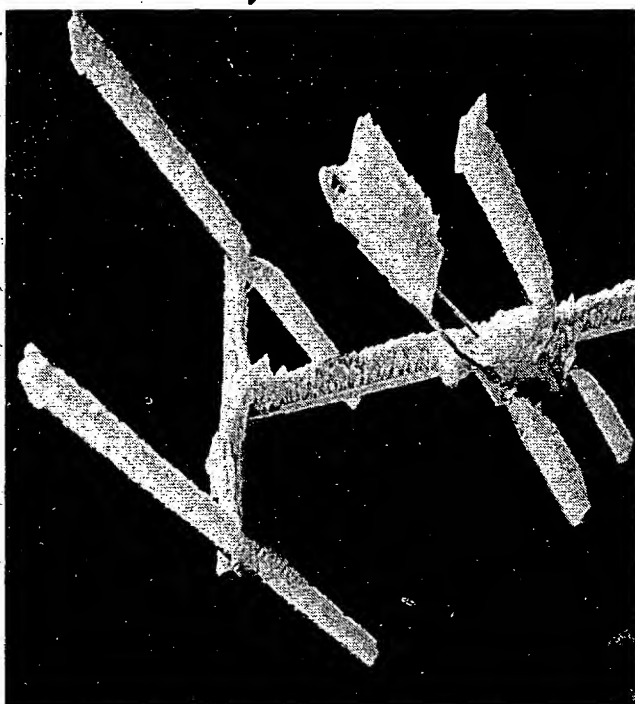MNOHO PRACOVNÍCH I OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ



**PŘEJE
REDAKCE**

**PF
1984**